
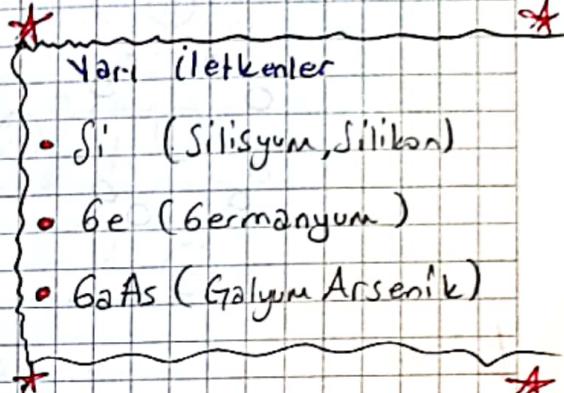


Furkan EKİCİ - 2017555017

ELECTRONICS

Fundamentals of Semiconductors.

Bohr's Atom Model:

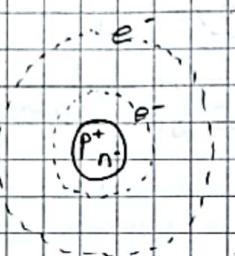


* Son yörüngeye valans bandı denir.

Yarı İletkenler (Semiconductors): Valans bandında 4 elektron bulunduran elementler yarı iletkeendir. Yı bir iletken veya yalıtkan değildir.

İletkenler (Conductors): Valans bandında 1 elektron bulunduran elementler iletkeendir.

Yalıtkanlar (Insulators): Valans bandında çok sayıda elektron bulunduran elementler yalıtkandır.

Energy Bands:

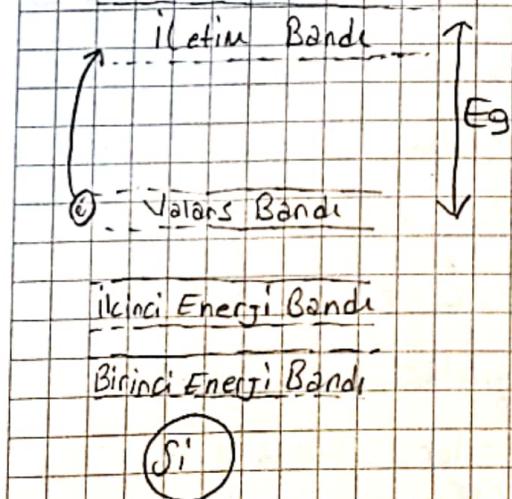

* Elektronun iletim bandına geçmesi


için gerekli enerji:

- Si \rightarrow 1,1 eV
 - Ge \rightarrow 0,67 eV
 - GaAs \rightarrow 1,41 eV
- } Energy gap.
} (Enerji aralığı)


! Yalıtkanlar için: $E_g > 5 \text{ eV}$ olmalı.

! İletkenler için: Enerji vermeye gerek yok

Covalent Bands:

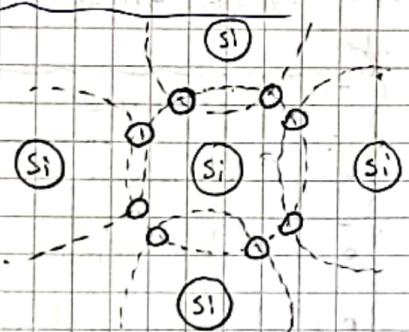

Kovalent Bağ:


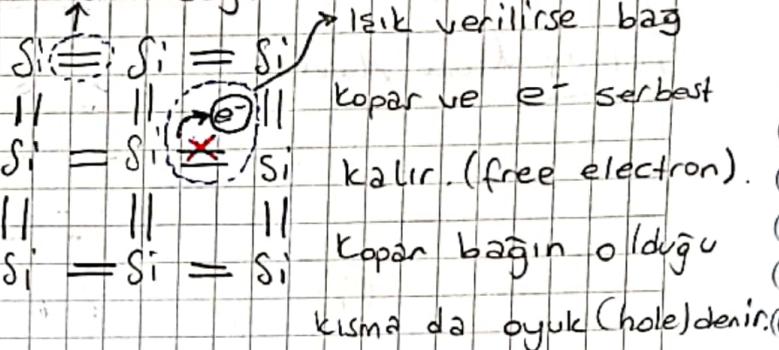


! Sadece valans bantları çizildi.


* Oyuklara yük taşıyıcı da denir. "+" yük taşıyor gibi görünür.

* Saf yarı iletkenlerde oyuk sayısı, serbest elektron
sayısına eşittir. ($p = n$)
(oyuk) (serbest e^-)

Saf yarı iletkenlerde:

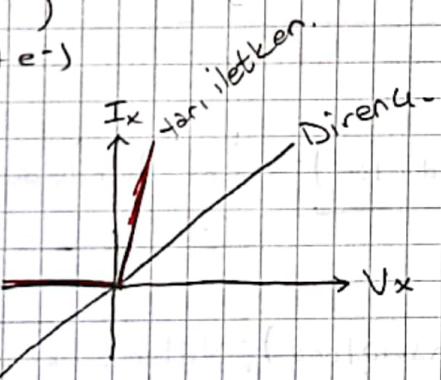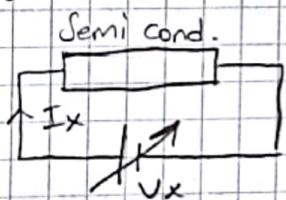

Doping (Katkılama):

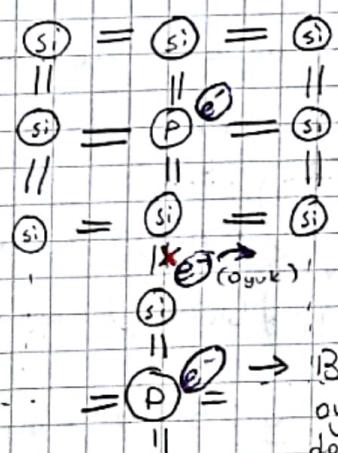


* Katkılama ne kadar fazla olursa
iletkenlik artar. Çünkü "P" atomu kadar
serbest e^- olur.

* Den yörüngeinde (valans bandı) 5 elektron
bulunduran "P" gibi bir element katkılama
olarak kullanılır. (n-type).

Bu e^- malzemesi olarak kullanılır. (n-type).
doldurabilir. * Düşük təsityicilər serbest elektronlardır.
(Majority carrier)

n-type semiconductor. * Azlıklı təsityicilər oyuklardır.
(Minority carrier).

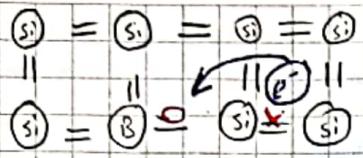! Net yük sıfırdır. Çünkü e^- , malzemenin dışına çıkmıyor.




* Koven bağdan çıkan serbest elektronlar oyukların yerini doldurabilir.
 * Son yörungesinde 3 elektron bulunduran "B" gibi bir element katkılım malzemesi olarak kullanılır.
 p-type semiconductor.

* Gaganlık taşıyıcılar oyuklardır.

* Azınlık taşıyıcılar serbest elektronlardır.

		\ \	\ \
B			
		Si	P.
			Ge


P-N Junction:

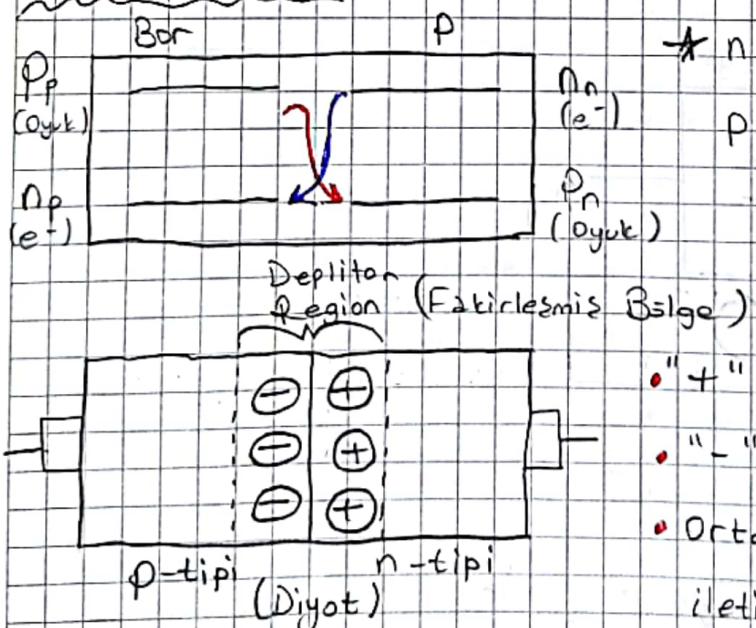

- * n-tipindeki elektronlar p-tipine, p-tipindeki oyuklar n-tipine gider
- "+"lar oyukları itti.
- "-"ler elektronları itti.
- Orta bölgede (Depletion Region) iletim yoktur.

Denge Durumu.

Reverse Biasing (Ters Kutuplama):

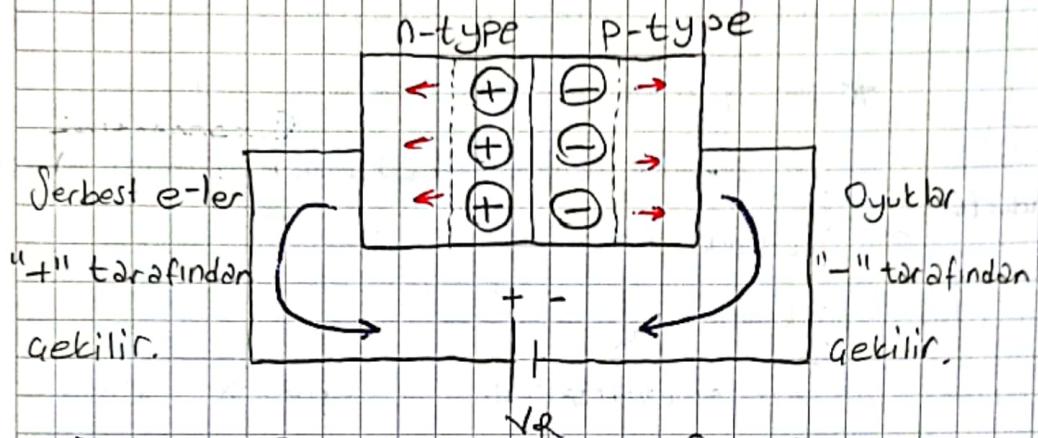


* Depletion Region (Fazılıksız Bölge) genişler.

* Malzemenin "N" kısmına "P" kısmından daha çok gerilim uygulanığı durumudur.

* Neredeyse jantisiyonda akım akmaz.

Forward Biasing (İleri Yönlü Kutuplama):

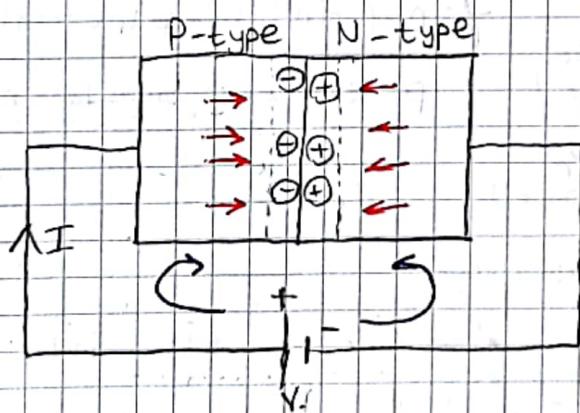



* Depletion Region daralır.

* Elektronlar akabilecek seviyeye gelir.

Diode (Diyot):

Cathode

(ikiside aynı)

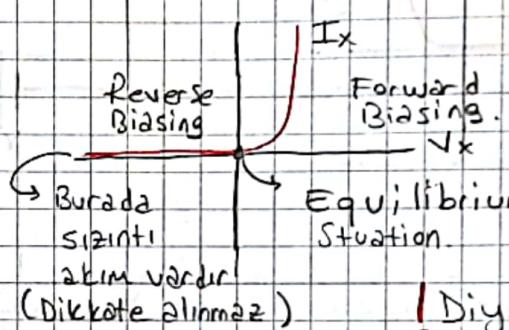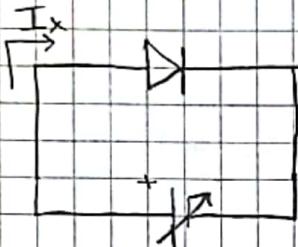

Exponential Model of Diode

Diyot normalde


böyle davranır

$$I_x = I_s (e^{\frac{V_x}{V_t}} - 1)$$

I_s = Reverse Situation Current.


V_t = Thermal Voltage (25 °C'de, 26 mV)

Ideal Diode Model:

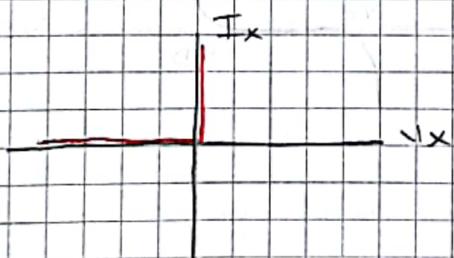

- $V_x > 0 \Rightarrow$ Diyot kısa devre gibi davranır. (tel gibi)
- $V_x < 0 \Rightarrow$ Diyot açık devre gibi davranır. (Akım akmaz)

Piecewise Linear Diode Model:

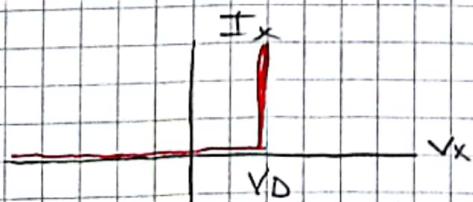


! $V_x=0$ 'dan bir süre sonra iletim yapmaya başladığını için bunu çizdik.

V_D Değeri =
Si → 0,7 V


Ge → 0,3 V

6aAs → 1,2 V

• $V_x > V_d \Rightarrow$ Devre

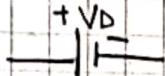


• $V_x < V_d \Rightarrow$ Devre

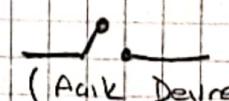



(Açık Devre)

Breakdown Voltage (Kırılma Voltajı):

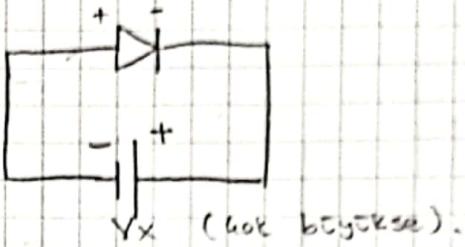

! Ters bağlanan diyota verilen V_x çok büyükse diyon aktım iletmeye başlar.

Zener Diode:

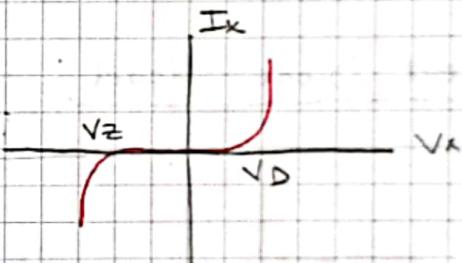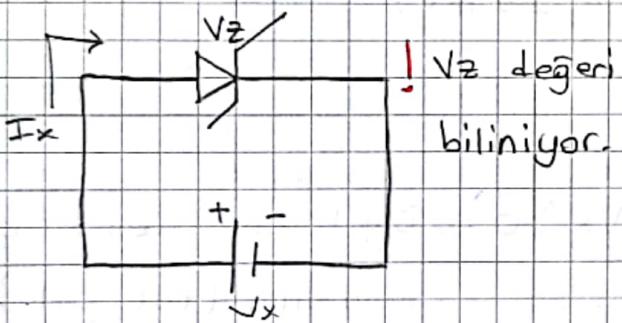


- $V_x > V_d \Rightarrow$
- $V_z < V_x < V_d \Rightarrow$
- $V_z > V_x \Rightarrow$ ($Akımın yönü değişir$)

LED (Light Emitting Diode):


- * Tek yönlü aktım geçirirler.
- * Üzerlerinden aktım geçince ışık yayarlar.
- * V_d voltajı yaklaşık $1,5 - 2V$ civarındadır.
- * (Normal diyon simgesi üzerine iki ok).
- * İleri yönlü kutuplama vardır.

Example:


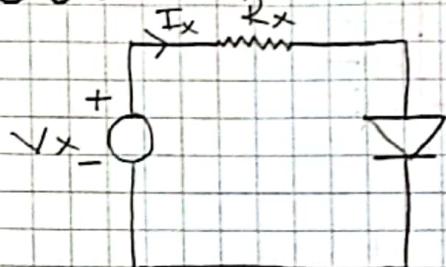


1-) Diyot idealise V_x ve I_x grafğini çiz.

1. durum $V_x < 0$

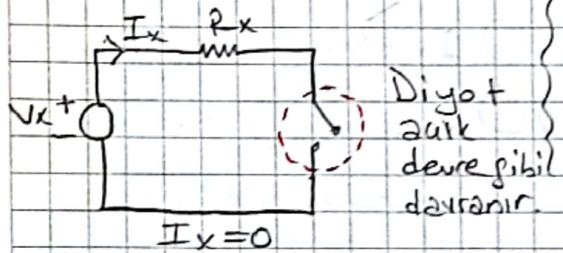


2. durum $V_x > 0$

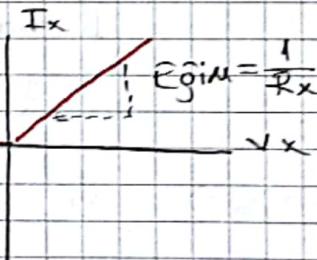
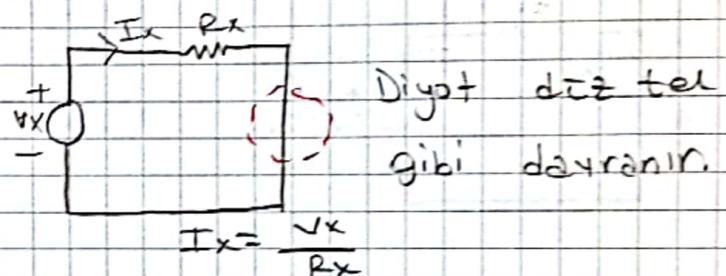



2-) Diyot ideal degilse $V_D = 0,7\text{ V}$ iin ciz.

1. durum $V_x < V_D$

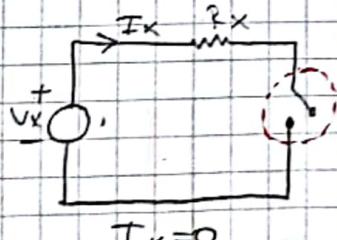


2. durum $V_x > V_D$

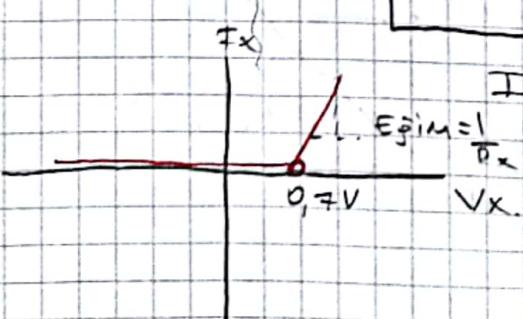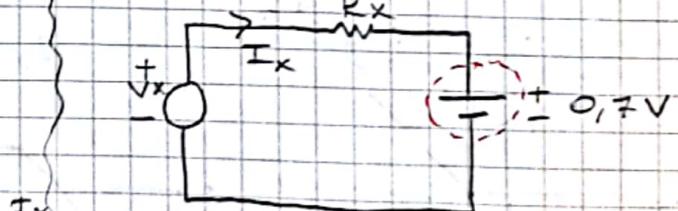

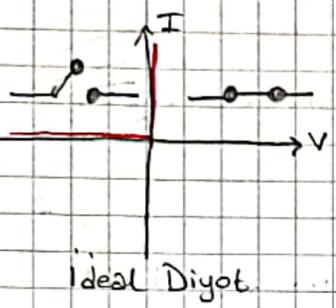


ideal Diyot.

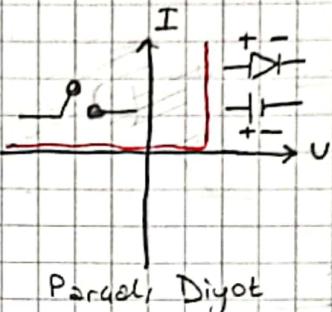


Paralel Diyot

Example:




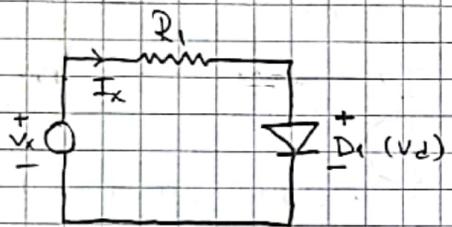


$D_1 = \text{Siliyum}$ } $I_x - V_x$ grafğini,
 $V_{D,an} = 0,7 \text{ V}$ } $V_D - V_x$ grafğini,
 $I_D - V_D$ grafğini çiz.

I. durum $V_x < V_{D,an}$ ise

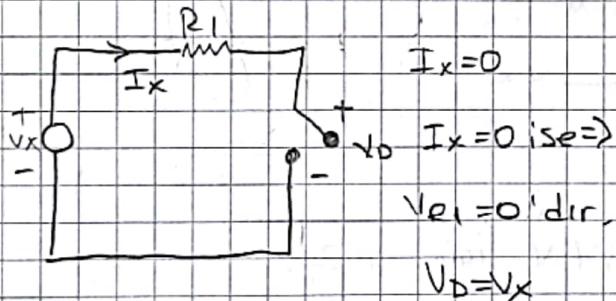


II. durum $V_x > V_{D,an}$ ise

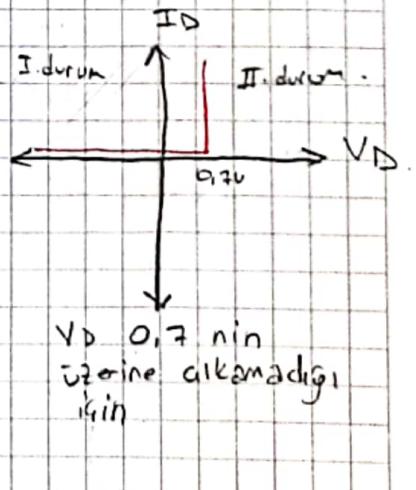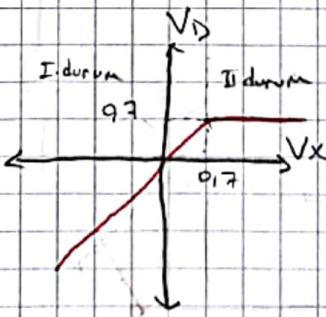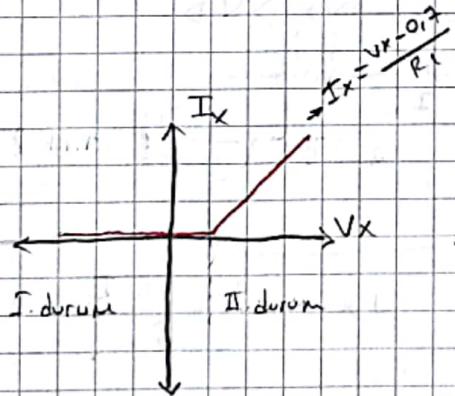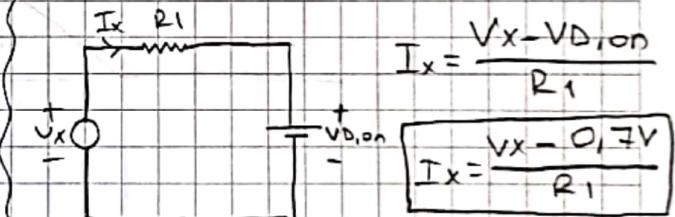

* I_x grafğini sorarsa mutlaka dijot durumlarına göre I_x denklemini yaz快要n esasındaki soru
pibipib)

Example:

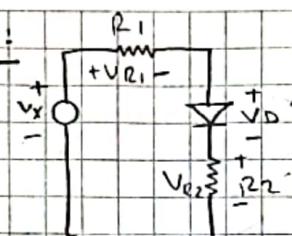

(ideal)

$$V_{R1} = V_x$$

$$V_{R2} = V_x$$

$$V_D = -V_x$$

grafiklerini çiziniz.



dijot

ideal

I durum $V_x < V_D$ on ise

II-durum

$V_x > V_D$ on

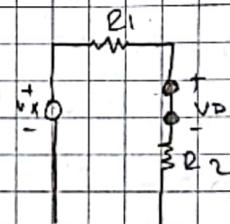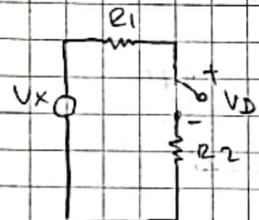

$I_x = 0$ olduğunda

$$V_{R1} = 0, V_{R2} = 0$$


$$V_D = V_x$$

$V_D = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} V_{R1} = I_x \cdot R_1 \text{ ise} \\ V_{R2} = I_x \cdot R_2 \end{array} \right.$


$$I_x = \frac{V_x}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R1} = V_x \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
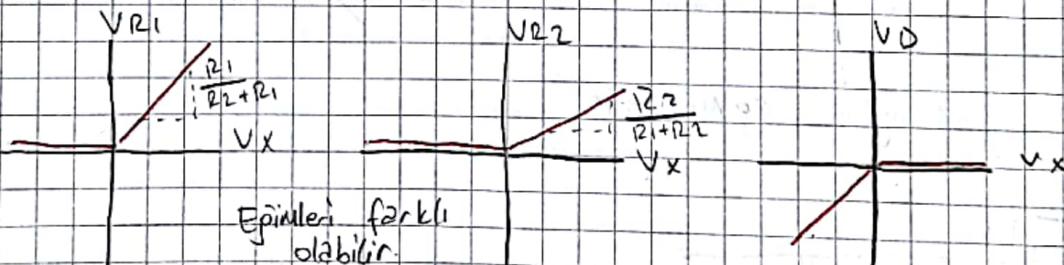
$$V_{R2} = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$




Example:

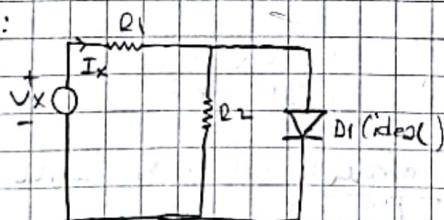



$I_x + V_x$ grafğini çiz.

I. durum $V_x < 0$

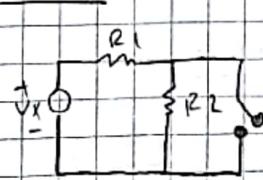


$$I_x = \frac{V_x}{R_1 + R_2}$$

II-durum $V_x > 0$

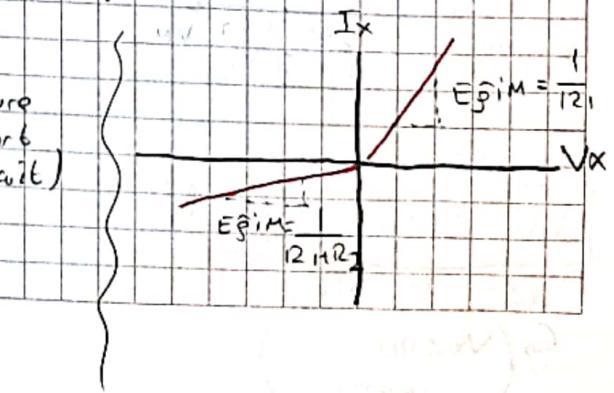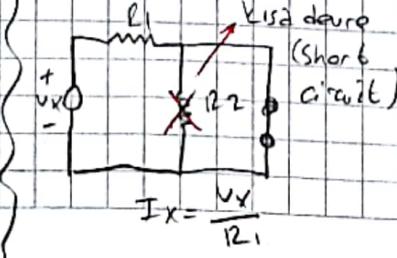

Example:

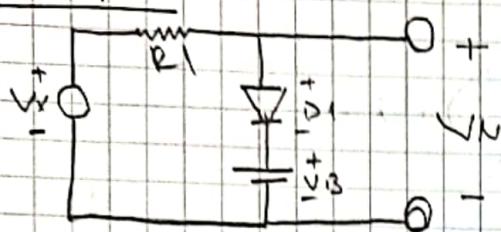


$$\left. \begin{array}{l} I_x = V_x \\ V_N = V_x + V_B \end{array} \right\}$$

Grafğini çiziniz.

(Constant Diode Model)


I. durum $V_x > V_{D, on} + V_B$

Forward Biasing

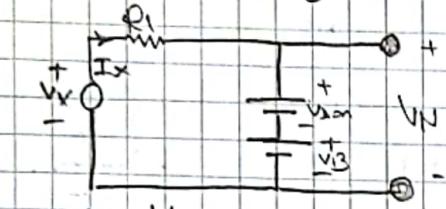


$$I_x = \frac{V_x - V_{D, on} - V_B}{R_1}$$

$$V_N = V_{D, on} + V_B$$

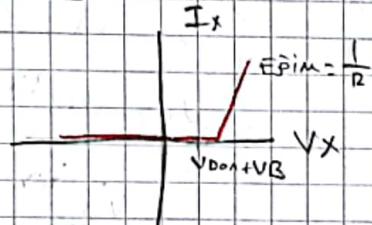


II. durum $V_x < V_{D, on} + V_B$

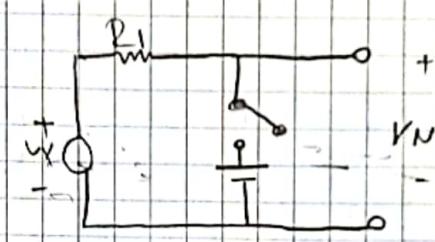


$$I_x = 0$$

$$V_N = V_x$$

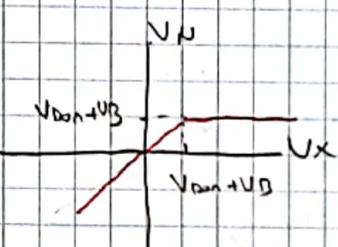

* V_x 'in katsayısı eğimi verir.

Example:

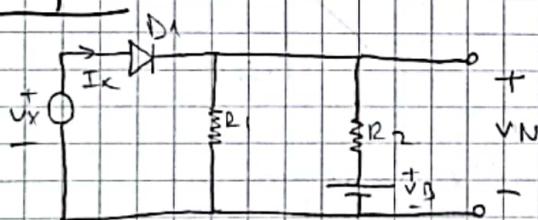


(Constant diode Model)

$$I_x = ?$$

$$V_N - V_x = ?$$

I. durum Diyot ters iktiplanmışsa.

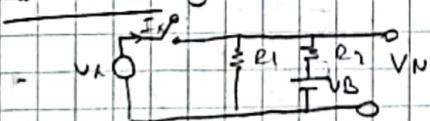


$$I_x = 0$$

$$V_N = V_{R1} = \frac{V_B}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

$$V_N = V_B - V_{R2}$$

$\hookrightarrow (V_x < V_N \text{ olunca})$
geçerli

II. durum Diyot ile yinele iktiplanmışsa

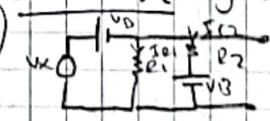

$$V_N = V_x - V_{D, on}$$

$$I_x = I_{R1} + I_{R2}$$

$$I_{R1} = \frac{V_N}{R_1} = \frac{V_x - V_{D, on}}{R_1}$$


$$I_{R2} = \frac{V_N - V_B}{R_2} = \frac{(V_x - V_{D, on}) - V_B}{R_2}$$

$$I_x = \frac{V_x - V_{D, on} - V_B}{R}$$

$$V_N = V_{D, on} + V_B$$

$$\frac{V_N - V_B}{R}$$

Example:

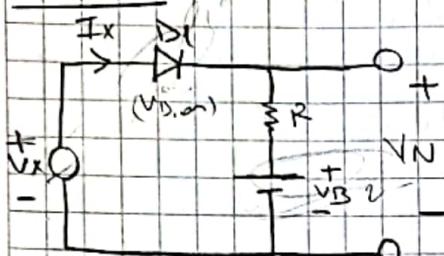

$$\begin{aligned} I_x - V_x \\ V_N - V_x \end{aligned} \quad ?$$


I. durum

$$V_x < V_{D, on} + V_B$$

$$(\text{---})$$


$$I_x = 0$$

$$V_N = V_B$$

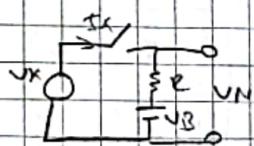



$$V_x > V_{D, on} + V_B$$

$$(-\text{---})$$

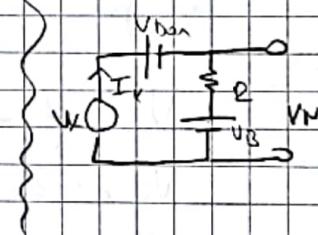


$$I_x = \frac{V_x - V_{D, on} - V_B}{R}$$


$$V_N = V_x - V_{D, on}$$

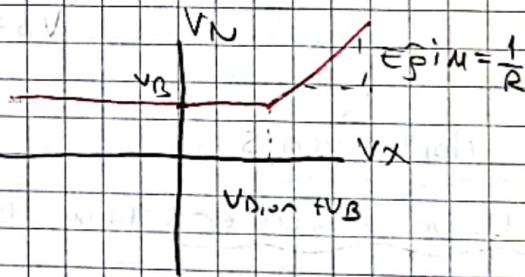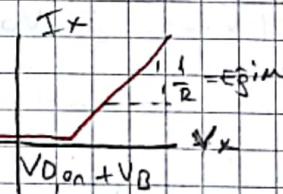

Example ..

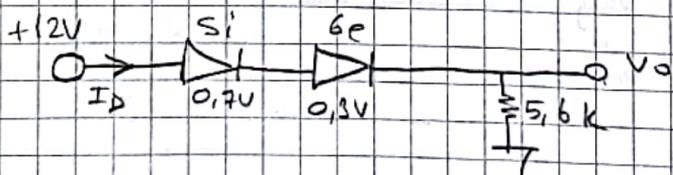

$$I_D, V_o = ?$$

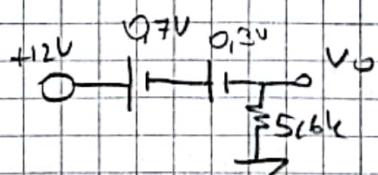

$$V_o = 12 - 0,7 - 0,3 = 11V$$

$$I_D = \frac{12V - 0,7V - 0,3V}{5,6k} = \frac{11V}{5,6k}$$

$$\Rightarrow I_D \approx 1,96 \text{ mA}$$

↳ kiloohm'a belli olduğunda
için.


I. 21

$$V_o = 10 - 0,7 = 9,3 \text{ V}$$

$V_o(4,7)$

$$I_D = \frac{14,7}{4,7 + 2,2}$$

Example: $E_1 = 10 \text{ V}$

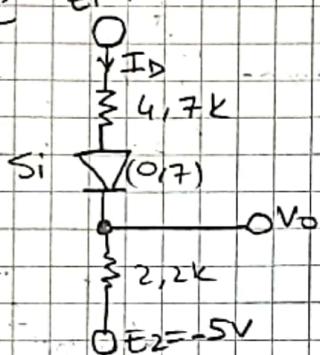

$$I_D = ?$$

$$V_o = ?$$

$$V_{R1} = ?$$

$$V_{R2} = ?$$

$$V_D = 0,7 \text{ V}$$

$$I = \frac{10 \text{ V} - (-5 \text{ V}) - 0,7 \text{ V}}{4,7 + 2,2 \text{ k}} = 2,072 \text{ mA}$$

$$R_1 = 4,7 \text{ k}$$

$$R_2 = 2,2 \text{ k}$$




$$V_{R1} = 2,072 \text{ mA} \times 4,7 \text{ k} = 9,738 \text{ V}$$


$$V_{R2} = 2,072 \text{ mA} \times 2,2 \text{ k} = 4,558 \text{ V}$$

$$V_o = -5 \text{ V} + V_{R2} \Rightarrow V_o = -0,442 \text{ V}$$

Diode Application 5

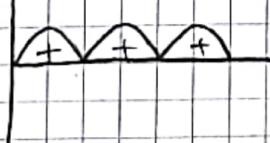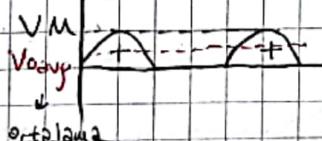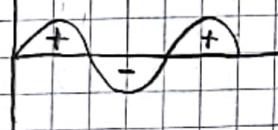Half Wave Rectifier (Yarım Dalgı Dönüştürücü)




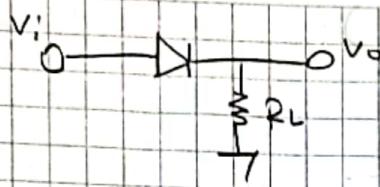


ideal diode

$$V_{0\text{Ayp}} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T V_i(t) \cdot dt$$

Vi > 0 again

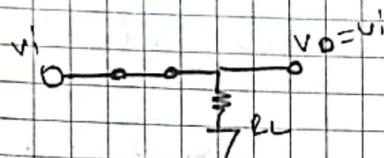


Viko iain

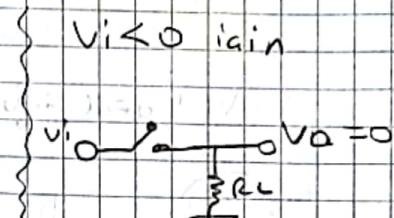

$$V_{OA_{\text{up}}} = 0,318 \times V_M$$


10

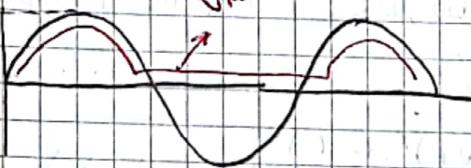

ideal olmayan dijotta

$$V_{\text{on,up}} \cong 0,318 (V_{\text{H}} - V_{\text{D,0n}})$$






Example:

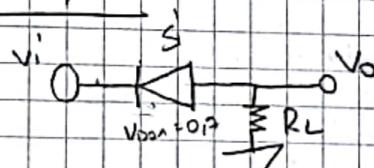

$$V_o - V_i = ?$$

$$V_D - V_i = ?$$


V_i	Diode ideal	Diode non-ideal
$20 \sin \omega t$	$0,318 \times V_M$ $-0,36 \text{ V}$	$0,318 \times (V_M - 0,7)$ $-0,14 \text{ V}$
$200 \sin \omega t$	$(0,318) \times 200$ $-63,6 \text{ V}$	$0,318 \times (200 - 97)$ $-63,38 \text{ V}$

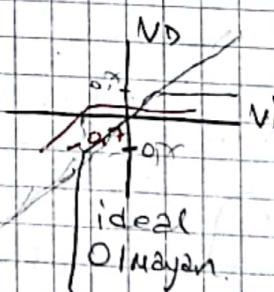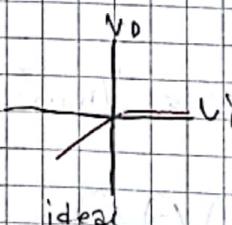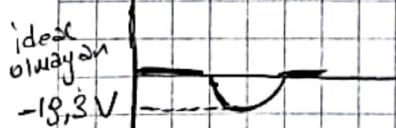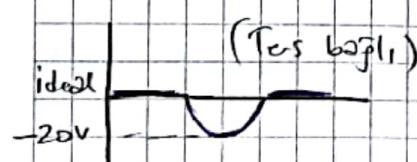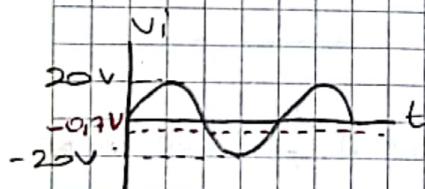

Full Wave Rectifier (Tüm Dalga Doğrultusu):

Negatifteki işaretin pozitife aktarır.

I -)

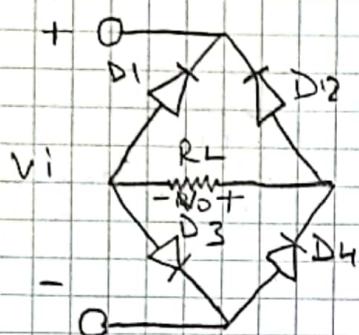

I. durum : (ideal, $V_i > 0$)
(non-ideal, $V_i > 2V_{D, on}$)

$$V_o = V_i \text{ (ideal diyot)}, V_o = V_i - 2V_{D, on} \text{ (non-ideal diyot)}$$



D₁, D₄ ters kutuplu.
D₂, D₃ ileri yönü kutuplu.

II. durum : (ideal, $V_i < 0$)


(non-ideal, $V_i < -2V_{D, on}$)

$$(V_o = -V_i) \text{ (ideal)}$$


$$(V_o = -V_i - 2V_{D, on}) \text{ (non-ideal)}$$

D₁; D₄ ileri yönü kutuplu


D₂, D₃ ters yönü kutuplu

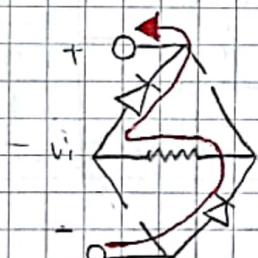

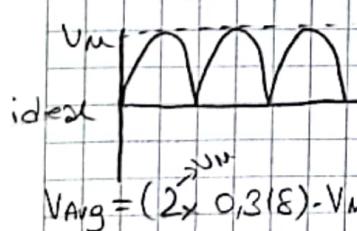! Yarım dalga doğrultusunda dize $V_{D, on}$ kadar. Burda $2V_{D, on}$ kadar.



$$V_{Avg} = (2 \times 0,318) \cdot V_M$$

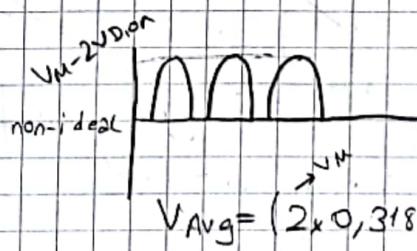




$$V_{Avg} = (2 \times 0,318) \cdot (V_M - 2V_{D, on})$$

! $-2V_{D, on} < V_i < +2V_{D, on}$

Hicbir diyot iletme geçmiyor



2-)

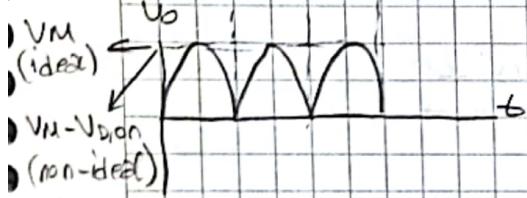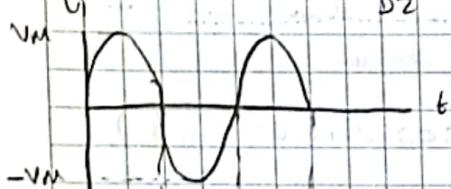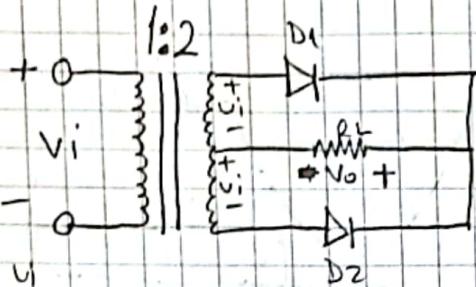

$V_i > 0$ için (ideal)

$$V_o = V_i$$

$V_i > V_D$ için (non-ideal)

$$V_o = V_i - V_D$$

$V_i < 0$ için (ideal)


$$V_o = -V_i$$

$V_i < V_D$ için (non-ideal)

$$V_o = -V_i - V_D$$

$-V_{D,ion} < V_i < +V_{D,ion}$ (non-ideal)


$$V_o = 0$$

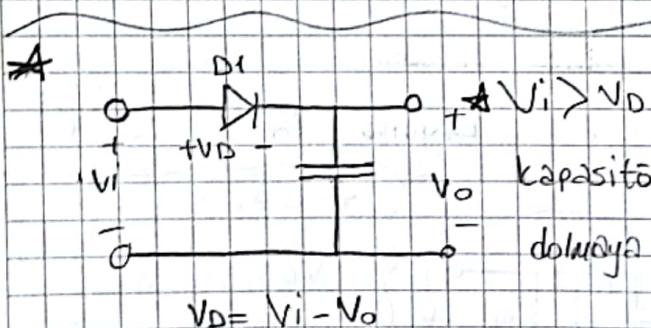

$V_i > V_D$ olunca

V_o kapasitör dolmaya başları

$$V_D = V_i - V_o$$

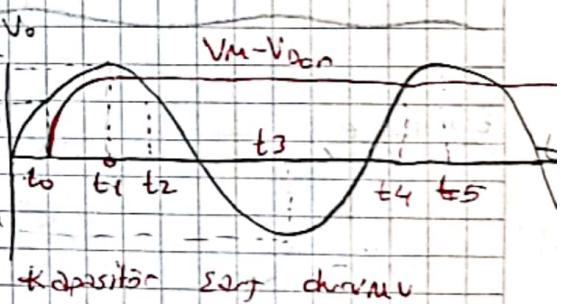

$\rightarrow t < t_0$ için $\Rightarrow V_o = 0$ (diyot kesimde)


$\rightarrow t_0 < t < t_1$ için $\Rightarrow V_o = V_i - V_{D,ion}$ (diyot iletimde)

$\rightarrow t_1 < t < t_2$ için $\Rightarrow V_o = V_M - V_{D,ion}$ (diyot kesimde) ($V_D < V_{D,ion}$ olduğundan)

$\rightarrow t_2 < t < t_4$ için $\Rightarrow V_o = V_M - V_{D,ion}$ (diyot kesimde) ($V_D < 0$)

$\rightarrow t_4 < t < t_5$ için $\Rightarrow V_o = V_M - V_{D,ion}$ (diyot kesimde) ($V_D < V_{D,ion}$)

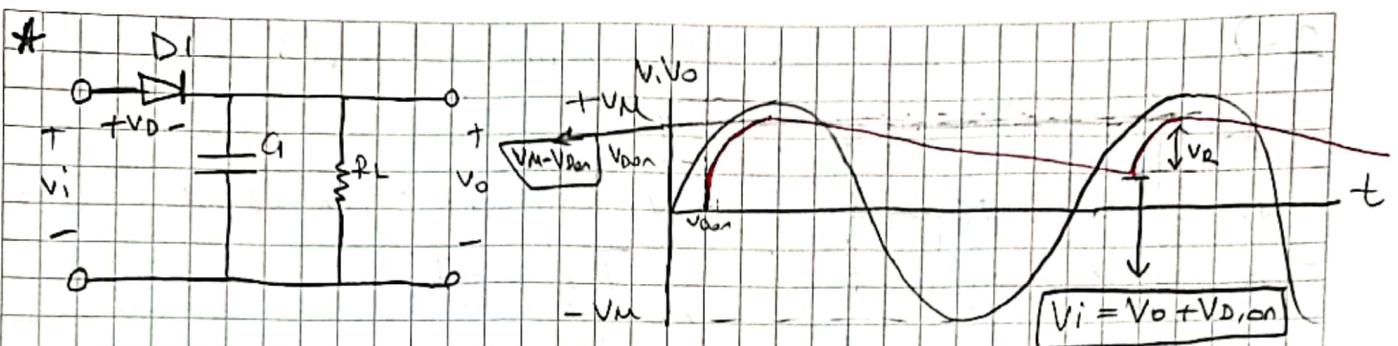
$\rightarrow t = t_5$ için $\Rightarrow V_o = V_M - V_{D,ion}$ (diyot iletimde) (bir anlık)




$$V_R = (V_M - V_{D, \text{on}}) \cdot \frac{1}{R_L \cdot C_1 \cdot \text{fin}} \quad (\text{Yarım Dalga Doğrultulu iin})$$

$$V_R = (V_M - V_{D, \text{on}}) \cdot \frac{1}{2 \cdot R_L \cdot C_1 \cdot \text{fin}} \quad (\text{Tam Dalga Doğrultulu -Transformatör})$$
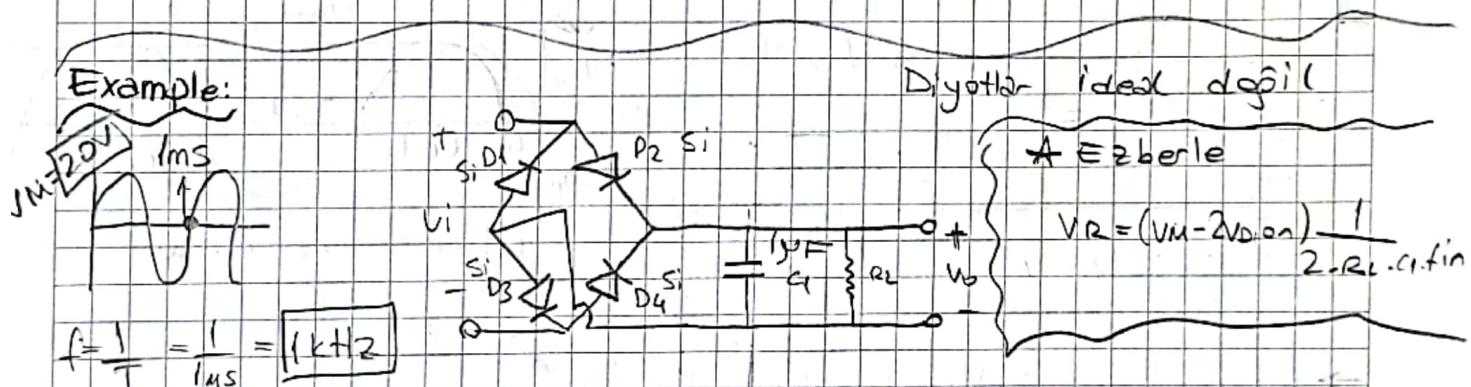
$$V_R = (V_M - 2V_{D, \text{on}}) \cdot \frac{1}{2 \cdot R_L \cdot C_1 \cdot \text{fin}} \quad (\text{Tam Dalga Doğrultulu -Kapıro Tipi})$$



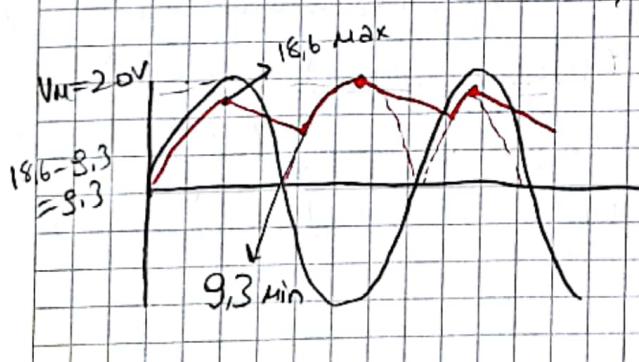
$$V_R = (20 - 2 \cdot (0,7)) \cdot \frac{1}{2 \cdot 10^2 \cdot 1 \cdot 10^{-6} \times 1 \cdot 10^{-5}} = \frac{18,6}{2} = 9,3 \text{ V}$$



Example:

(ideal diyon)

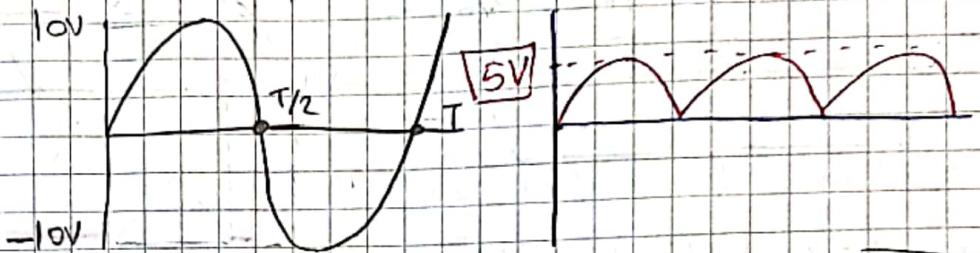

$$V_{Avg} = 0,636 \times 5V = 3,18V$$

V_o-t grafiği?



$V_i > 0$ ise:



D₁ ters kutuplu
D₂ ileri yönü kutuplu.



$$U_o = \frac{U_i}{2}$$



(Clippers (Kirpicularar)):

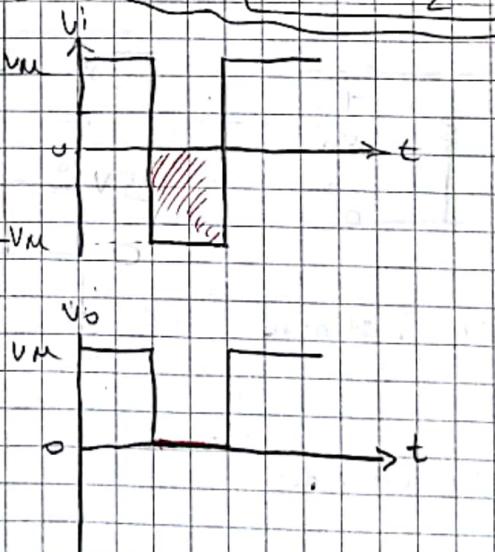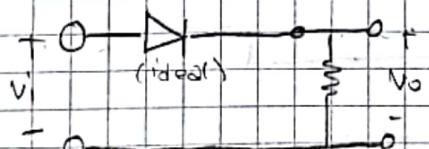

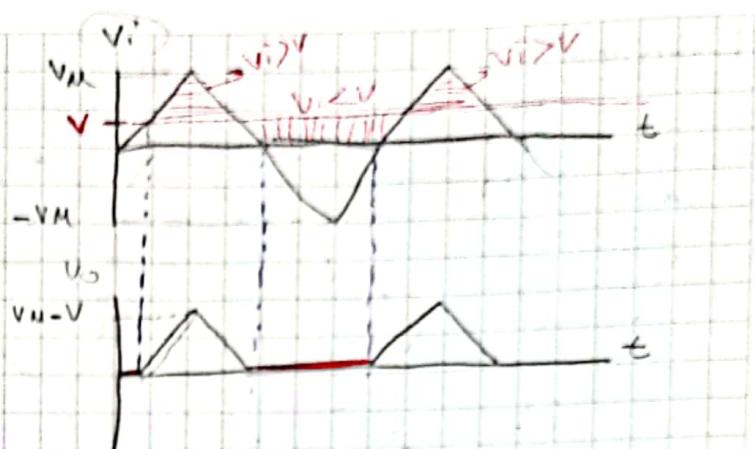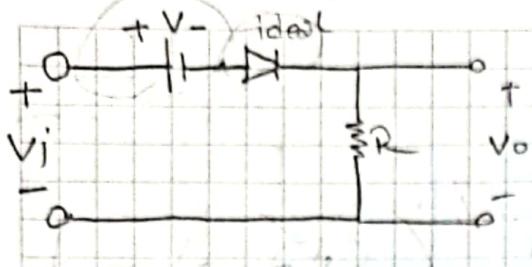


$\Delta Vi > V$ ise dijod ileri yönlü kapatıldır. ($V_o = V_i - V$)

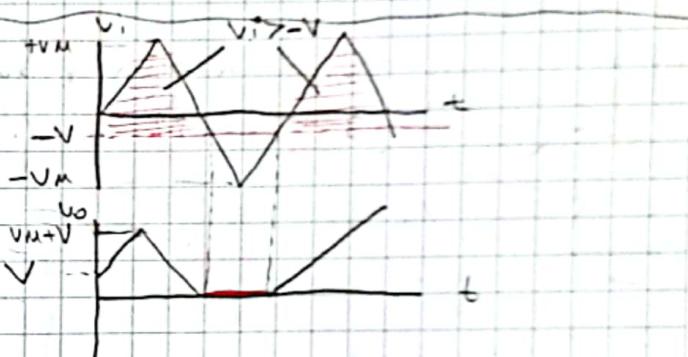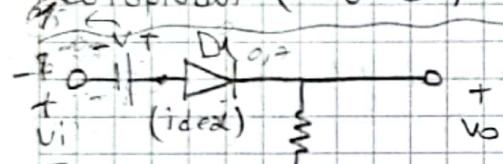$\Delta Vi < -V$ ise dijod ters yönlü kapatıldır ($V_o = 0$)



Example:


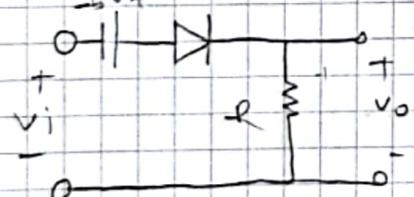


$V_i + 5V > 0 \Rightarrow D_1$ ilerimde

$$V_i > -5V$$

$V_i + 5V < 0 \Rightarrow D_1$ kesimde

$$V_i < -3V$$

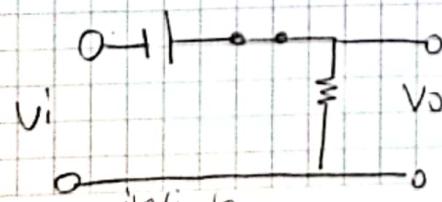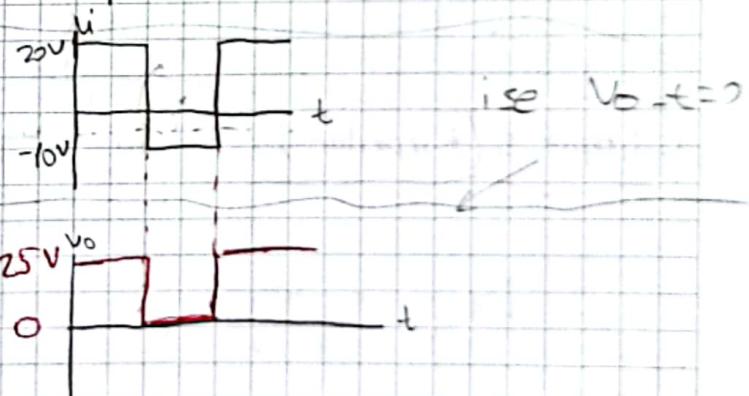


ilerimde


$$-V_i - 5V + V_o = 0$$

$$V_o = V_i + 5V$$

$$V_o = 20V$$

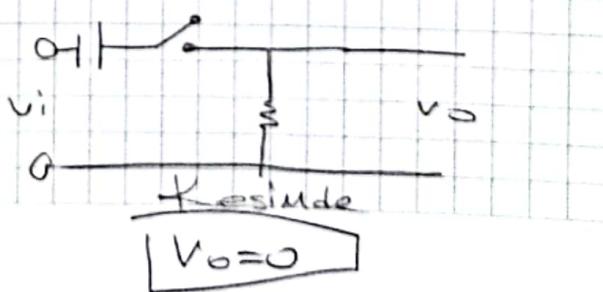


Parallel Diyotlu Clippers:

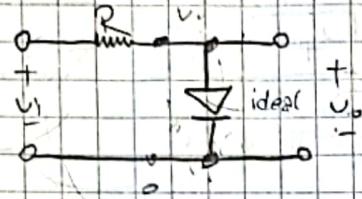


$V_i > 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{diyot} \\ V_o = 0 \end{array} \right.$ ~~kısıtlı devre düzleme~~

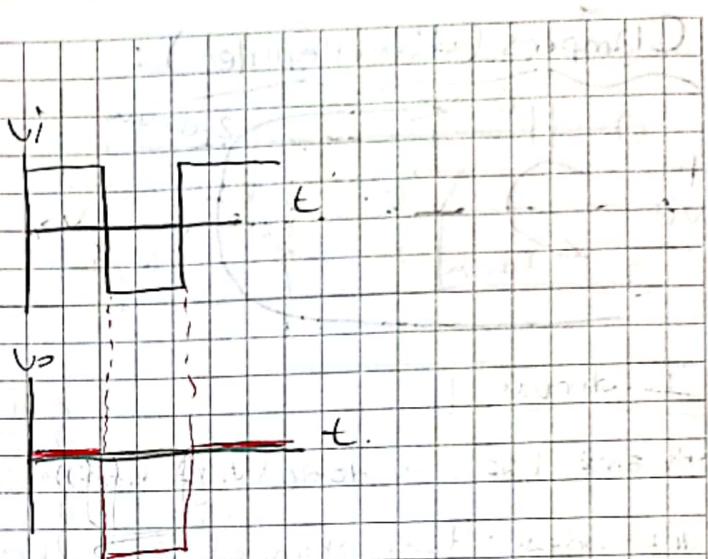$V_i < 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{diyot açık} \\ V_o = V_D \end{array} \right.$ ~~derne~~



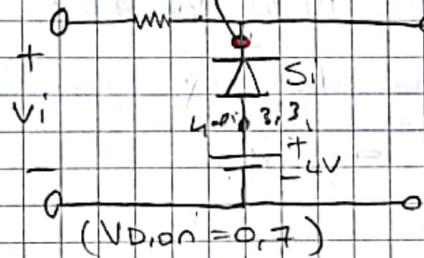Example: I. Diyotun iletme限界si için buranın geriliminin $3,3V$ den büyük olması la $21m$.




$$V_o - t = ?$$

I. durum $\rightarrow 0,1,2$

$$V_i < 3,3V$$

$D_1 \rightarrow$ iletimde

$$\boxed{V_o = 3,3V}$$


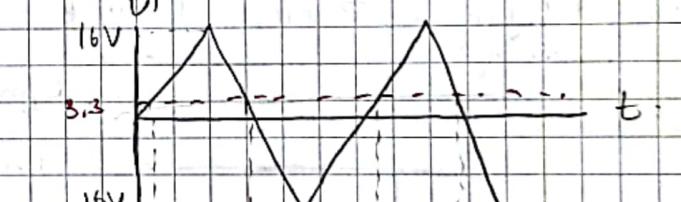


II. durum \rightarrow



$$V_i \geq 3,3V$$

$D_1 \rightarrow$ kesimde
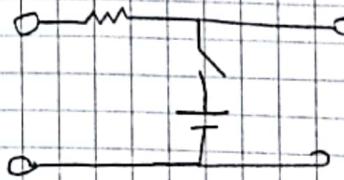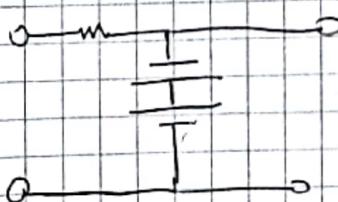
$$\boxed{V_o = V_i} \quad (\text{Top gerilim } V_o \text{ a düşer.})$$



Clampers (Kapatıcılar) :

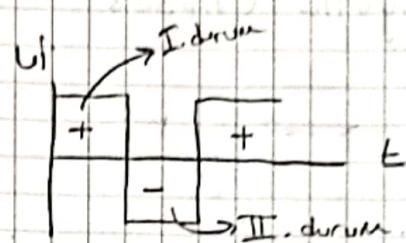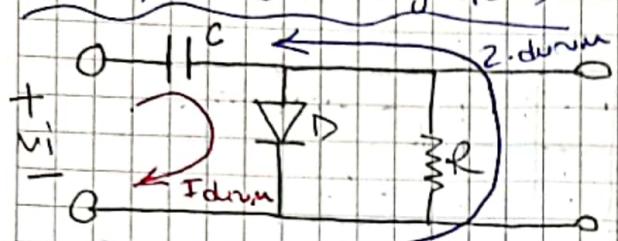

I. durum


İlk önce kapasitor dolar (vilye kader) kapasitor dolmuş olur. Diyot diyot(ideal)'tan akım aktışı kesimdedir. Akım R üzerinden akar
maddetçe $V_o = 0$ olur.

Diyot dijiz tel gibi davranır.

{ II. durum }


ve $V_o = -2V$ olur.

($1V$ kapasitörde, $1V$, V_i den gelir)

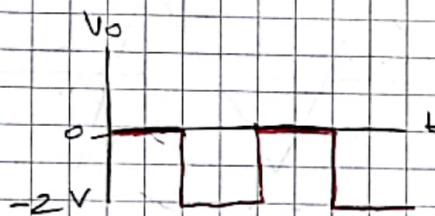


Genişinde deşistiklik yarınadan işaretin deşisir.

OP - AMP

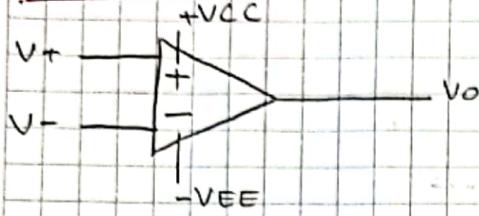

$$-VEE + 2 < V_o < V_{cc} - 2$$

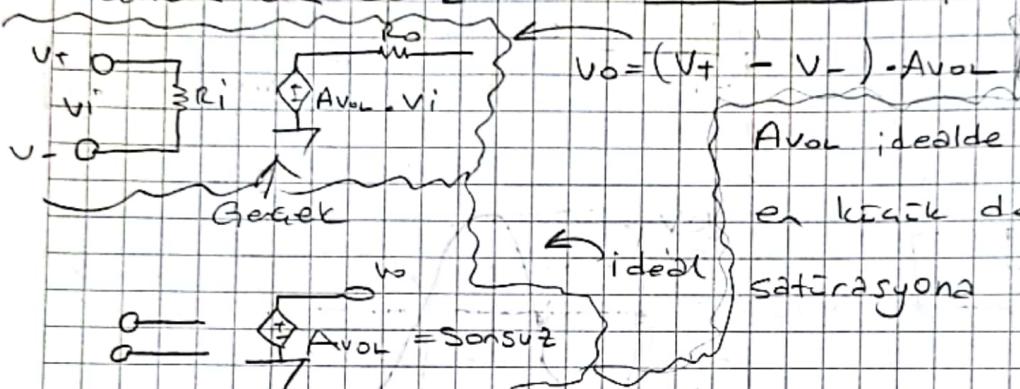

	ideal	Gerçek
A_{voL}	∞	500.000
R_i	∞	$> 15 M\Omega$
R_o	0	$< 1k \Omega$
SlewRate	0	$\approx 10 \text{ V/ms}$


A_{voL} idealde sonsuzdur V_i 'nin en küçük değerinde bile saturasyona uğrar.

(Satürasyon OP-AMP'in VEE ve V_{cc} değerleri haricinde çalışmaması)

1-) $V_+ = V_-$ } Bu nedenle ideal için geçerlidir.

2-) $i_+ = i_- = 0$ Ama biz normal devrelerde de kullanacağız.

SlewRate (fikselme hızı) :

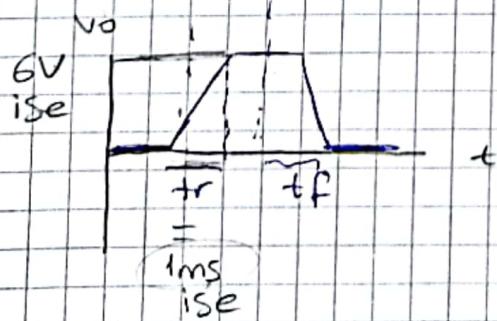


$$S.R. = \frac{V}{t_r} = \frac{6V}{1ms} = 6 \text{ V/ms}$$

olur.

20
OK
20
H

Inverting Amp (Evinen Kuvvetlendirici);

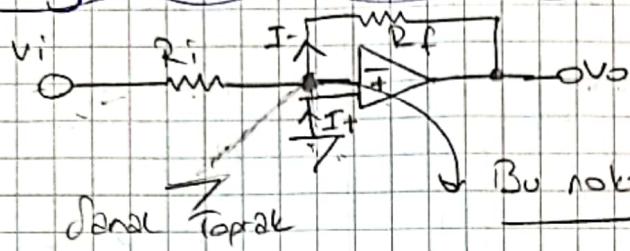



$$I^- = I^+ = 0$$

Bu noktaya göre

voltage kăzancı.



$$\frac{Vi - 0}{R_i} = \frac{0 - V_o}{R_f} \Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

Example:

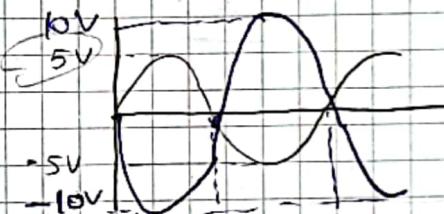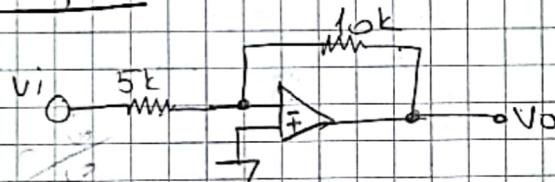


$$V_o = V_i \left(-\frac{R_f}{R_i} \right) \Rightarrow V_o = -V_i \cdot \frac{10k}{5k} \Rightarrow V_o = -2V_i$$

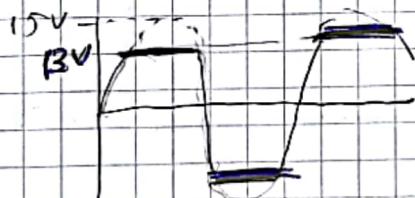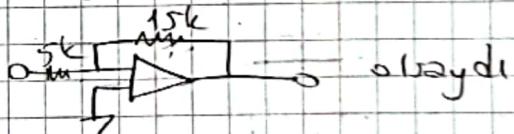$V_{SAT} = 1 \pm 13V$ olsaydı ve
sat kasyon



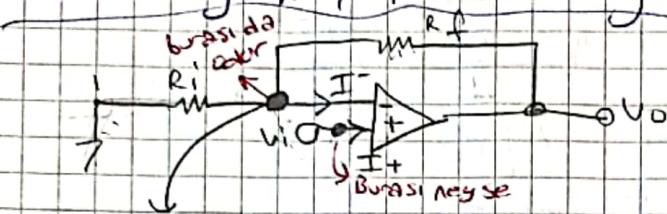Non-inverting Amplifier (Evinmeyen Kuvvetlendirici)




Bu noltuya göre

$$\frac{V_i - 0}{R_i} + \frac{V_i - V_o}{R_f} = 0 \quad V_i \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_f} \right) - V_o \left(\frac{1}{R_f} \right) = 0$$

$$V_i \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_f} \right) = V_o \left(\frac{1}{R_f} \right) \Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$

Voltage Follower (Buffer)

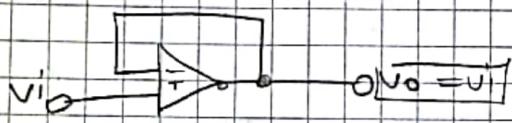

$$A_v = 1$$

$$R_i$$

$$\infty$$


$$R_o$$

$$0$$

$$> 500.000$$

$$\approx 10 \mu\Omega$$

Hepsini tek tek
ele al.

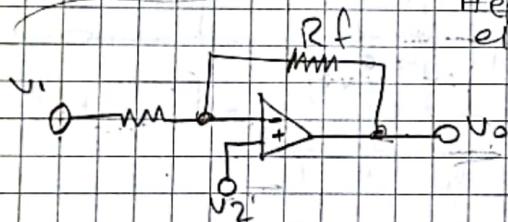

$$V_o = \left(-\frac{R_f}{R_3} \right) \cdot V_1 + \left(1 + \frac{R_f}{R_3} \right) \cdot V_2$$

Differential Amplifier (Fark Kuvvetlendirici)



V_1 'in çıkışa etkisini bulmak için

V_2 'yi toprak kabul edelim,

$$V_2 = \frac{R_4}{R_3+R_4}$$


$$V_o' = V_1 \left(-\frac{R_f}{R_3} \right) \quad / \quad V_o'' = V_2 \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_3} \right) \Rightarrow V_o'' = V_2 \cdot \frac{R_4}{R_3+R_4} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_3} \right)$$

$R_1 = R_3$ ve $R_2 = R_4$ kabul edersek

$$V_o'' = V_2 \left(\frac{R_2}{R_2+R_1} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_3} \right) \Rightarrow V_o'' = V_2 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$V_o = V_o' + V_o'' \Rightarrow V_o = \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \cdot (V_2 - V_1)$$

Eviner Topluluğu (Inverting Adder)

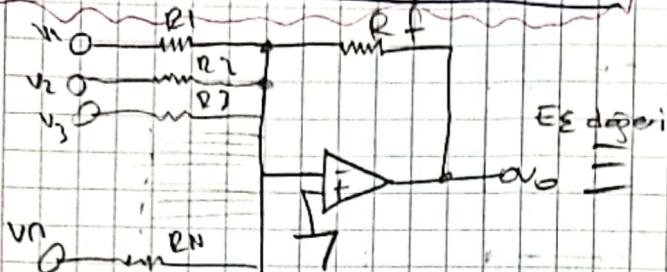

$$V_{in} \quad V_{o1} = V_1 \left(-\frac{RF}{R_1} \right) \quad V_o = V_{o1} + V_{o2} + \dots + V_{oN}$$


gerekli
etkisi

$$V_{o2} = V_2 \left(-\frac{RF}{R_2} \right) \quad V_o = -RF \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_N}{R_N} \right)$$

$$\vdots$$



$$V_{oN} = V_N \left(-\frac{RF}{R_N} \right) \quad R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R_N = \underline{\underline{R_i}} \quad \text{olsaydı}$$
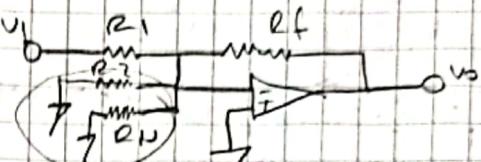
$$U_o = -\frac{RF}{R_i} (V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_N)$$



V_1 hariç superpozisyon
yaptık

Evinmeyen Topluluğu

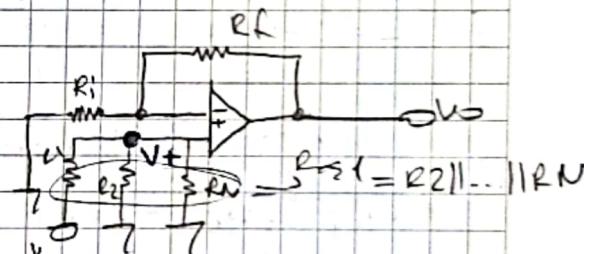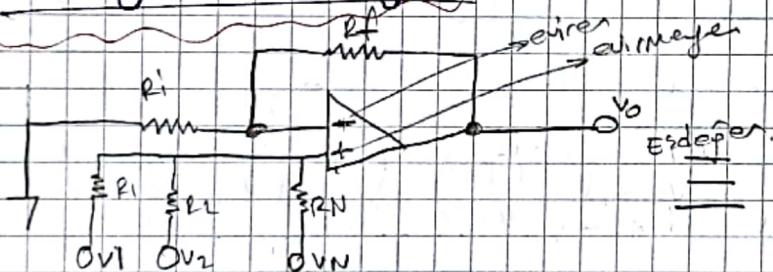

$$V_{o1} = V_+ \cdot \left(1 + \frac{RF}{R_1} \right)$$

$$V_+ = V_1 \cdot \left(\frac{R_{eq1}}{R_1 + R_{eq1}} \right)$$

$$V_{o1} = V_1 \left(\frac{R_{eq1}}{R_1 + R_{eq1}} \right) \cdot \left(1 + \frac{RF}{R_1} \right)$$

$$V_{oN} = V_N \left(\frac{R_{eqN}}{R_{eqN} + R_N} \right) \cdot \left(1 + \frac{RF}{R_N} \right)$$

$$R_{eq} = \frac{R}{n-1}$$

2 giriş varsa $R_{eq} = R$

3 giriş varsa $R_{eq} = R/2$

4 giriş varsa $R_{eq} = R/3$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} + V_{o3} + \dots + V_{oN}$$


$$V_o = \left(1 + \frac{RF}{R_1} \right) \cdot \left(V_1 \cdot \frac{R_{eq1}}{R_1 + R_{eq1}} + \dots + V_N \cdot \frac{R_{eqN}}{R_{eqN} + R_N} \right)$$

$R_1 = R_2 = R_3 = R_N = \underline{\underline{R}}$ olsun

$$V_o = \left(1 + \frac{RF}{R_1} \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \right) \cdot (V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_N)$$

4

Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi

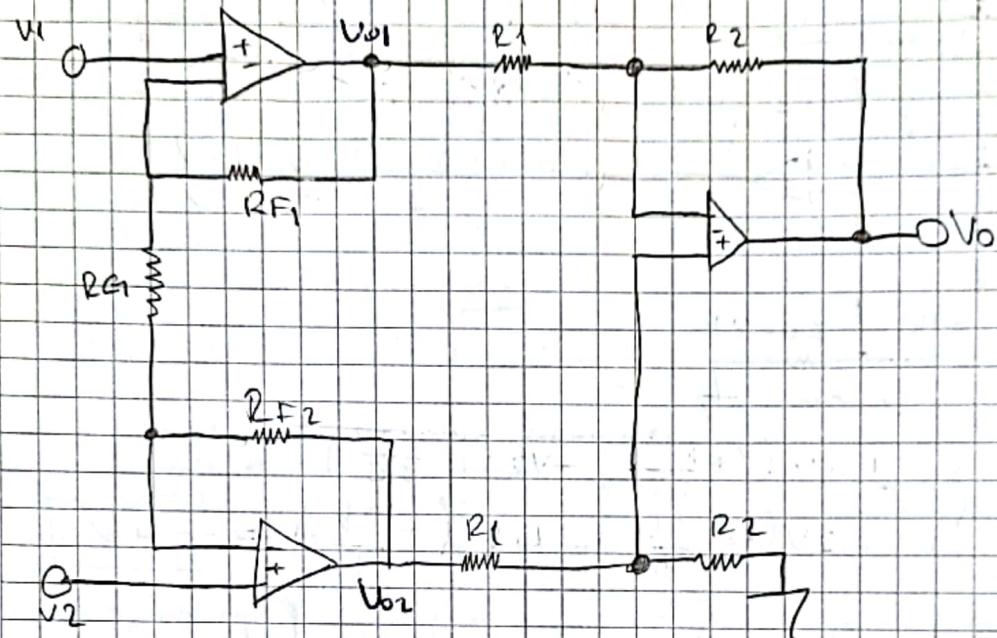

$$V_0 = (V_{02} - V_{01}) \cdot \left(\frac{R_f}{R_1} \right)$$

$\left(\frac{V_2}{toprak}\right) V_{01}' = V_1 \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_G} \right) \quad (V_1'in V_{01}'e etkisi) \quad (\text{evirmeyen})$

$\left(\frac{V_1}{toprak}\right) V_{01}'' = V_2 \cdot \left(-\frac{R_f}{R_G} \right) \quad (V_2'nin V_{01}'e etkisi) \quad (\text{evirilen})$

$$V_{01} = V_{01}' + V_{01}'' \Rightarrow V_{01} = V_1 \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_G} \right) + V_2 \cdot \left(-\frac{R_f}{R_G} \right)$$

$\left(\frac{V_1}{toprak}\right) V_{02}'' = V_2 \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_G} \right) \quad (V_2'nin V_{02}'ye olan etkisi) \quad (\text{evilmeyen})$

$\left(\frac{V_2}{toprak}\right) V_{02}' = V_1 \cdot \left(-\frac{R_f}{R_G} \right) \quad (V_1'in V_{02}'ye etkisi) \quad (\text{evirilen})$


$$V_{02} = V_{02}' + V_{02}'' \Rightarrow V_{02} = V_2 \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_G} \right) + V_1 \cdot \left(-\frac{R_f}{R_G} \right)$$

$R_f = R_f' = R_f''$ ise


$$V_0 = \frac{R_f}{R_1} \left[V_2 \left(1 + \frac{2R_f}{R_G} \right) - V_1 \left(1 + \frac{2R_f}{R_G} \right) \right]$$

$$V_0 = \left(\frac{R_f}{R_1} \right) \cdot \left(1 + \frac{2R_f}{R_G} \right) \cdot (V_2 - V_1)$$

8

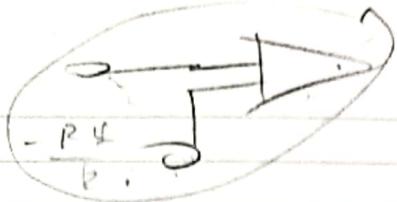

SORU:

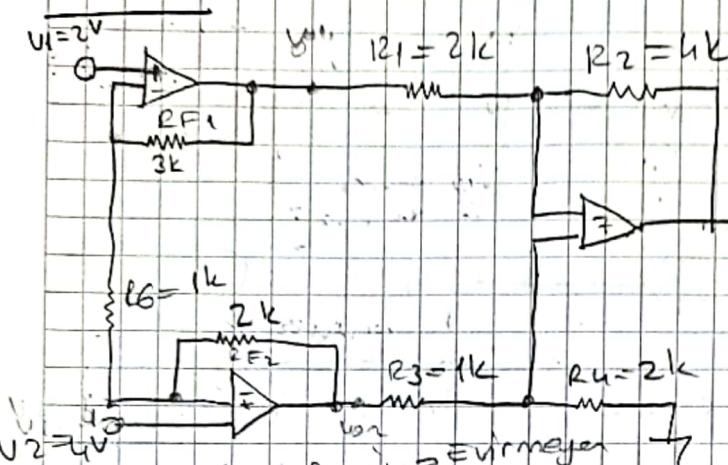

$$V_{SAT} = \pm 13V$$

$$V_0 = ? \quad V_0 \text{ nedir?}$$

$$(V_1) \quad V_{01}' = V_1 \left(1 + \frac{RF_1}{2G_1} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{01}' = V_1 \left(1 + \frac{RF_1}{2G_1} \right) + V_2 \left(-\frac{RF_1}{2G_1} \right) \\ V_{01}'' = V_2 \left(-\frac{RF_1}{2G_1} \right) \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{01}' = V_1 \left(1 + \frac{3k}{1k} \right) \\ V_{01}'' = V_2 \left(-\frac{3k}{1k} \right) \end{array} \right\} = 2V \left(1 + \frac{3k}{1k} \right) + 4V \left(-\frac{3k}{1k} \right) = -4V$$

$$(V_2) \quad V_{02}' = V_2 \left(1 + \frac{RF_2}{2G_2} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{02}' = V_2 \left(1 + \frac{RF_2}{2G_2} \right) + V_1 \left(-\frac{RF_2}{2G_2} \right) \\ V_{02}'' = V_1 \left(-\frac{RF_2}{2G_2} \right) \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{02}' = V_2 \left(1 + \frac{2k}{1k} \right) \\ V_{02}'' = V_1 \left(-\frac{2k}{1k} \right) \end{array} \right\} = 4V \left(1 + \frac{2k}{1k} \right) + 2V \left(-\frac{2k}{1k} \right) = 8V$$

Sağ tarafı analiz et! (Fark kuvvetlenmevi)

$$V_{01}' = \frac{V_1}{2^4} \cdot \frac{R_1}{1k} \cdot \frac{R_2}{1k} \quad (V_0 \text{ toprak}) = V_0' = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_{01}' = 8V$$

$$(V_0 \text{ toprak}) \Rightarrow V_0'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left(\frac{R_4}{R_2 + R_3} \right) \cdot V_{02} = \frac{16V}{V+}$$



$$V_0 = V_0' + V_0'' = 24V > 13V \quad V_0 \text{ dijitaldir}$$


satürasyona var.

$$V_0 = +V_{SAT} = 13V$$

$$(V_1) \quad \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 16$$

$$V_0 = \frac{R_4}{R_2 + R_3}$$

- 2019 VİZE SORULARI -

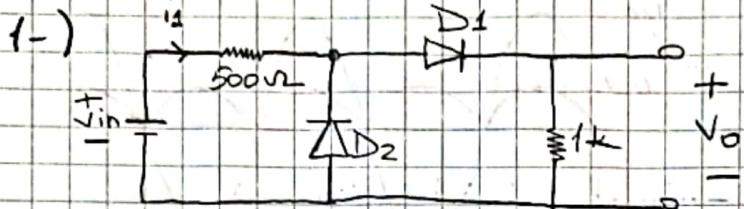

$V_{D,ON} = 0,7$

$$V_D = 0,7$$

$$V_O - V_{IN} = ?$$

$$i_1 - V_{IN} = ?$$

I. durum

$$V_{IN} > 0,7 \text{ V ise}$$

D₁ iletimde

D₂ kesimde

$$V_O = \frac{V_{IN} - 0,7}{1,5k} \cdot 1k$$

$$V_O = \frac{2(V_{IN} - 0,7)}{3}$$

$$i_1 = \frac{V_{IN} - 0,7}{1,5k}$$

II. durum

$$V_{IN} < -0,7 \text{ V ise}$$

D₁ kesimde

D₂ iletimde

$$V_O = 0$$

$$i_1 = \frac{V_{IN} + 0,7}{500\Omega}$$

III. durum



$$-0,7V < V_{IN} < 0,7V \text{ ise}$$

D₁ kesimde



D₂ kesimde

$$i_1 = 0$$

$$V_O = 0$$

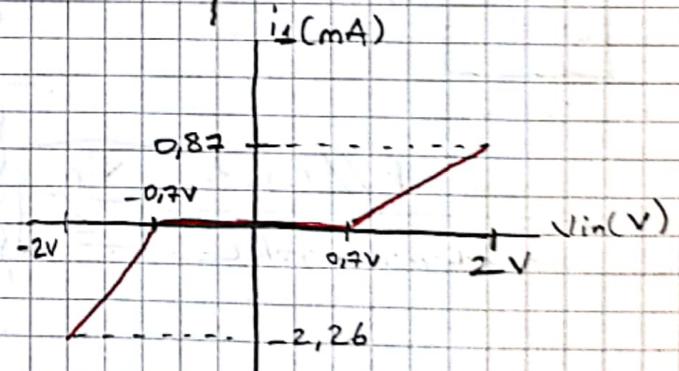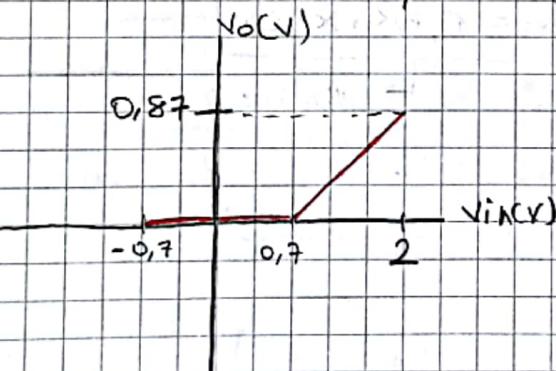


2 →

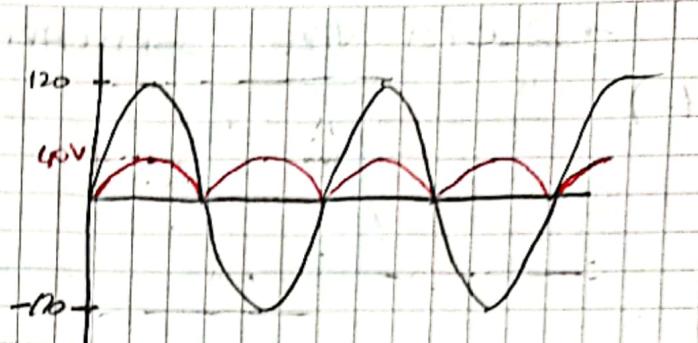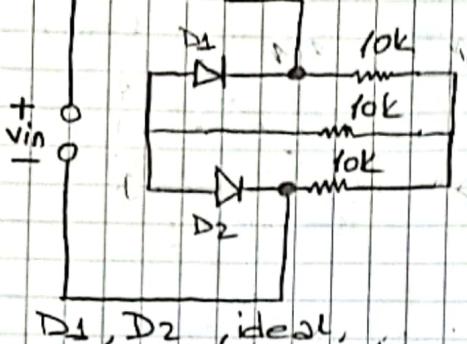

Pozitif Alternans

D_1 kesimde

D_2 iletimde

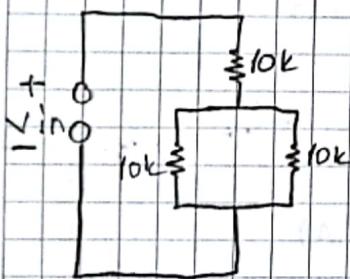

$$V_{out} = \frac{V_{in}(10k // 10k)}{(10k // 10k) + 10k} = \boxed{\frac{V_{in}}{3}}$$

Negatif Alternans



D_1 iletimde

D_2 kesimde

$$V_{out} = -\frac{V_{in}}{3}$$


$$V_{out,avg} = 0,636 \times 40V$$

→ Fullwave

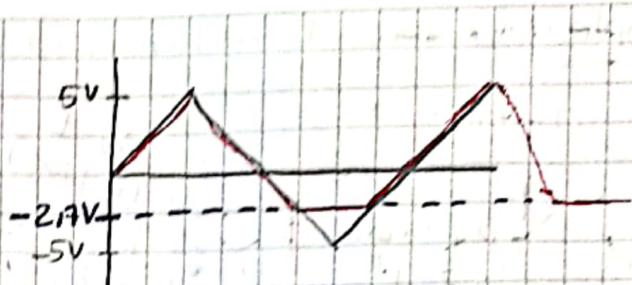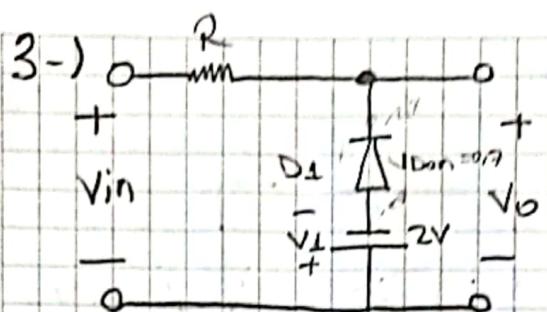

$V_{in} < -2,7V$ ise


D_1 iletimde

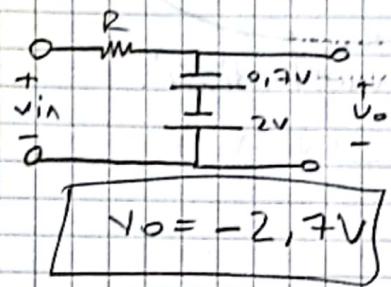

$V_{in} > 2,7V$ ise

D_1 kesimde

$$V_0 = V_{in}$$

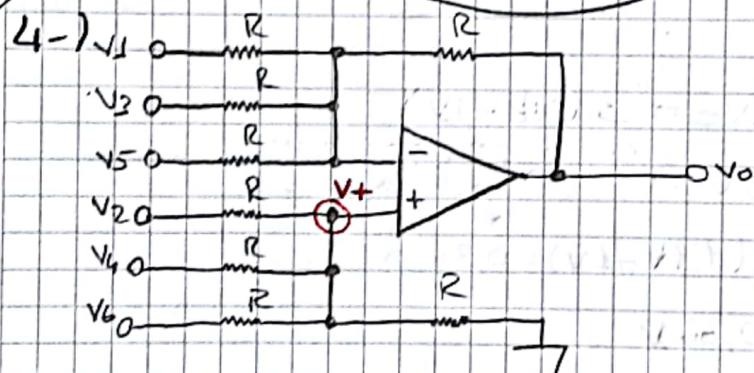

$$V_0' = -\frac{R}{R} (V_1 + V_3 + V_5)$$

$$V_0'' = \frac{V_2 + V_4 + V_6}{4} \left(1 + \frac{R}{R/3} \right)$$


$$V_+ = \frac{(V_2 + V_4 + V_6)}{R + \frac{R}{3}} \cdot \left(\frac{R}{3} \right)$$

$$V_+ = \frac{V_2 + V_4 + V_6}{4}$$

$$V_0 = V_0' + V_0'' = V_2 + V_4 + V_6 - V_1 - V_3 - V_5$$

— $\int \text{INQV}$ —
— $\int \text{ONU}$ —

Example : (Köprü Kuvvetlendirici)

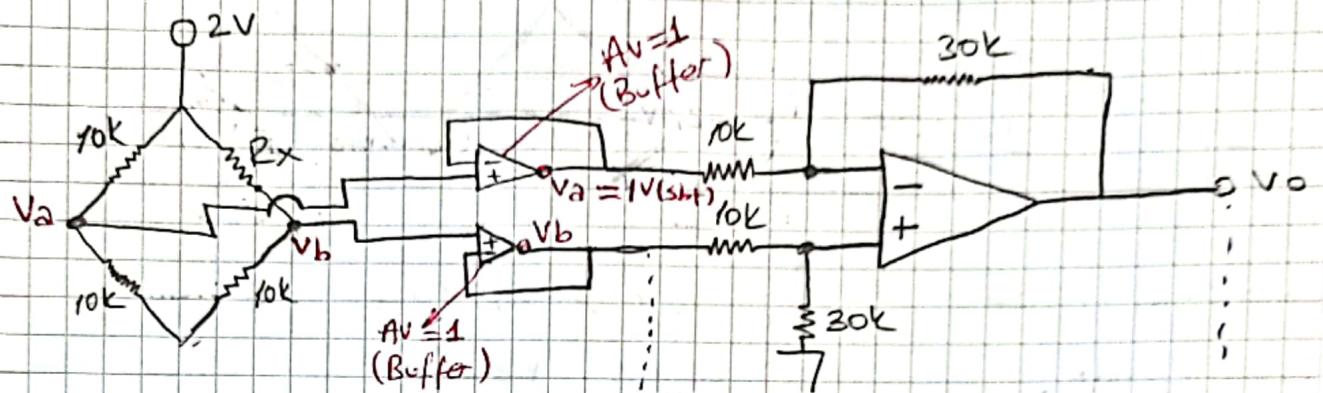

Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)

25

30

35

40

45

50

R_x

10

8,15

6,63

5,22

4,27

3,5

Fark Kuvvetlendirici.

$$V_o = 3(V_b - V_a)$$

$$V_b = \frac{2V \cdot 10k}{R_x + 10k}$$

$$V_o = 3(V_b - 1V)$$

$$25 \quad V_b = 1V$$

$$V_o = 0V$$

$$30 \quad V_b = \frac{2V \cdot 10k}{8,15 + 10k} = 1,1V$$

$$V_o = 3(1,1V - 1V) = 0,3V$$

$$35 \quad V_b = 1,22V$$

$$V_o = 0,66V$$

$$40 \quad V_b = 1,31V$$

$$V_o = 0,93V$$

$$45 \quad V_b = 1,41V$$

$$V_o = 1,23V$$

$$50 \quad V_b = 1,48V$$

$$V_o = 1,44V$$

$V_o(V)$

1,44

1,13

0,93

0,66

0,3

25 30 35 40 45 50

$T(^{\circ}\text{C})$

OP-Amp Karakteristikleri


(i) Slew Rate

Transistörlerin aynı olmaması $I_{io} = |I_{B+} - I_{B-}|$


(ii) Giriş Dengesizlik Akımı (Input offset Current, I_{io})

Giriş Kutuplama Akımı (Input biasing Current, I_b)

Giriş dirençlerinin sonsuz olamaması.

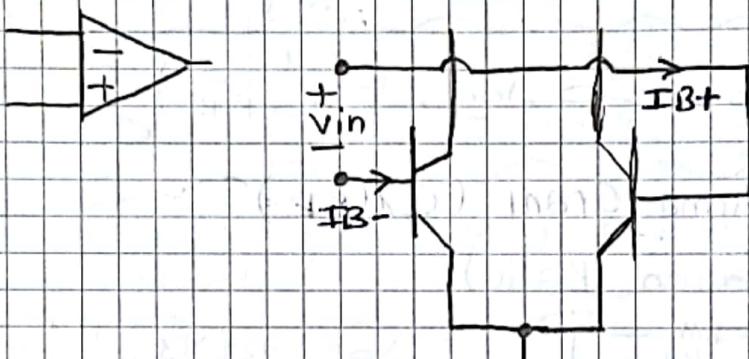


Kompenzasyon:

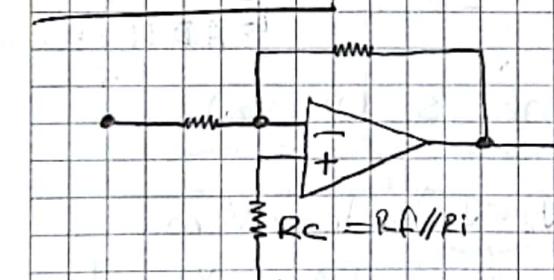

Akım akmasını istemiyoruz.

Aksa bile kompenze ediyoruz.

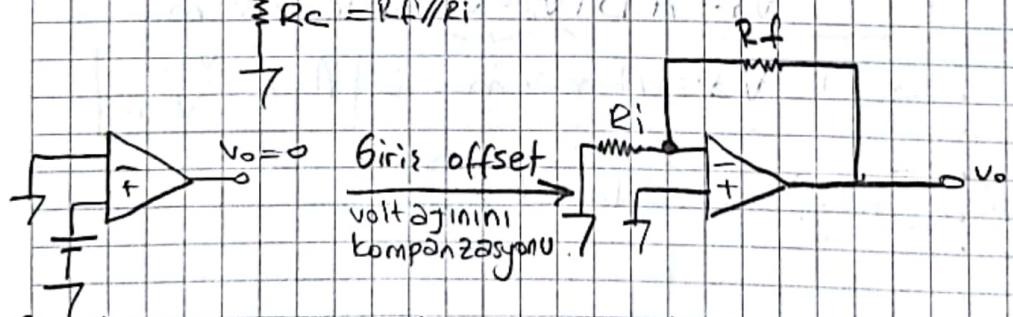

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_{io}$$

(iii) Giriş Dengesizlik Voltajı (Input offset Voltage, V_{io})

(iv) Drift (Kayma, Süreklenme)


I_{io} veya V_{io} sıcaklıkla değişimi

$$V_{idrift} = \frac{\Delta V_{io}}{\Delta t}, \quad T_{idrift} = \frac{\Delta I_{io}}{\Delta T}$$

Güç Kaynaklı Bastırma Oranı (PSRR)

(Power Supply Rejection Ratio)

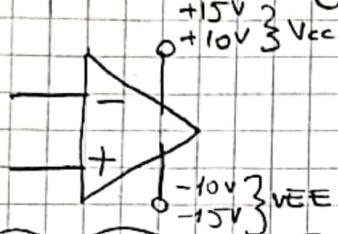* Kutuplama voltajına göre offset电压 değişir.




$$PSRR = \frac{\Delta V_{io}}{\Delta V_{cc}} \rightarrow \mu V/V (\text{birim})$$

$$PSRR = \frac{\Delta V_{io}}{V_{EE}}$$

$$P.S.R.R (\text{dB}) = 20 \cdot \log \left(\frac{1}{PSRR} \right)$$

Orta Mod Bastırma Oranı (CMRR)

(Common Mode Rejection Ratio)

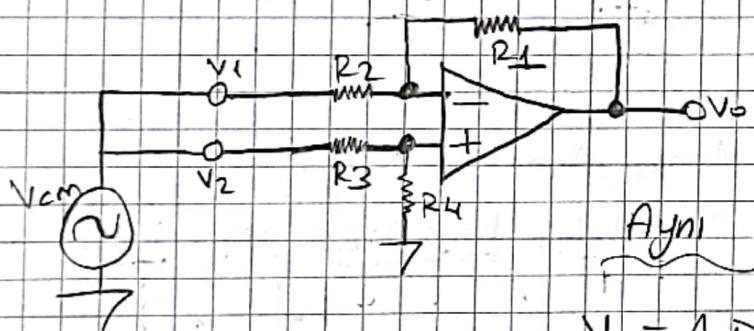

$$V_o = (V_2 - V_1) \frac{R_1}{R_2}$$

↳ A.D (fark kazancı)

Aynı kaynak ise ($V_1 = V_2$)

$$V_o = A \cdot D (V_2 - V_1) + A_{cm} \cdot V_{cm}$$


$$V_o = A_{cm} \cdot V_{cm} \Rightarrow A_{cm} = \frac{V_o}{V_{cm}}$$

$$CMRR = \frac{AD}{A_{cm}}$$

$$CMRR (\text{dB}) = 20 \cdot \log \left(\frac{AD}{A_{cm}} \right)$$

! A_{cm} 'nin ölçüsü ne kadar küçükse o kadar iyi.

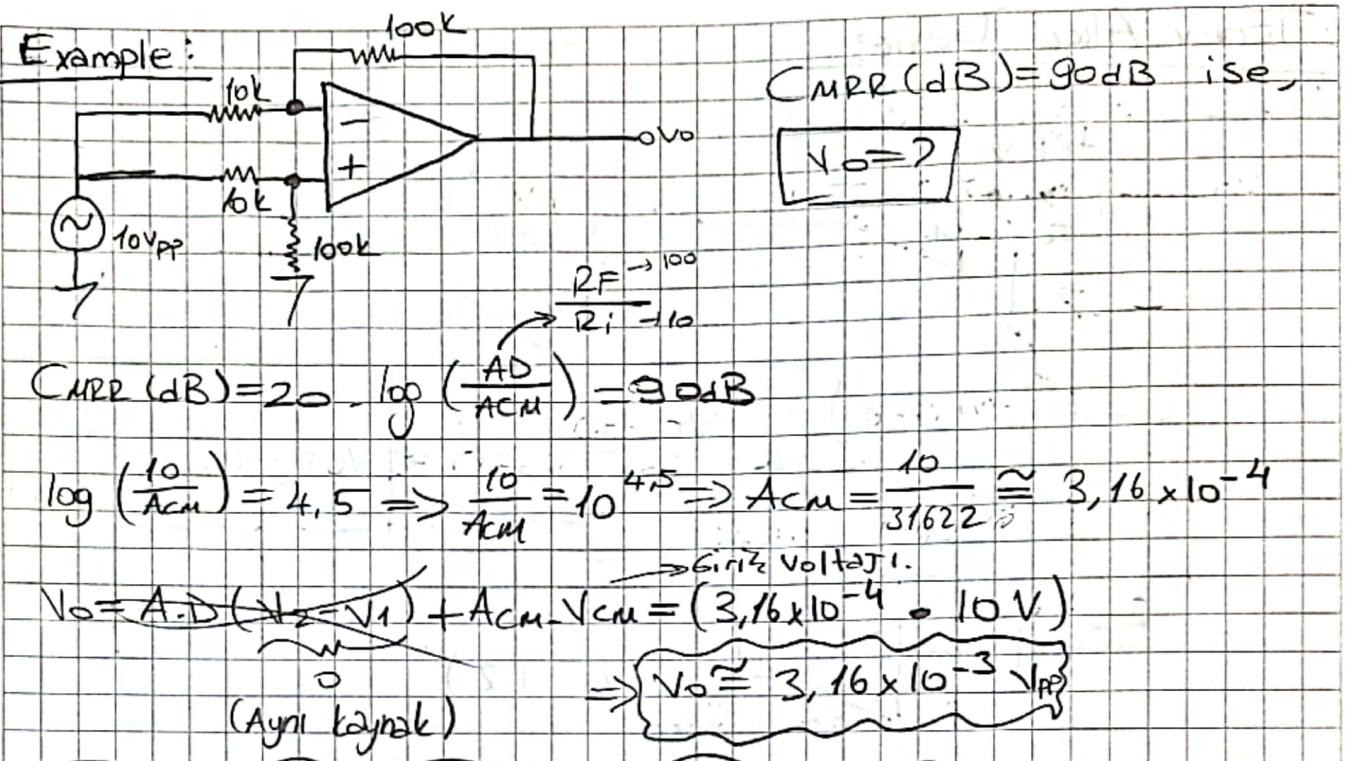! CMRR ne kadar büyükse ideale o kadar yakındır.



Kazanç Bant Genişliği Görümleri:




$$AV_1 \cdot Bw_1 = AV_2 \cdot Bw_2$$

AV ne kadar büyükse
 Bant genişliği o kadar azdır.

Bant Genişliği

Tırıv Açı Devre

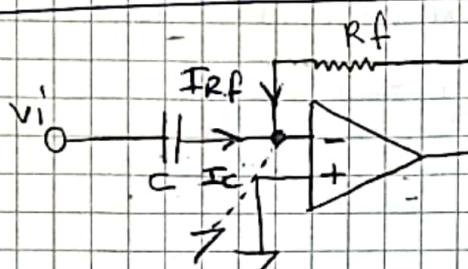


$$I_C = C \cdot \frac{d V_i(t)}{dt}$$

$$I_C + I_{RF} = 0$$

$$\frac{C \cdot d(V_i(t))}{dt} + \frac{V_o - 0}{R_F} = 0 \Rightarrow V_o = -C \cdot R_F \cdot \frac{d(V_i(t))}{dt}$$
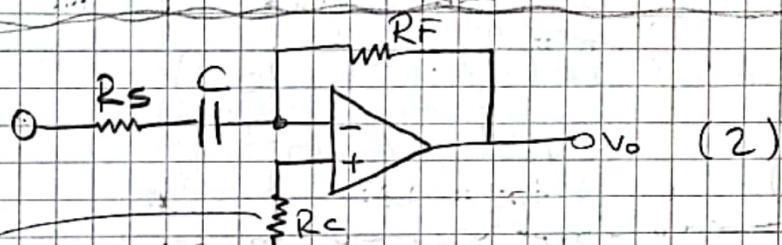
$$V_o = -C \cdot R_F \cdot \frac{d(V_i(t))}{dt}$$




$$f_{\max} = \frac{1}{2\pi \cdot R_S \cdot C}$$

→ Yüksek frekansa C : empedansı düşürebilmenin kazancı çok yüksek seviyelere gelip saticak. Bu nedenle engelemek için 2'yi gizdik.

→ Giriş offset voltagını kompense etmek için kayduk.

Example:

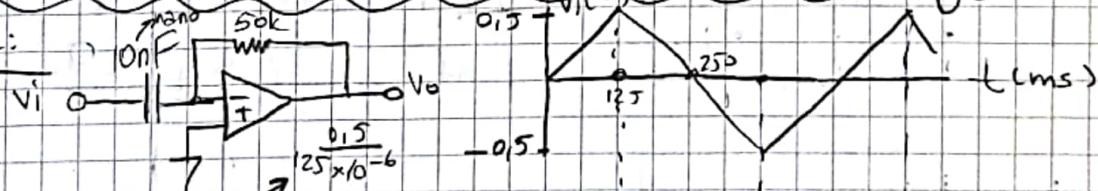


$$0 \leq t < 125 \Rightarrow V_i(t) = 6000 \text{ V/s} \cdot t$$

$$125 \text{ ms} \leq t < 375 \Rightarrow V_i(t) = -4000 \text{ V/s} \cdot t + 1 \text{ V}$$

$$V_o = -C \cdot R_F \cdot \frac{d V_i(t)}{dt} = -10 \times 10^{-9} \cdot 50 \times 10^3 \cdot \frac{d(-4000 \text{ V/s} \cdot t + 1 \text{ V})}{dt} = 1 - 2 \text{ V}$$

$$V_o = -C \cdot R_F \cdot \frac{d V_i(t)}{dt} = -10 \times 10^{-9} \cdot 50 \times 10^3 \cdot \frac{d(6000 \text{ V/s} \cdot t)}{dt} = +2 \text{ V}$$


Integral Açıklı Devre :

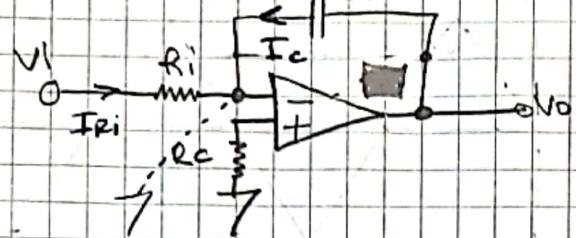

$$\frac{Vi(t)}{Ri} + C \cdot \frac{dV_o(t)}{dt} = 0$$



$$-\frac{Vi(t)}{Ri} = C \cdot \frac{d(V_o(t))}{dt}$$
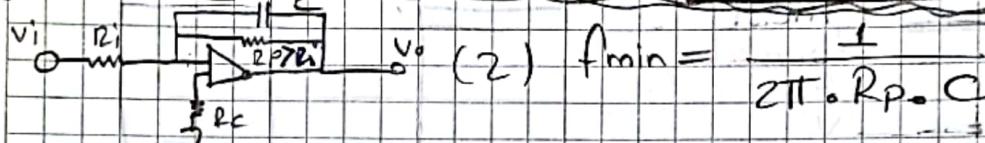
$$\int -\frac{1}{R_i \cdot C} \cdot V_i(t) dt = \int \frac{dV_o(t)}{dt} dt \Rightarrow V_o = -\frac{1}{R_i \cdot C} \cdot \int V_i(t) dt$$



→ Tcrev açılıyla benzer sebepten dolayı (2)'yi cızdik.

Example:

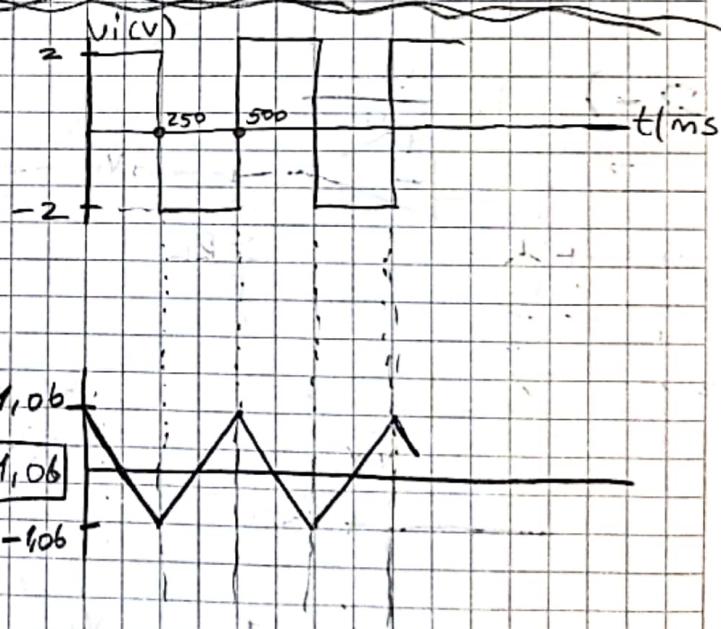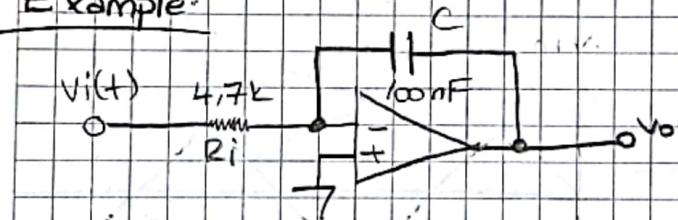

0 < t < 250 ms

$$V_o(t) = -\frac{1}{R_i \cdot C} \cdot \int V_i(t) dt$$

$$= -\frac{1}{4.7 \cdot 10^{-3} \cdot 100 \cdot 10^{-9}} \cdot \int 2 \cdot dt = -1.06$$


250 < t < 500 ms

$$V_o = 1.06 \text{ olur.}$$



(Baska bisey de şartmadı.)

Voltaj Karşılaştırıcı (Comparators)




1 -)


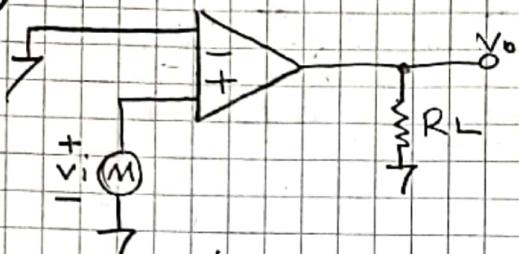



$$V_o = A_{Vol} \cdot (V^+ - V^-)$$

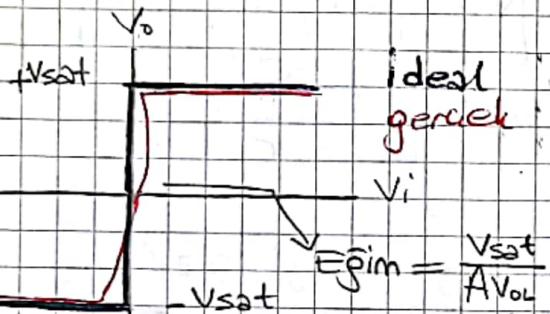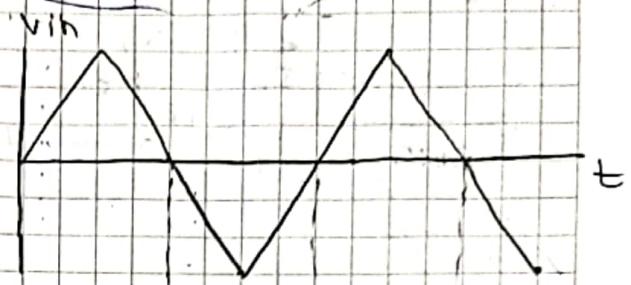


2 -)

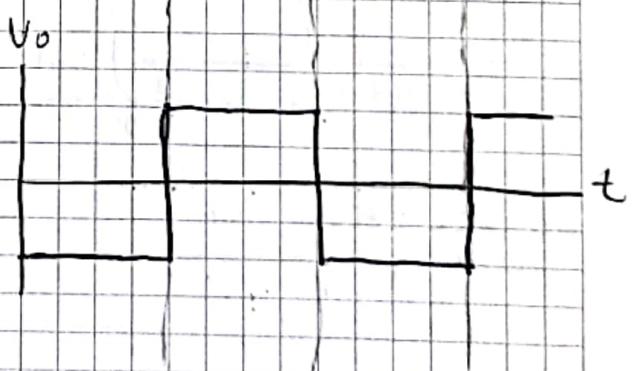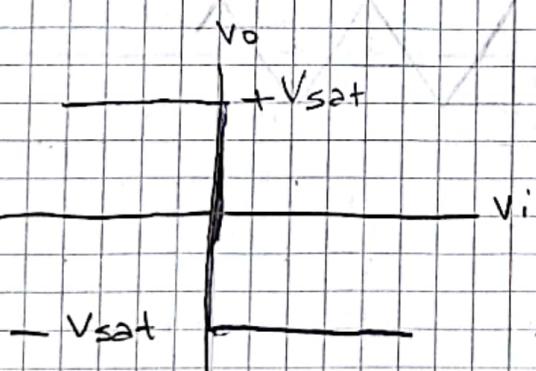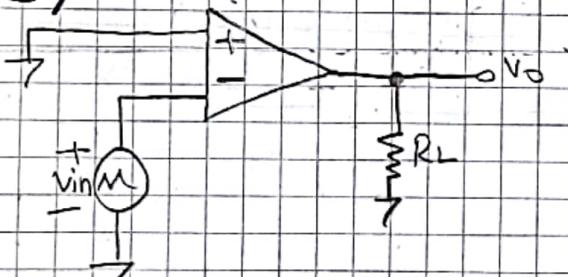

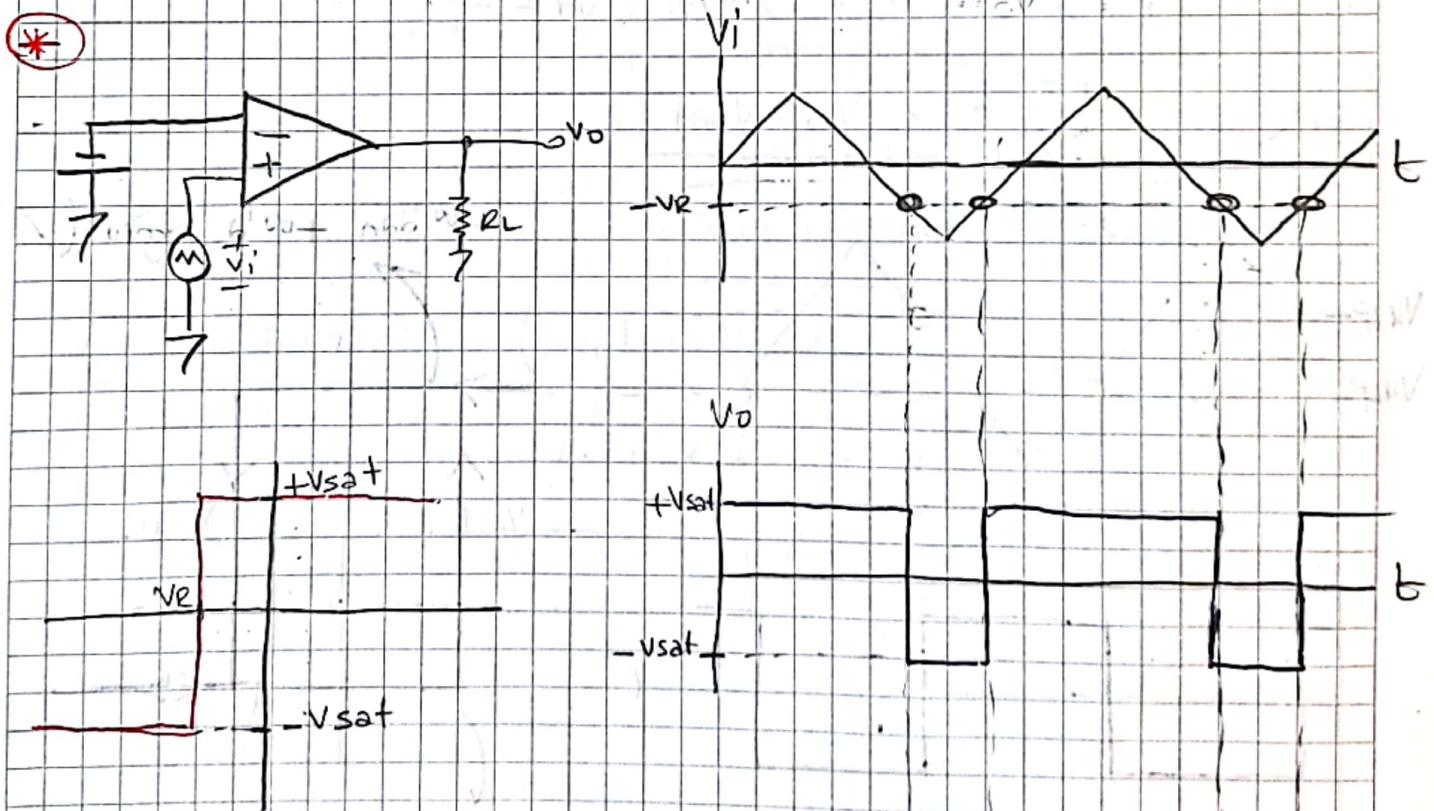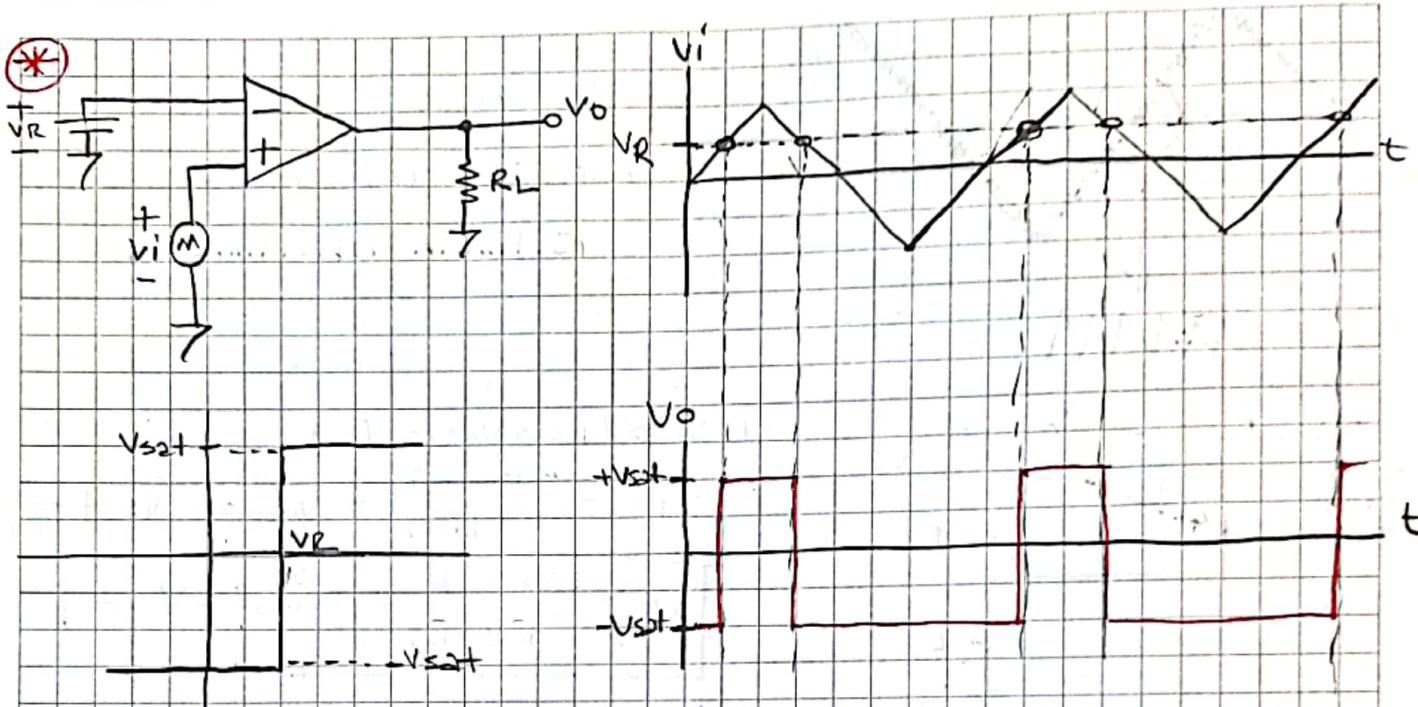

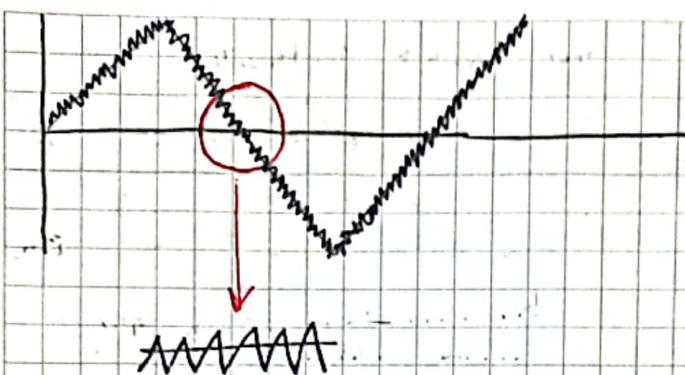

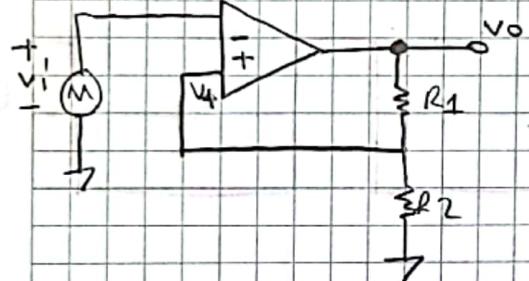Histeresiz, ile
karsılıstırıldığında
görüntünün azaltılması.




$$\textcircled{1} \quad V_i > V_+ \Rightarrow V_o = -V_{sat}$$

$$V_+ = \frac{-V_{sat} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_{UTP} = -V_{sat} + \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$\boxed{V_i > \frac{-V_{sat} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_o = -V_{sat}}$$

$$\textcircled{2} \quad V_i < V_+ \Rightarrow V_o = V_{sat} \Rightarrow V_{ULP} = V_+ = \frac{V_{sat} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$


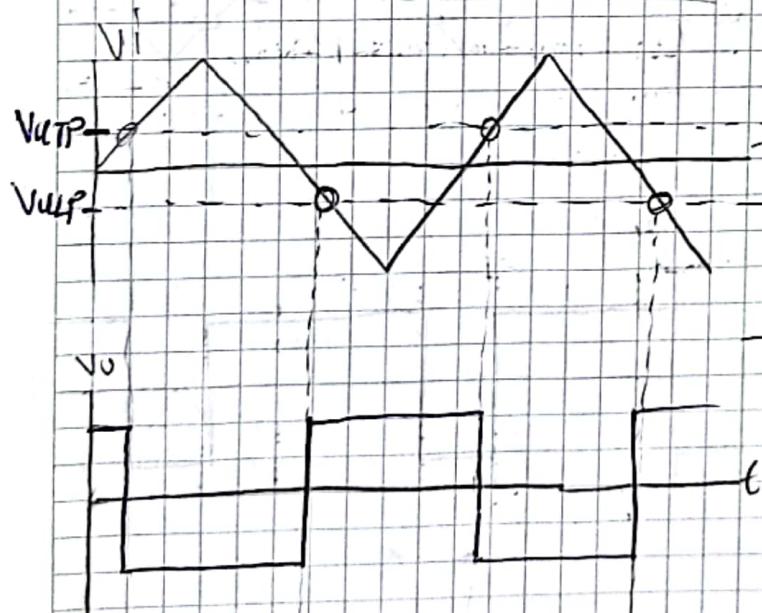
$$\boxed{V_i < V_{sat} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_o = V_{sat}}$$




$-\infty$ dan $+\infty$ a doğru (/)

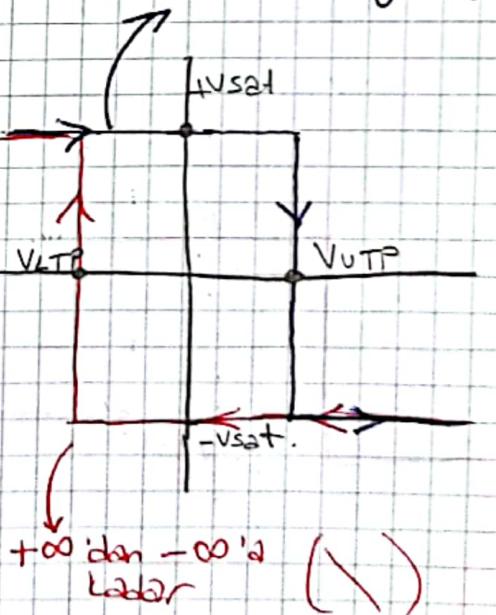

$+\infty$ dan $-\infty$ a
laser (//)

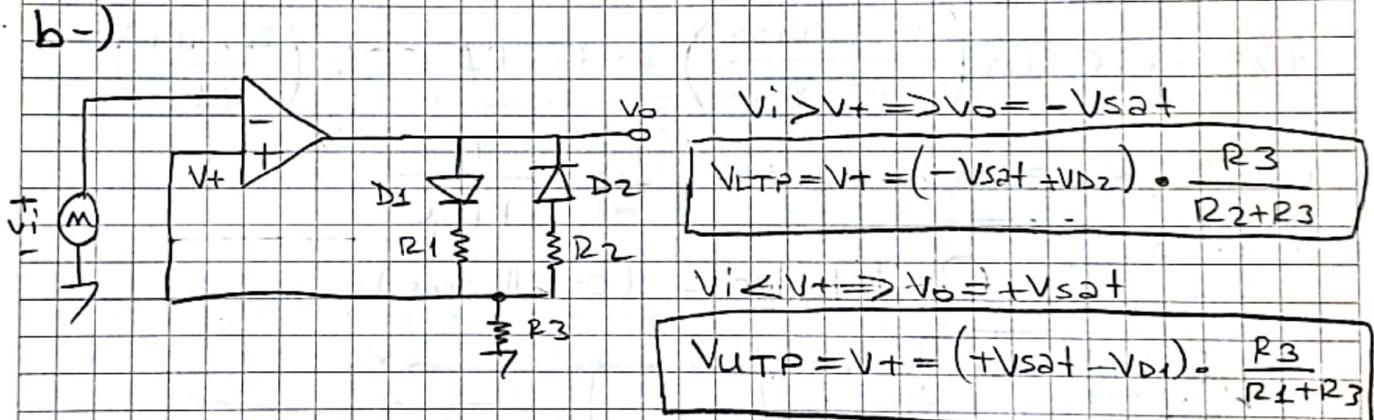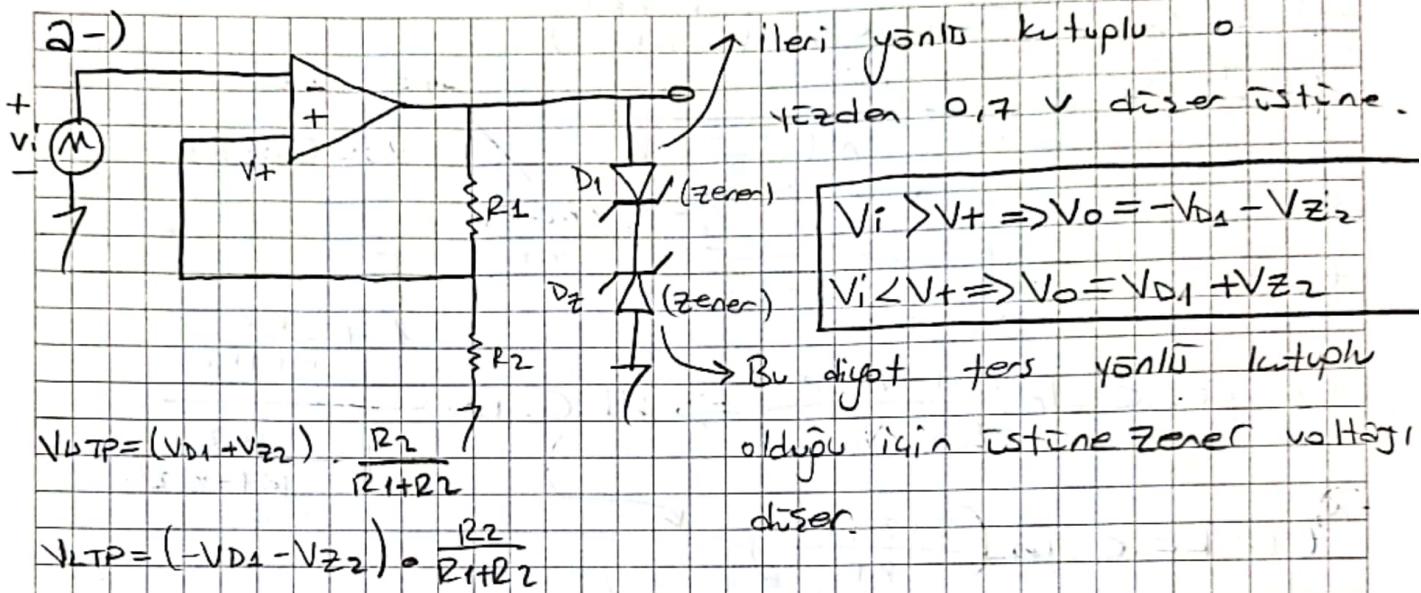

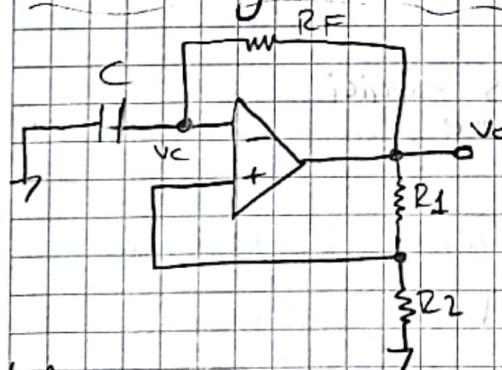
Kare Dalgı Üreticisi (Square Wave Generator):



(A stable Multivibrator)

$$V_{LTP} = -V_{sat} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
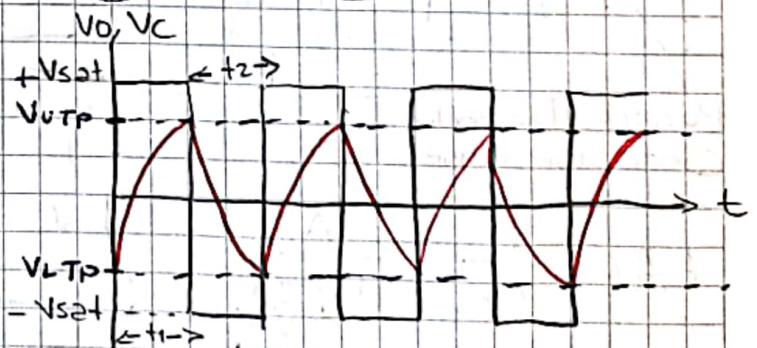
$$V_{LTP} = +V_{sat} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



$$T = t_1 + t_2 = 2R_F \cdot C \cdot \ln \left(\frac{2R_2 + R_1}{R_1} \right)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \cdot R_F \cdot C \cdot \ln \left(\frac{2R_2 + R_1}{R_1} \right)}; \quad \begin{matrix} 1 \\ \downarrow \\ 1 = \frac{2R_2 + R_1}{R_1} \end{matrix}$$

$$t = R_f \cdot C \cdot \ln \frac{\text{hedef - baslangic}}{\text{hedef - bitis}}$$

$$\epsilon = R_2$$

$$R_2 = 0,86 R_1$$

$$1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$t_1 = R_F \cdot C \cdot \ln \frac{V_{sat} - V_{LTP}}{V_{sat} - V_{UTP}} \Rightarrow R_f \cdot C \cdot \ln \frac{1}{1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$t_1 = R_F \cdot C \cdot \ln \left(\frac{2R_2 + R_1}{R_1} \right)$$

$$t_2 = R_F \cdot C \cdot \ln \left(\frac{-V_{sat} - V_{UTP}}{-V_{sat} - V_{LTP}} \right) \Rightarrow t_2 = R_f \cdot C \cdot \ln \left(\frac{2R_2 + R_1}{R_1} \right)$$

$$\text{Eger } R_2 = 0,86 R_1 \Rightarrow f = \frac{1}{2R_f \cdot C}$$

- Osilatörler - (oscillators)

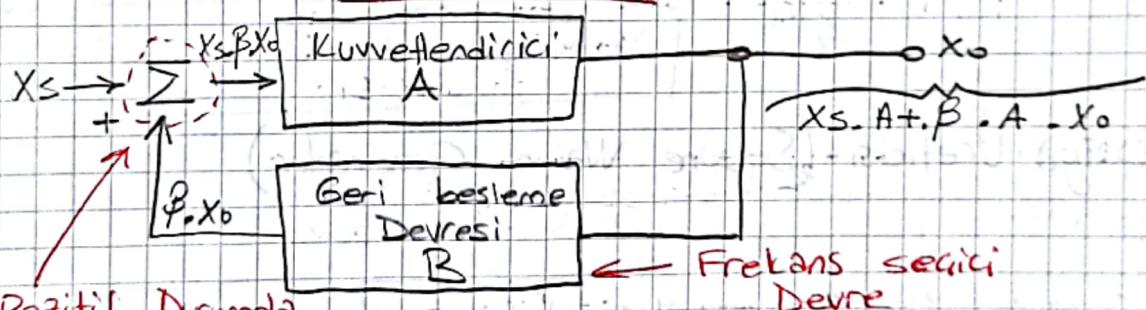

Pozitif Durumda
Geri Besleme

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - \beta - A} \quad \left. \begin{array}{l} 1 \text{ olmalı. Gündüz osilatörde} \\ \text{sonsuz kazanç olur.} \end{array} \right\}$$


$|B \cdot A| = 1$

Berkhausen Kriteri

* Giriş işaretiley çıkış işaretinin fazı aynı olmalı.

Giriş = \sim ise çıkış = $-\sim$ olmamalı.

Wien Körpr Osilatörü

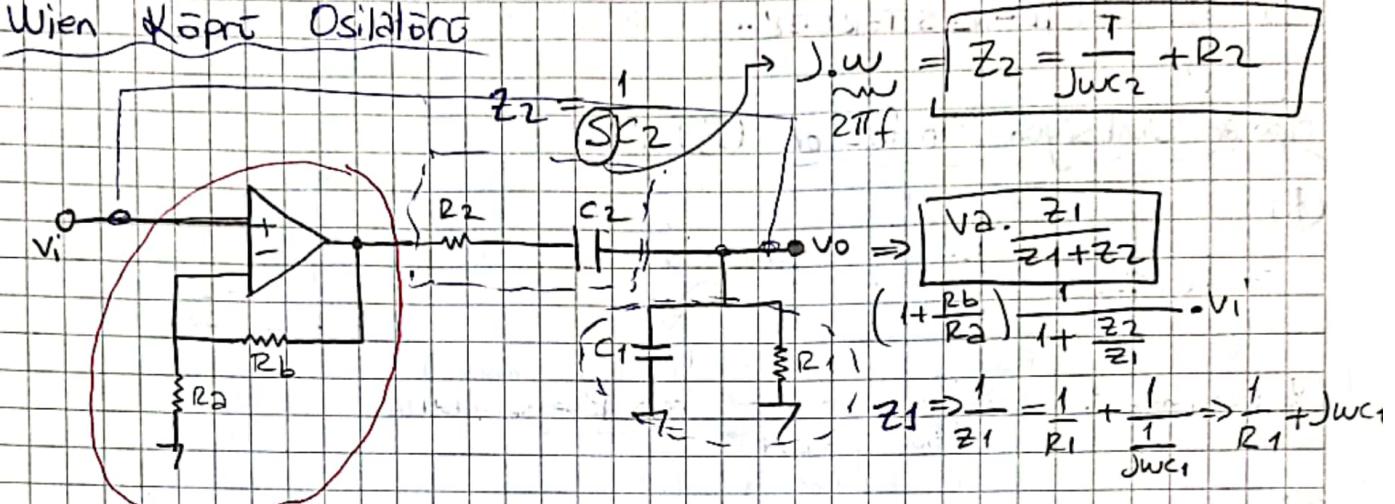

Eşvirmeye Kuvvetledirici $N_2 = \left(1 + \frac{R_b}{R_2} \right) \cdot N_1$

$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_b}{R_2} \right) \frac{1}{1 + \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1 \right)}$$

$\hookrightarrow Z_2$ $\hookrightarrow Z_1$

$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_b}{R_2} \right) \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{R_2}{R_1} + j\omega C_1 R_2 + \frac{C_1}{C_2} + \frac{1}{j\omega C_2 R_1} \right)} \right)$$

$$1 = \left(1 + \frac{R_b}{R_2} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{C_2}{R_1} + j\omega C_1 R_2 + \frac{C_1}{C_2} + \frac{1}{j\omega C_2 R_1}} \right)$$

$$\underbrace{1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_2}{C_1} + j\omega C_1 R_2 + \frac{1}{j\omega C_2 R_1}}_{A_{H/I}, \text{ islem yapilirsa}} = 1 + \frac{R_b}{R_2}$$

$$\frac{R_b}{R_2} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2} \quad \left. \right\} \text{osilasyon şartı.}$$

$$j\omega C_1 R_2 + \frac{1}{j\omega C_2 R_1} = 0 \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (\text{osilasyon frekansı})$$


\downarrow

$2\pi f$

- TRANSİSTÖRLER -

Bipolar Jiksyon Transistor (BJT):

(+) Emitter



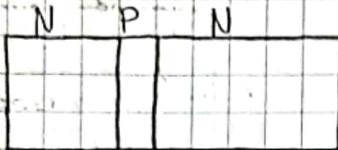


(heavily doped)
yüksek katkılı

(lightly doped)
en az katkılı

(moderate doped)
orta düzeyde katkılı.

(*)

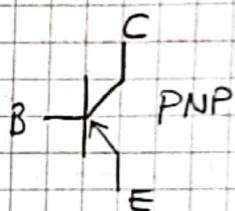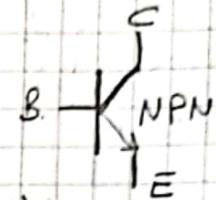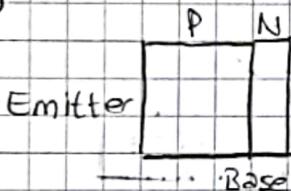

Active Region: (Aktif Bölge):

$$V_C > V_B > V_E$$

Base emitter jiksyonu ileri yönü kutuplanmış olmalı.

Base collector jiksyonu ters yönü kutuplanmış olmalı.

$$\{ V_B = 0,7 \text{ V} \}, \{ I_C = \beta \cdot I_B \}, \{ I_E = I_B + I_C \}, \{ I_E = (1 + \beta) \cdot I_B \approx I_C \}$$

Cut off Region: (Kesim)

B-E jiksyonu ters yönü kutuplanmış olmalı.

B-C jiksyonu ters yönü kutuplanmış olmalı.


Saturation Region: (Doğum)

B-E jiksyonu ileri yönü kutuplanmış olmalı.

B-C jiksyonu ileri yönü kutuplanmış olmalı.

BJT'lerin DC kütüphanması

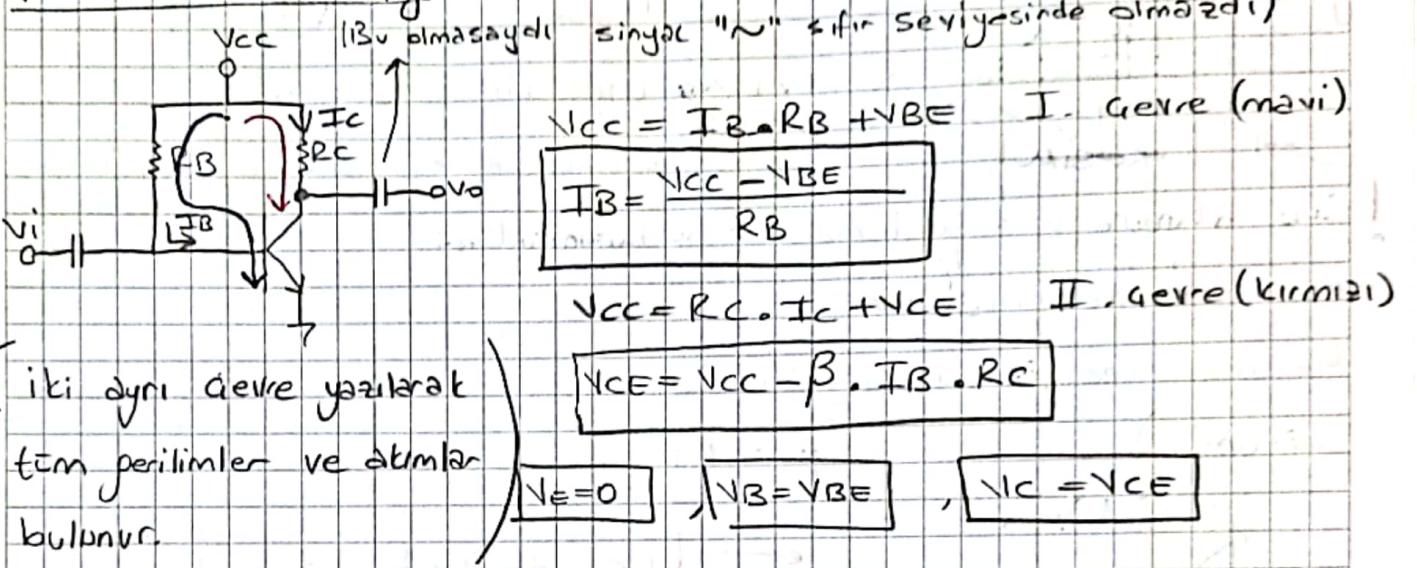Fixed Bias Config. (Sabit kütüplamalı devre):



| Bulunan bu devre analizi sonuçları yalnızca bu devreye özeldir.
(V_{CE} , I_B vs formüllerini her devrede değiştirebilir.)

Example:

$+V_{CC} = 12V$ 1) $-V_{CC} + R_B \cdot I_B + V_{BE} = 0$.

$R_B = 240k$ V_{CC} 'yi
 böyle
 düzün

$I_B = \frac{12V - 0,7V}{240k} = 47,08 \mu A$ $I_C = \beta \cdot I_B \cdot R_C$

$\beta = 50$ 2) $-V_{CC} + I_C \cdot R_C + V_{CE} = 0$

$-12V + 50 \cdot 47,08 \times 2,2k + V_{CE} = 0$


$V_{CE} = 6,82 V$

$V_{BE} = 0,7V \Rightarrow V_B = 0,7V \quad V_C = 6,82V$ (Emitter E toprakta $= 0$ olduğundan)

$\begin{cases} I_C = 2,35 mA \\ I_E = 2,397 mA \\ V_E = 0 \end{cases}$

! $I_E = I_B + I_C \Rightarrow I_B \ll k \text{ için} \quad I_E \approx I_C$

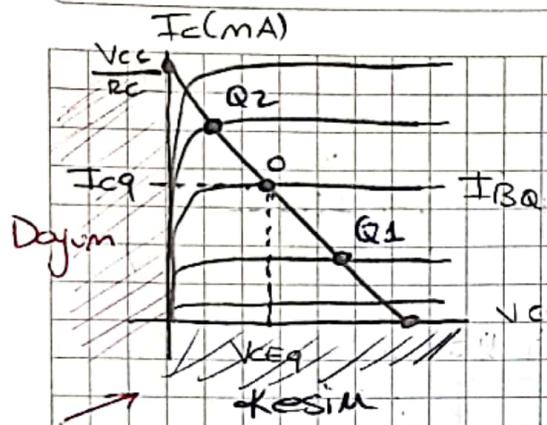$V_C > V_B > V_E$ olduğundan \rightarrow Aktif bölgelerde kütüphanasıdır.




$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

$$V_{CE\max} = V_{CC} \quad (I_C = 0)$$


$$I_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (V_{CE} = 0)$$

! I_B akımlına göre çalışma noktalarının dağılımı. (Yani R_b değışimine göre çalışma noktası değişimi.)

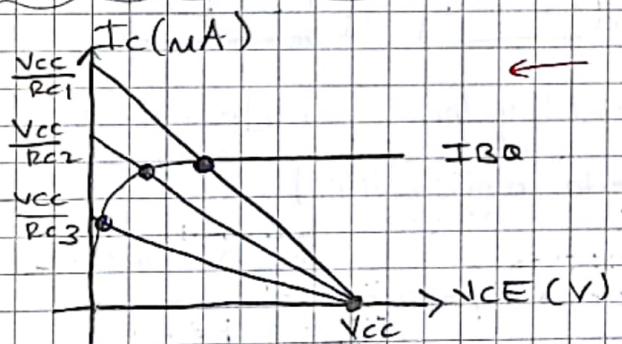\rightarrow Öyle bir I_B akımı olmalı ki kesime ve doyuma en uzak noktada bulunmalı.



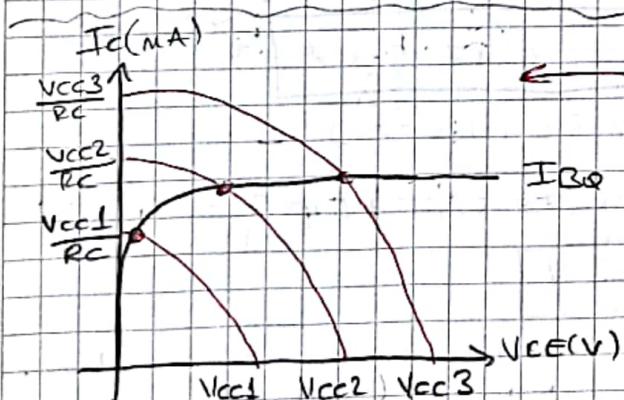! R_C değışimine göre de kutuplama noktası değişebilir.




! V_{CC} ındaki değışimin Q çalışma noktasına etkisi.

* Q çalışma noktası 3 seyden etkilenir.

R_b , R_C , V_{CC} !!!

Emitter Bias Config:

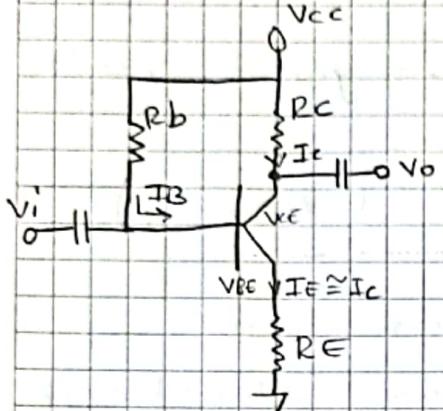

Tane devre yarışırız.

$$-V_{CC} + I_B \cdot R_B + V_{BE} + (1+\beta) \cdot I_B \cdot R_E = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1+\beta) \cdot R_E}$$

$$-V_{CC} + I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_C \cdot R_E = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$


$$V_E = I_C \cdot R_E$$

yada
IE

$$V_B = V_{BE} + V_E$$

$$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

Example:

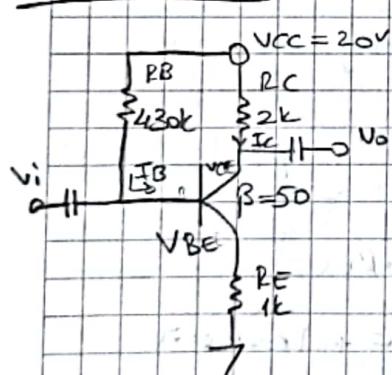

$$-V_{CC} + R_B \cdot I_B + V_{BE} + (1+\beta) \cdot I_B \cdot R_E = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1+\beta) \cdot R_E}$$

$$\Rightarrow \frac{20 - 0,7}{430k + 51,1k} \quad \begin{cases} V_{BE} = 0,7 \\ \text{dir. hep.} \end{cases}$$

$$\{ I_B = 40,1 \mu A \} \Rightarrow \{ I_C = \beta \cdot I_B = 2,005 \text{ mA} \}$$

$$-V_{CC} + R_C \cdot I_C + V_{CE} + R_E \cdot I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \Rightarrow 20 - 2,005 (3k)$$

$$\{ V_{CE} \approx 14 \}$$

$$\{ V_E \approx 2V \}$$

$$\{ V_B \approx 2,7V \}$$

$$\{ V_C \approx 16V \}$$


$$V_E = I_C \cdot R_E$$

$$2,005 \times 1 \approx 2$$

$$2,005 + 0,77$$

$$20V - 2k \times 2,005 \text{ mA}$$

Voltage Divider Bias Config:


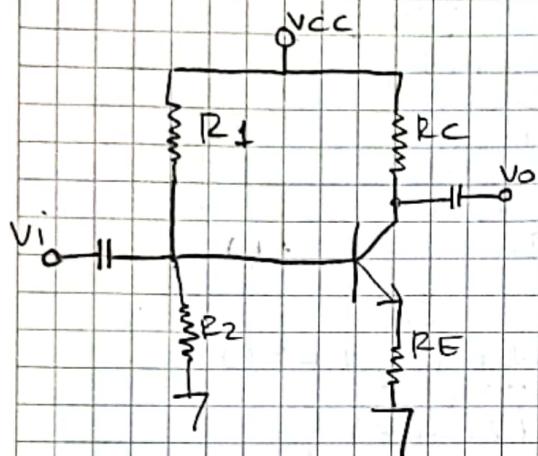


İki tane çözüm yöntemi vardır.


i) kesin çözüm.

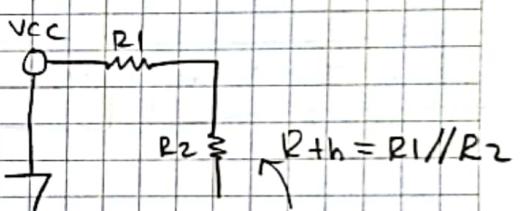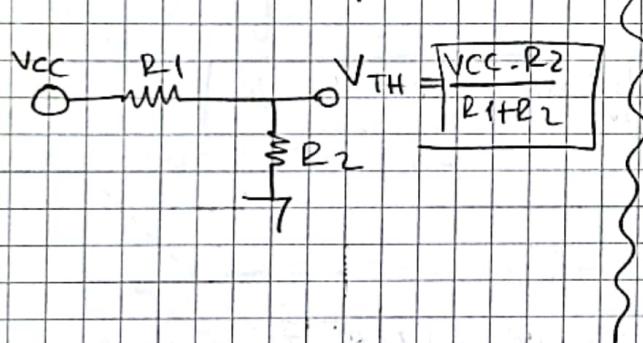ii) Yaklaşık çözüm ($10R_2 \leq R_1$)

→ Kesin çözümde Thévenin yaparak devreyi sadeleştiririz.



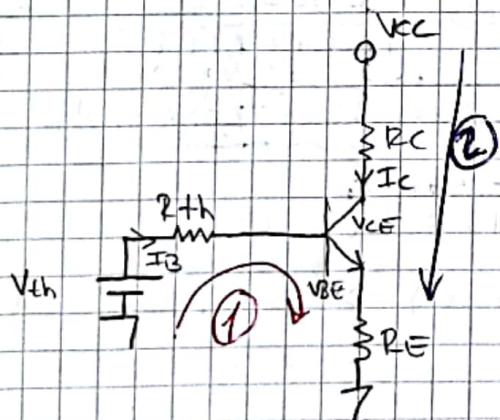→ Bu iki parçayı birleştirerek sade devreyi oluşturur.



$$1) -V_{th} + I_B \cdot R_{th} + V_{BE} + (1+\beta) \cdot I_B \cdot R_E = 0$$


$$\left\{ I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (1+\beta) \cdot R_E} \right.$$

$$2) -V_{CC} + I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_C \cdot R_E = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

→ Bu yapılan kesin çözümdür.

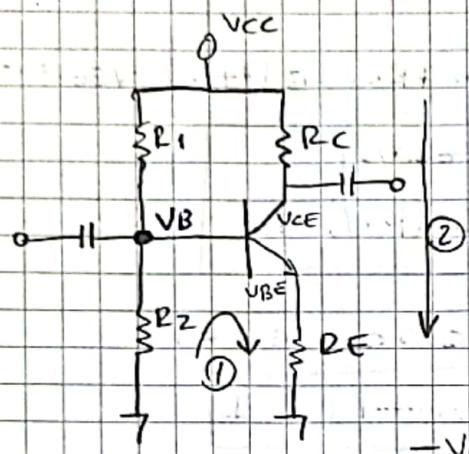→ Yaklaşık çözüm ise şöyle yapılır: ($10R_2 \leq R_1$),
 $(10R_2 \leq \beta \cdot R_E)$



$$V_B = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$


$$-V_B + V_{BE} + (\beta + 1) \cdot I_B \cdot R_E = 0$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{CC}}{(1 + \beta) \cdot R_E}$$

$$I_C \approx I_E = \beta \cdot I_B$$

$$-V_{CC} + V_{CE} + I_C (R_E + R_C) = 0$$

Example:

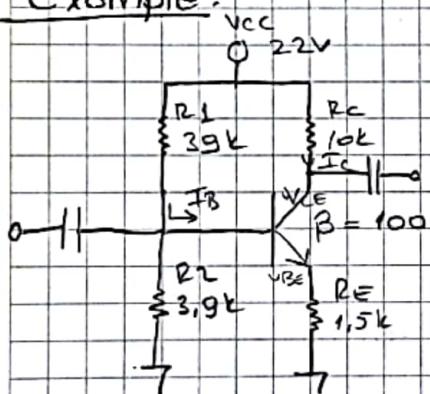

$$-2V + I_B \cdot 3.95k + 0.7V + (100+1) \cdot 1.5k = 0 \quad \leftarrow V_{TH} = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2V$$


$$I_B = 8.38 \mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_E + R_C) \cdot I_C = 22V - (11.5k) \cdot 0.838$$

$$V_{CE} = 12.36 V$$

Kesin çözüm:

* Thevenin eşdeğeriini çiz.

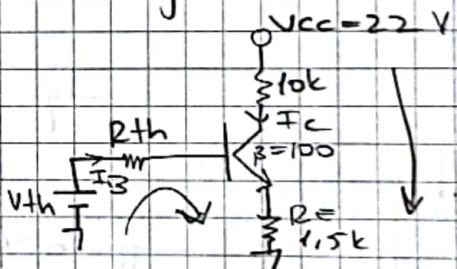

$$R_{TH} = R_1 // R_2 = 3.95k$$

Yaklaşık çözüm: ($10 \times 3.9 \leq 100 \times 1.5$) \Rightarrow şartı sağolar.

$$V_B = \frac{22 \cdot 3.9k}{39k + 3.9k} = 2V$$

$$\textcircled{1} \quad -V_B + V_{BE} + (1 + \beta) \cdot I_B \cdot R_E = 0$$

$$I_{FB} = 8.6 \mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_{FB} = 0.86 \mu A$$


\textcircled{2}

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) \cdot I_C$$

$$V_{CE} = 22V - 11.5k \times 0.86 \mu A$$

$$V_{CE} = 12.04 V$$

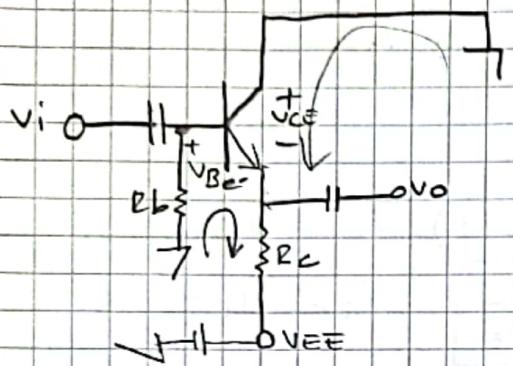Emitter Follower: (Common Collector) Config:




$$I_B \cdot R_B + V_{BE} = +R_C \cdot I_B (1 + \beta) + V_{EE} = 0$$

$$I_B = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_C}$$

$$0 - V_{CE} - R_C \cdot I_C - V_{EE} = 0$$

$$V_{CE} = -V_{EE} - R_C \cdot I$$

Example:

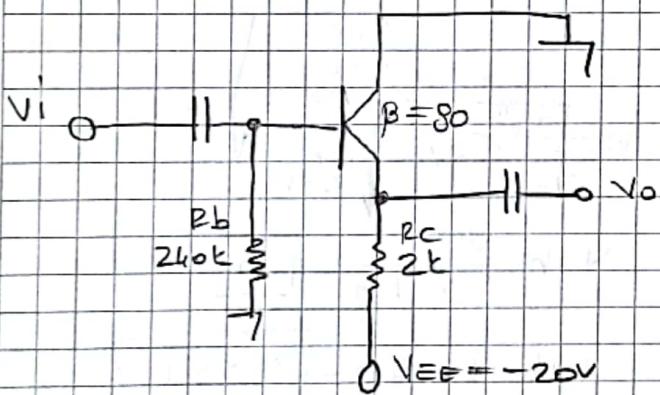


$$I_B = \frac{(-20V) - 0,7}{240k + (90+1) \cdot 2k} = [45,7 \text{ mA}] \quad I_E = (1 + \beta) \cdot I_B = [4,16 \text{ mA}]$$

$$V_{CE} = -(-20V) - 2k \cdot 4,16 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 11,67 \text{ V}$$

Common Base Config.:

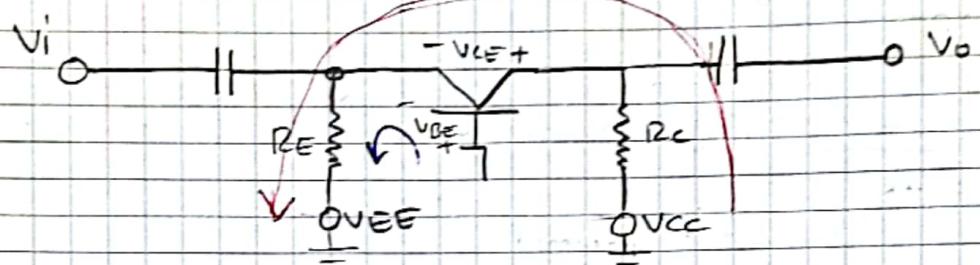

$$1) 0 + V_B = + R_E \cdot (1 + \beta) \cdot I_B + V_{EE} = 0$$

$$I_{BQ} = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E \cdot (1 + \beta)}$$

$$2) -V_{CC} + R_c \cdot I_C + V_{CE} + I_C \cdot R_E + V_{EE} = 0$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_{EE} - I_C \cdot (R_c + R_E)$$

\downarrow $I_C = \beta \cdot I_B$
Galisma noktası

- AC analizi - önceki hafta DC analizi.

BJT'li Kuvvetlendiriciler
(BJT'in AC analizi, Fourier sinjal analizi)


re Transistör:

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} \rightarrow (\text{Temel gerilim } (26 \text{ mV}))$$


$\hookrightarrow (\text{Emitter akımı})$
(DC analizi)

Temel Kuvvetlendirici Yapıları:


Ortak Emitterli Yapı:

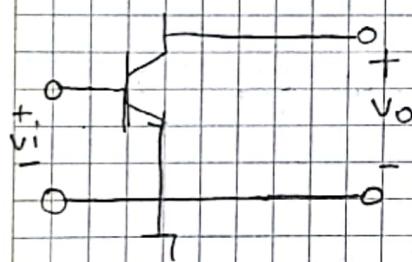

Ortak Kollektörlü Yapı:

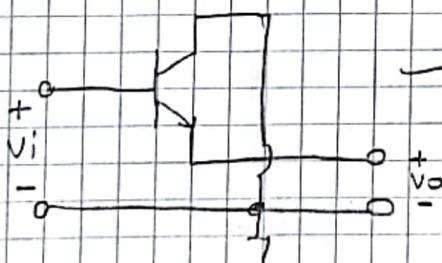

Ortak Baselli Yapı:

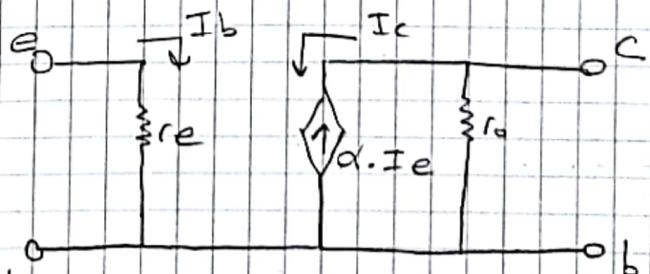

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow \text{Geçen hafta}$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$


$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta \cdot I_B}{(1 + \beta) \cdot I_B} = \frac{\beta}{\beta + 1} \approx 1$$

(Eşdeğer devre)


* DC kaynakları toprak kabul edilir.

* Kapasitörler kısa devre kabul edilir.


Ortak Emitterli Devre:

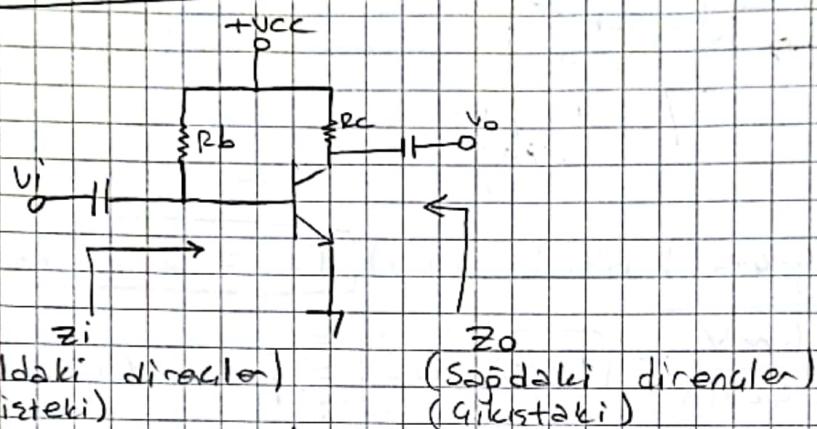

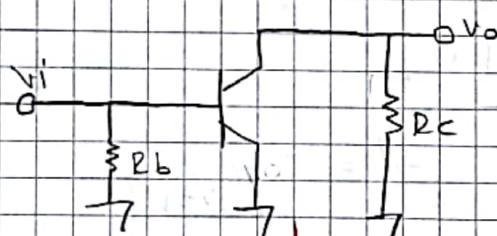DC analizi. (Yukarıdaki ilki kurallara göre)



re eklemek

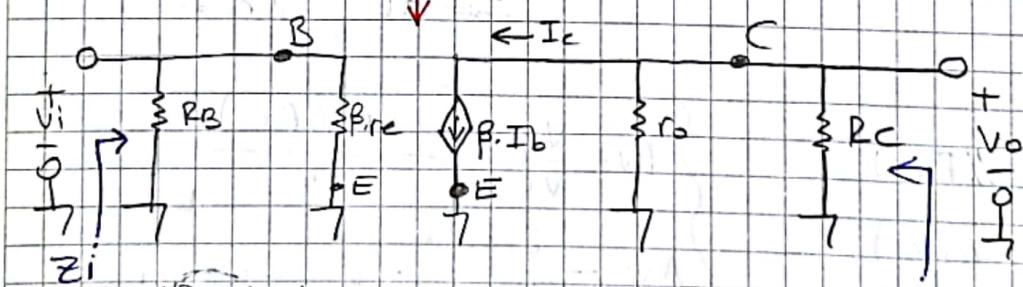

$$Z_i = R_B // \beta \cdot r_e \rightarrow (\text{yok kütük})$$

$$\Rightarrow Z_i \approx \beta \cdot r_e \quad (\text{10. } \beta \cdot r_e \leq R_B \text{ ise})$$

giriş kütüğü
 $Z_o = r_o // R_C$
 $\Rightarrow Z_o \approx R_C \quad (\text{10. } R_C \leq r_o \text{ ise})$

$$V_o = -I_C \cdot (R_C // r_o)$$

$$V_o = -\beta \cdot I_B \cdot (R_C // r_o)$$


$$I_B = \frac{V_i}{\beta \cdot r_e} \text{ ise}$$

$$V_o = -\beta \cdot \frac{V_i}{\beta \cdot r_e} \cdot (R_C // r_o) \quad (R_C // r_o)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(R_C // r_o)}{r_e}$$

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e}$$

Example:

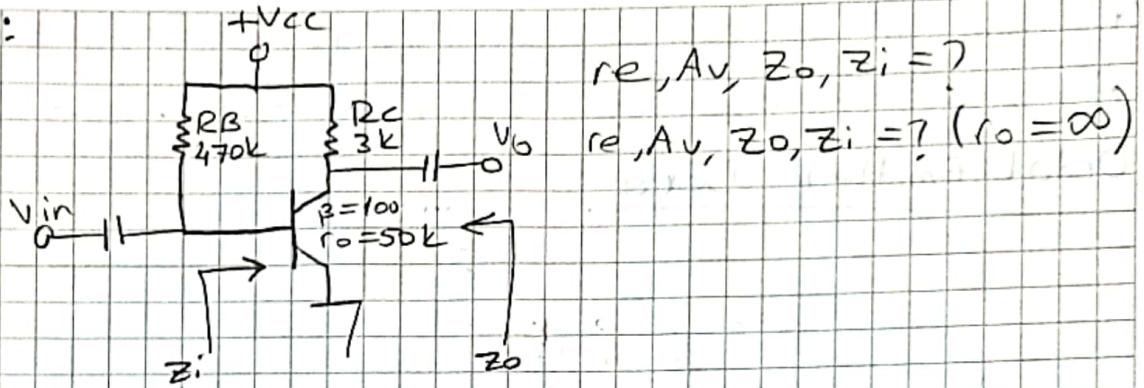


$$r_e, A_v, Z_o, Z_i = ?$$

$$r_e, A_v, Z_o, Z_i = ? \quad (r_o = \infty)$$

DC analizde (geçen haftaki konu) $I_e = 2,42 \text{ mA}$
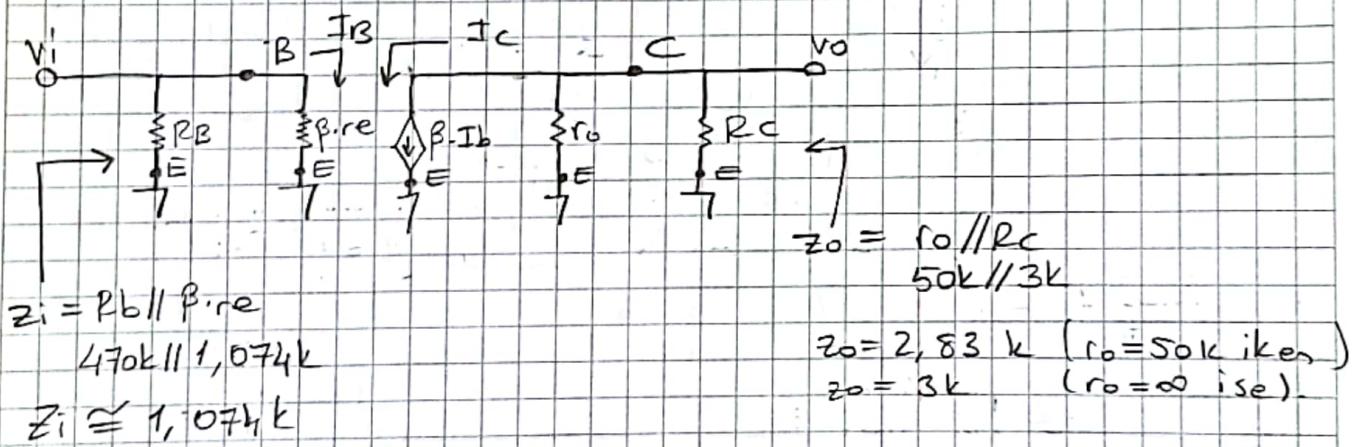
$$r_e = \frac{V_T}{I_e} = \frac{26 \text{ mV}}{2,42 \text{ mA}} = 10,74 \text{ } \Omega \Rightarrow \beta \cdot r_e = 1,074 \text{ k.}$$



$$Z_i = R_B || \beta \cdot r_e$$

$$470k || 1,074 \text{ k}$$

$$Z_i \approx 1,074 \text{ k}$$

$$V_o = -I_C \times (r_o || R_C)$$

$$V_o = -\beta \cdot I_B (r_o || R_C)$$

$$\Delta I_B = \frac{V_i}{\beta \cdot r_e}$$

$$V_o = -\beta \cdot \frac{V_i}{\beta \cdot r_e} (r_o || R_C)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(r_o || R_C)}{r_e} \\ A_v = -\frac{2,83 \text{ k}}{10,74 \text{ } \Omega} = -264 \quad (r_o = 50k) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_v = -\frac{3k}{10,74 \text{ } \Omega} = -280 \quad (r_o = \infty) \\ A_v = -\frac{R_C}{r_e} \end{array} \right.$$

Example:

$$V_{CC} = 22V$$


$$r_o, Z_i, Z_o, A_v = ?$$

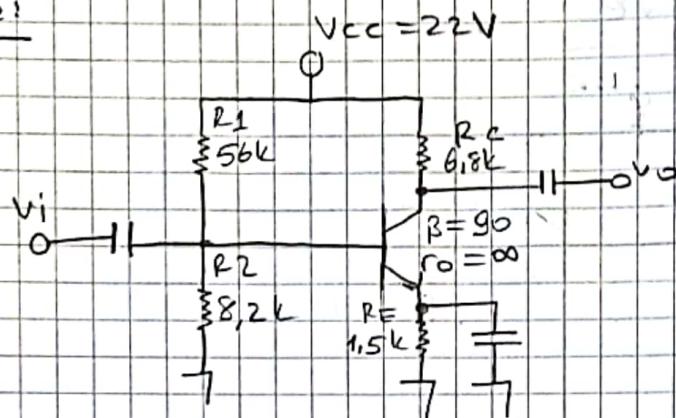

DC analizinden

$$I_E = 1.33 \text{ mA}$$
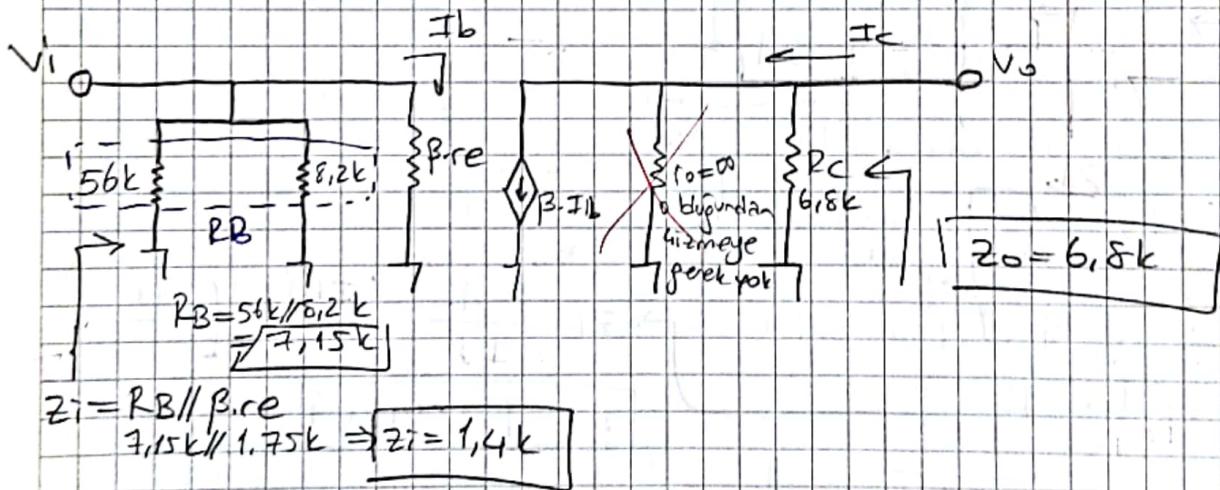
$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1.33 \text{ mA}} = 19.45 \text{ } \Omega \Rightarrow \beta \cdot r_e = 90 \times 19.45 = 1.75 \text{ k}$$




$$V_o = - I_c \cdot R_c$$

$$V_o = - \beta \cdot I_b \cdot R_c$$


$$V_o = - \beta \cdot \frac{V_i}{r_e} \cdot R_c \Rightarrow A_v = \frac{V_i}{V_o} = - \frac{R_c}{r_e}$$

$$\Rightarrow A_v = - \frac{6.8k}{19.45 \text{ } \Omega}$$

Ortal Kollektörü Devre

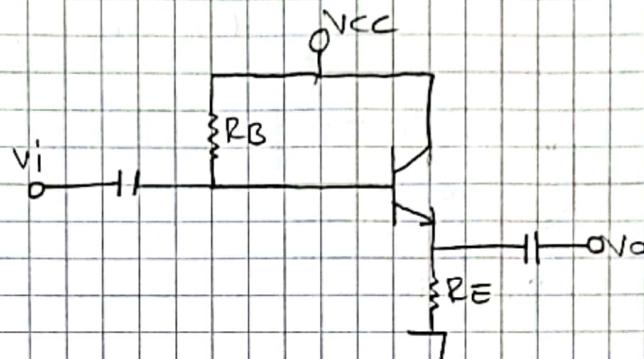

* Emitter ile ortak devre,

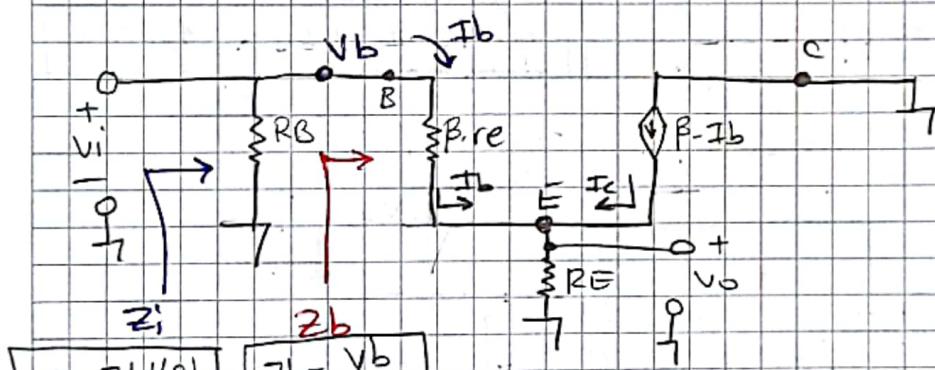

$$Z_l = Z_b / R_b$$

$$Z_b = \frac{V_b}{I_b}$$

ihmal

$$V_b = I_b \cdot \beta \cdot r_e + (1 + \beta) \cdot I_b \cdot R_E$$

$$V_b = I_b \cdot \beta \cdot (r_e + R_E)$$

$$Z_b = \frac{V_b}{I_b} = \frac{I_b \beta \cdot (r_e + R_E)}{I_b} = \beta \cdot (r_e + R_E)$$


$$I_b = \frac{V_b}{\beta \cdot (r_e + R_E)}$$

$$V_o = (1 + \beta) \cdot I_b \cdot R_E$$

$$V_o = (1 + \beta) \cdot \frac{V_i}{\beta \cdot (r_e + R_E)} \cdot R_E$$


$$V_o = \frac{V_i \cdot R_E}{r_e + R_E}$$

bunun
devresi

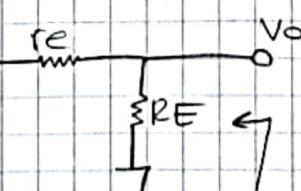

$$Z_o = R_E // r_e$$


Example:

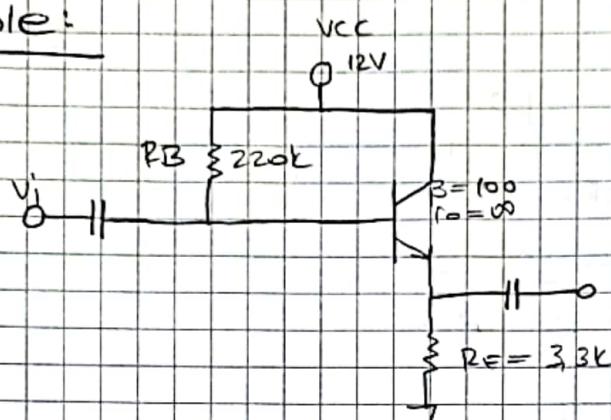

DC analizinden $I_E = 2,06 \text{ mA}$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2,06 \text{ mA}} = 12,6 \Omega$$
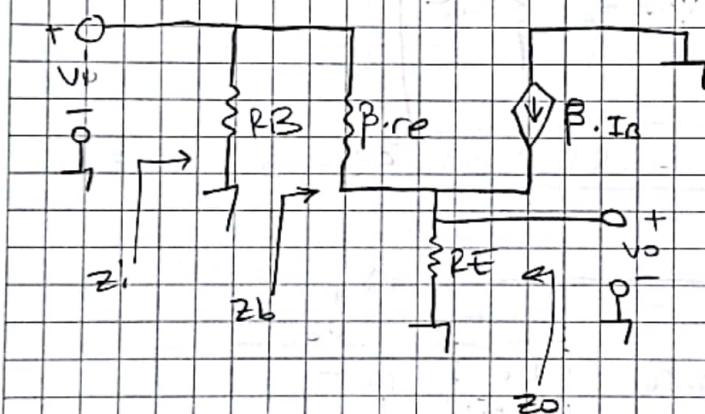
$$\boxed{\beta \cdot r_e = 1,26 \text{ k}}$$



$$Z_b = \frac{V_b}{I_b}$$

$$V_b = I_b \cdot \beta \cdot r_e + (1+\beta) \cdot I_b \cdot R_E$$

$$V_b = I_b \cdot \beta \cdot r_e + (r_e + R_E)$$

$$Z_b = \frac{V_b}{I_b} = \beta \cdot (r_e + R_E)$$

$$Z_b = 100 \times (12,6 \Omega + 3,3 \text{ k})$$

$$\boxed{Z_b = 331 \text{ k}}$$

$$Z_i = R_B // Z_b \Rightarrow Z_i = 220\text{k} // 331\text{k} = 132 \text{ k}$$

$$V_o = R_E \cdot (1 + \beta) \cdot I_b$$

$$V_o = R_E \cdot (1 + \beta) \cdot \frac{V_i}{\beta \cdot (r_e + R_E)}$$

$$V_o = V_i \cdot \frac{R_E}{r_e + R_E} \Rightarrow A_V = \frac{V_i}{V_o} = \frac{R_E}{r_e + R_E} = \frac{3,3 \text{ k}}{12,6 \Omega + 3,3 \text{ k}} = 0,996 \approx 1$$

$$Z_o = R_E // r_e$$

$$\boxed{Z_o \approx 12,6}$$




Ortalik Kollektörde:

* Giriş direnci büyük.

* Çıkış direnci küçük.

* AV pozitif ve yaklaşık "1" dir.

Ortalı Basılı Devre:

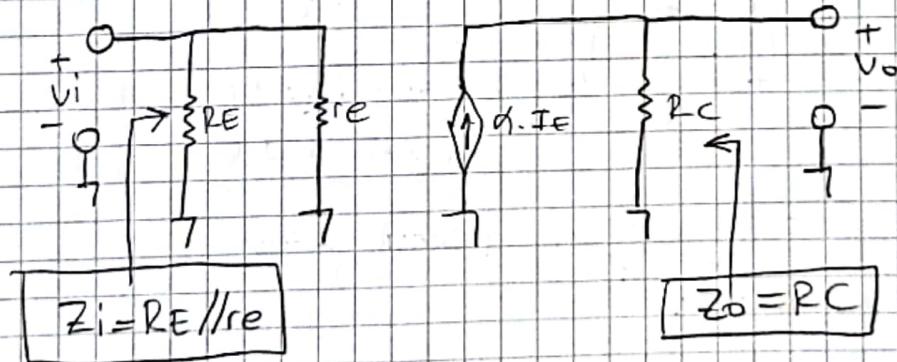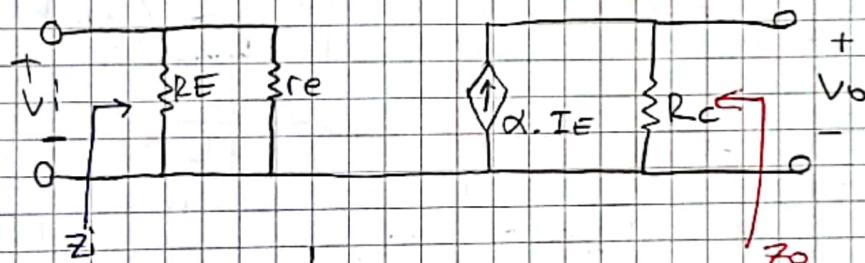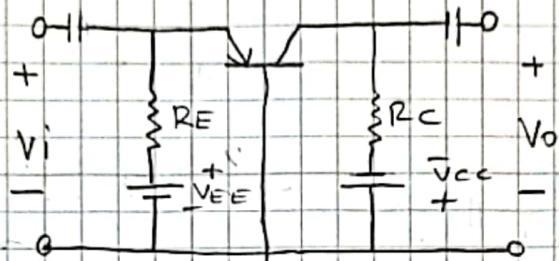

$$Z_i = R_E // r_e$$

$$Z_o = R_C$$


$$V_o = \alpha \cdot I_E \cdot R_C$$

$$V_o = \alpha \cdot \frac{V_i}{R_E} \cdot R_C \xrightarrow{\approx 1}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \alpha \cdot \frac{R_C}{r_e}$$

$$| A_v \approx \frac{R_C}{r_e}$$

Example:

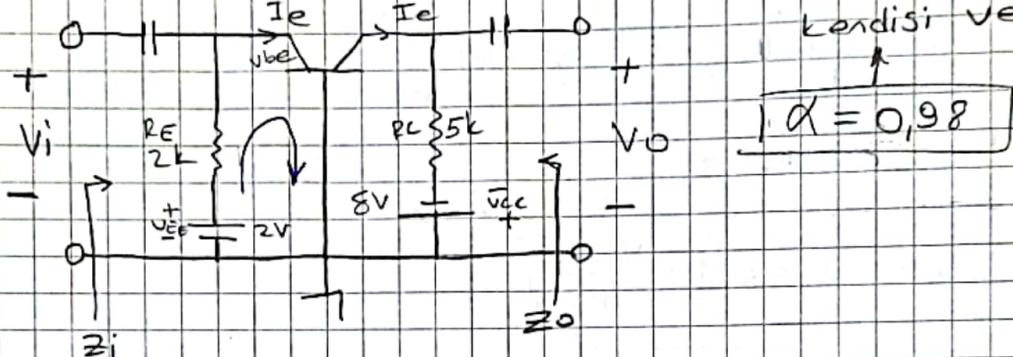

Kondisi Veriyor.

$$\alpha = 0,98$$

DC analizi: $2V = 1k \times I_E + 0,7V \Rightarrow I_E = \frac{1,3V}{1k} = 1,3mA$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{26mV}{1,3mA} = 20\Omega$$

$$Z_i = R_E / r_e \Rightarrow Z_i = 1k / 20\Omega \approx 20\Omega$$

$$Z_o = R_C \Rightarrow Z_o = 5k$$

$$A_v = 0,98 \times \frac{5k}{20\Omega} = 245$$

$$A_v = \alpha \cdot \frac{R_C}{r_e}$$

$$A_v \approx \frac{R_C}{r_e} \xrightarrow{r_e \approx 20\Omega} A_v \approx 250$$

α ihmali ediliise


FET'lerin DC Kütüphanması

(Field effect transistor)

* BJT'ler akım kontrolle, FET'ler voltaj kontrolle yapılardır.

BJT için: $I_C = \beta \cdot I_B$

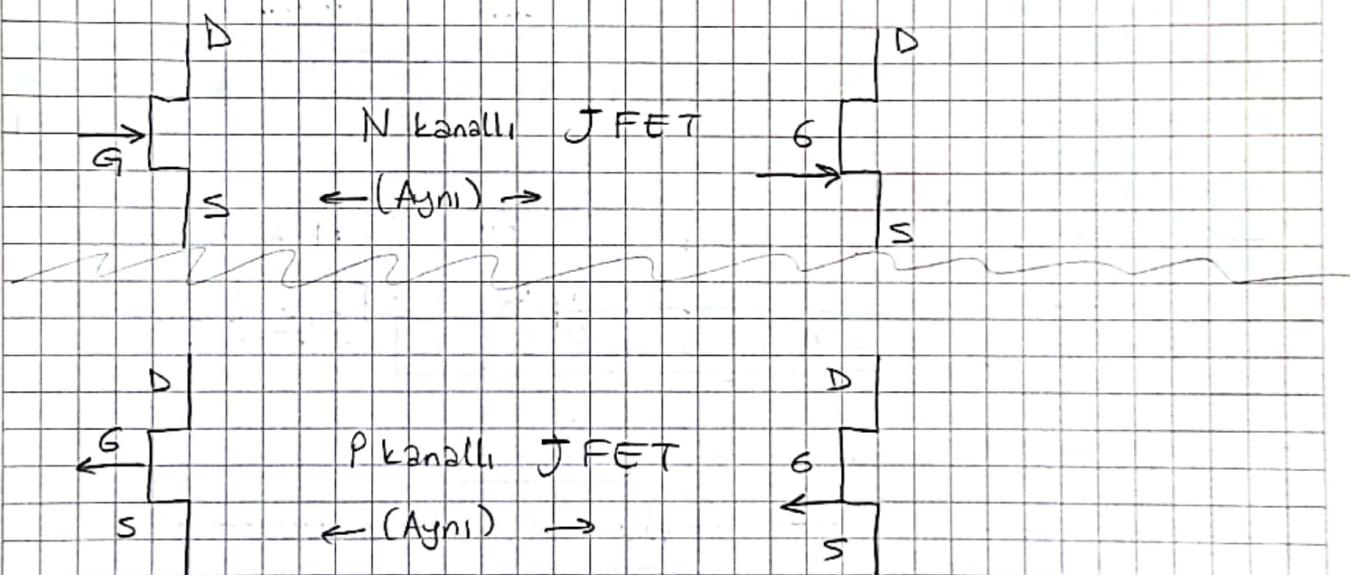JFET için: $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$



→ D= Drain , G= Gate , S = Source.

* FET'ler sıcaklık değişiminin göre BJT'lere den daha kararlıdır.

$$r_E = \frac{V_T}{I_E} \rightarrow \text{Termal sıcaklık } (26 \mu\text{V})$$


→ BJT'ler sıcaklığından etkilenir.

* FET'lerin pürüz direncileri BJT'lere den daha yüksektir.

→ $| I_G = 0 |$ FET $| I_B = \dots \mu\text{A} |$ BJT.

* FET'ler fiziksel olarak daha küçükler.

* BJT'lerin kazançları daha yüksektir.

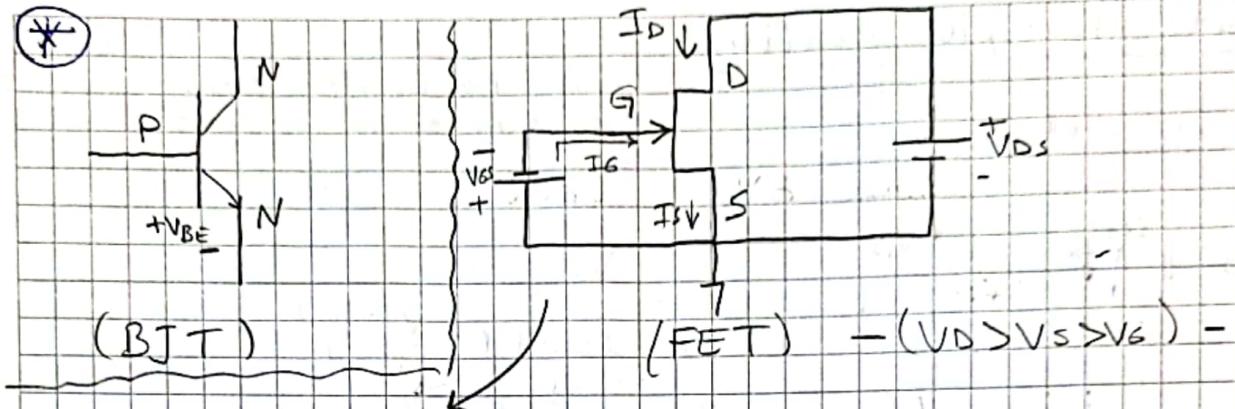

$$\begin{array}{l} \text{Kontrol parametresi: } VGS \\ \text{Sabitler: } I_{DSS}, N_P \end{array} \left\{ \begin{array}{l} I_D = I_S \\ I_G = 0 \end{array} \right.$$

Example:



$$\text{Für } V_{GS} = 0,5 V_P \Rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{0,5 V_P}{V_P}\right)^2 = 10,25 I_{DSS}$$

$$V_{GS} = 0,3 V_D \Rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{0,3 V_D}{V_D}\right)^2 \cong [0,5 \text{ } I_{DSS}]$$

$$V_{SS} = 0 \Rightarrow I_D = I_{DS} \quad (\text{I}_D \text{ MAX})$$


$$V_{GS} = V_p \Rightarrow I_D = 0 \quad (\text{I}_{D\text{MIN.}})$$

VGS ID } | Her soruda bu tabloyu kullanacağ.

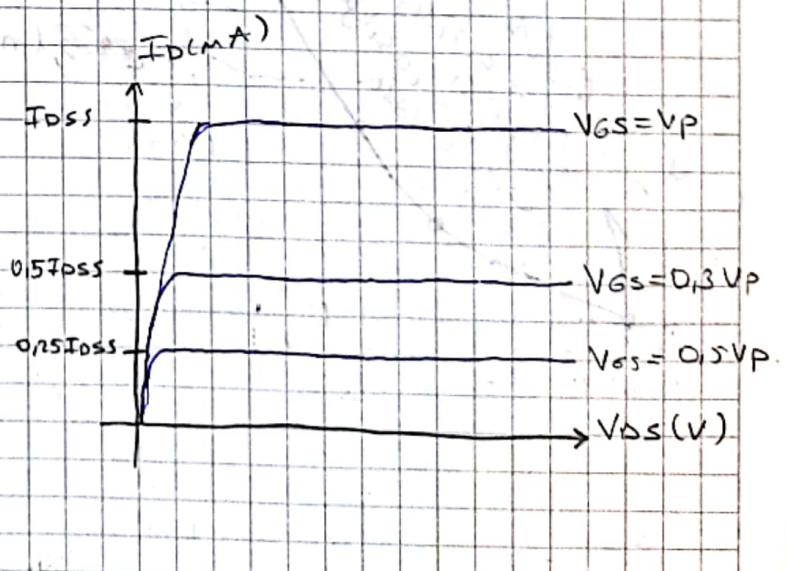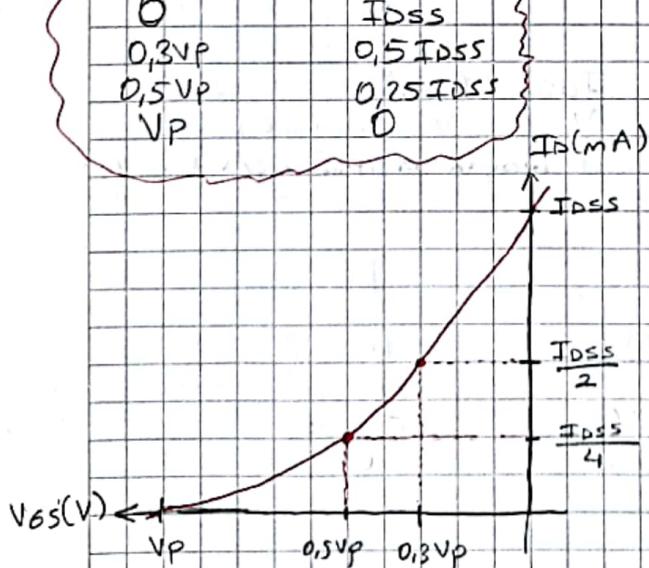

* Vp'nin deperi (-) oldugu icin
sola gizildi. (Vgs'de (-))

Sabit Kütuplu Config-

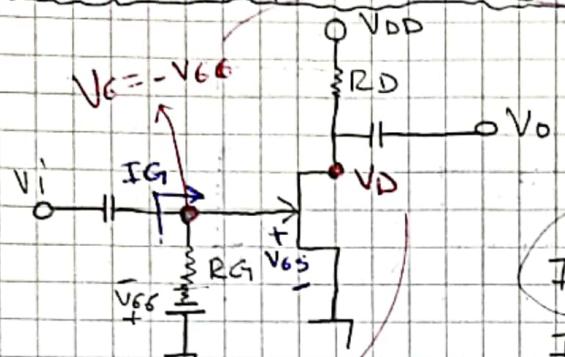

Günük 26 tizerine gerilim düşmez.
 V_{GS} 'nin hepsi V_G 'ye yansır.


$$I_G = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GS}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{-V_{GS}}{V_P}\right)^2$$


Example:

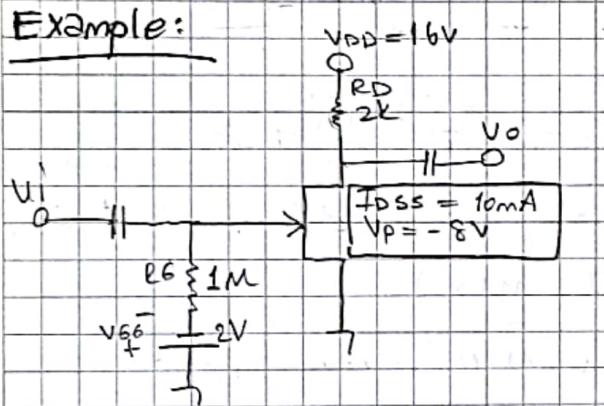

$$V_{GS} = -V_{GS} \Rightarrow V_{GS} = -2V$$

$$I_D = 10mA \left(1 - \frac{-2V}{-8V}\right)^2 \Rightarrow I_D = 5,625mA$$

veya grafik ile çözüsek,

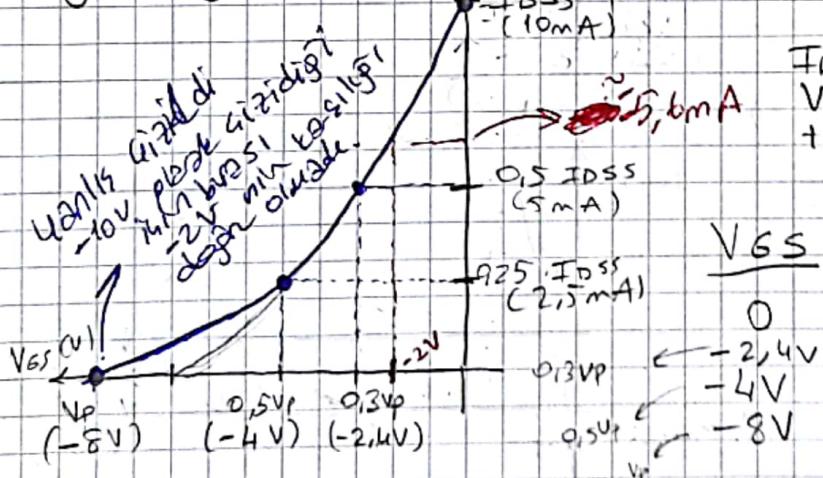


$I_{DSS} = 10mA$
 $V_P = -8V$ alıyoruz ve tabloyu dolduruyoruz.

V_{GS}	I_D
0	$10mA \rightarrow I_{DSS}$
$-2,4V$	$5mA \rightarrow 0,5 \cdot I_{DSS}$
$-4V$	$2,5mA \rightarrow 0,25 \cdot I_{DSS}$
$-8V$	0

* V_{GS} 'yi $-2V$ bulmustuk.

$I_D =$ Tablodated kereşiliği tahlimi olmak $\approx 5,6mA$

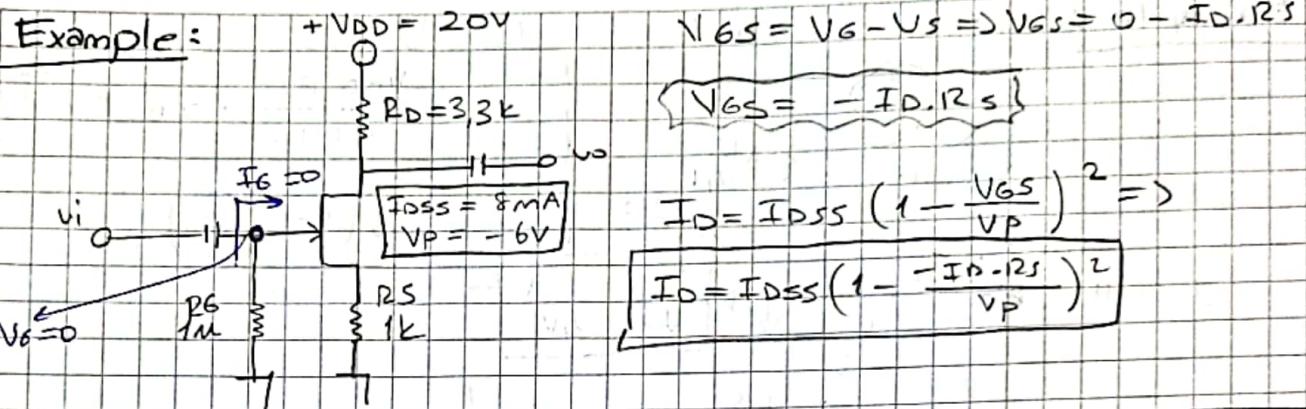Sinanda kezeli de verilecek. Grafik
olarak gizilecek.



$$V_{GS} = -I_D \cdot R_S \quad , \quad I_D = 8 \text{ mA} \left(1 - \frac{1k \cdot I_D}{-6V}\right)^2 \Rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{10^3 \cdot I_D}{6V}\right)$$

$$\Rightarrow 10^6 \cdot I_D^2 - 16500 \cdot I_D + 36 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Rightarrow x_1 = 13,9 \text{ mA}, \quad x_2 = 2,59 \text{ mA} \Rightarrow I_D = 2,59 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -I_D \cdot R_S = -2,59 \text{ V}$$


Bu olamaz $V_{GS} < V_p$
Tırının max. değeri
olar (I_{DSS}) da böylek

Gördüğün gibi bu sistem (\uparrow) çok uzun. Onun için :

V_{GS}	I_D	V_{GS}	I_D
0	I_{DSS}	0	8mA
$0,3V_p$	$0,5 I_{DSS}$	-1,8V	4mA
$0,5V_p$	$0,25 I_{DSS}$	-3V	2mA
V_p	0	-6V	0

Klasik Tablo.

İsimle yazılacak
olar tablo.

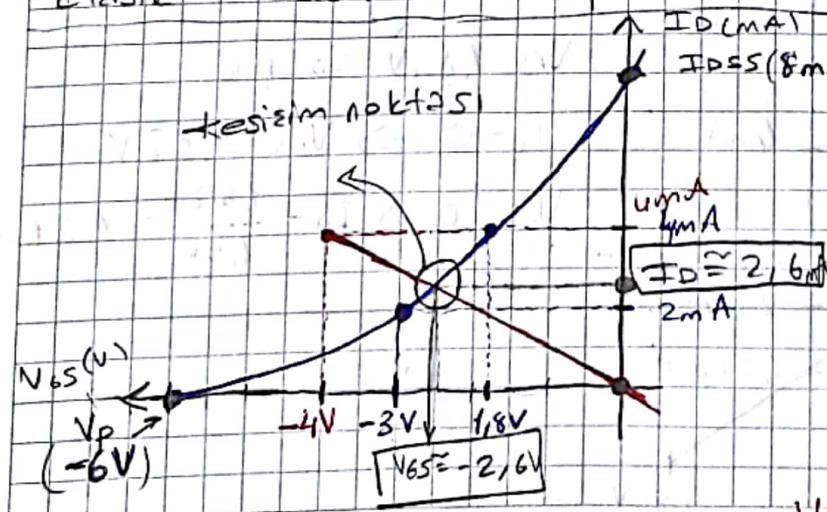

$(4 \text{ V}), (4 \text{ mA})$ ve
 $(0 \text{ V}), (0 \text{ mA})$ olmak
7 nokta belirlendi

- $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)$
- $V_{GS} = -I_D \cdot R_S$
- $V_{GS} = -I_D \cdot 1k$


Yukarıdaki iki formü
gizilip kesimleri
2 linma!

* 2. formüde 2 deşer
121mA cizmek için.
bunu yapmak için
 $V_{GS} = 0$ ve $I_D = 0$ yapılmalıdır.

$$V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = 4 \text{ mA}$$

$$I_D = 0 \Rightarrow V_{GS} = -4 \text{ V}$$

Example:

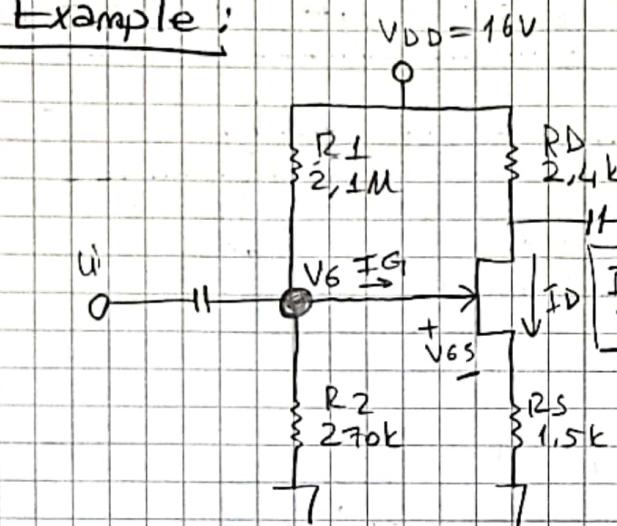

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GS} = \frac{V_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} - I_D \cdot R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$$

$$V_P = -4 \text{ V}$$

$$V_{GS} = \frac{16 \text{ V} \cdot 270 \text{ k}}{270 \text{ k} + 2.1 \text{ M}} - I_D \cdot R_S = (1.82 - I_D \cdot 1.5 \text{ k})$$

$$I_D = 8 \text{ mA} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4 \text{ V}} \right)^2$$

$\frac{V_{GS}}{V_P}$	I_D
0	I_{DSS}
$0.3 \frac{V_P}{V_P}$	$0.5 I_{DSS}$
$0.5 \frac{V_P}{V_P}$	$0.25 I_{DSS}$
V_P	0


$\frac{V_{GS}}{V_P}$	I_D
0	8 mA
-1.2 V	4 mA
-2 V	2 mA
-4 V	0

Bu değerlerle p̄re ve $V_{GS} = 1.82 - I_D \cdot 1.5 \text{ k}$ yâşasına grafik çiz.

Kesim noktası p̄re

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$
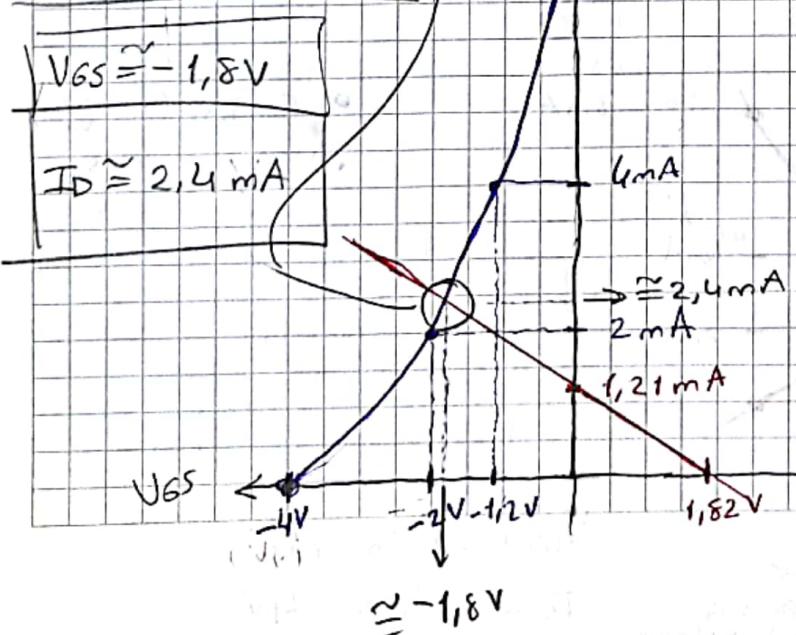
$$V_{GS} = 1.82 - I_D \cdot 1.5 \text{ k}$$



$$V_{GS} = 1.82 \text{ V} - I_D \cdot 1.5 \text{ k}$$

$$I_D = 0 \Rightarrow V_{GS} = 1.82 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = \frac{1.82 \text{ V}}{1.5 \text{ k}} = 1.21 \text{ mA}$$


Example :

Sondavuruyor.

$$I_{DSS} = 12 \text{ mA}$$

$$V_P = -6 \text{ V}$$

$$V_G = 0$$

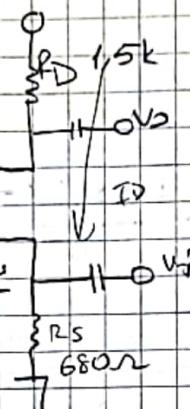

$$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow V_{GS} = -I_D \cdot R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

Orta k
452-

$$V_{GS} = -680 \Omega \cdot I_D, \quad I_D = 12 \text{ mA} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-6 \text{ V}} \right)^2$$

$$\begin{cases} V_{GS} \\ 0 \\ 0,3V_P \\ 0,5V_P \\ V_P \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_D \\ I_{DSS} \\ 0,5I_{DSS} \\ 0,25I_{DSS} \\ 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{GS} \\ 0 \\ -1,8 \text{ V} \\ -3 \text{ V} \\ -6 \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_D \\ 12 \text{ mA} \\ 6 \text{ mA} \\ 3 \text{ mA} \\ 0 \end{cases}$$

$$I_D (mA)$$

$$12 \text{ mA} (I_{DSS})$$

$$\bullet I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$\bullet V_{GS} < -680 \Omega \cdot I_D$$

Kesim noktası şuna göre

$$V_{GS} \approx -2,5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = 0$$

$$I_D \approx 4 \text{ mA}$$

$$I_D = 6 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS} \approx -4,08 \text{ V}$$

Matematiksel olarak

$$V_{GS} = 2,6$$

$$I_D = 3,8$$

Hesaplamak.

(Am2 42 bin
değerler
bulunduk
bulut
VGS
(V))

$$6 \text{ mA}$$

$$4 \text{ mA}$$

$$3 \text{ mA}$$

$$-4,08 \text{ V}, -3 \text{ V}, -2,5 \text{ V}, -1 \text{ V}$$

FET'lerin AC Analizi

Transkonduktans (Giriş iletkenliği)

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \Rightarrow g_m = \frac{d \cdot I_D}{d \cdot V_{GS}} = \frac{d \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2}{d V_{GS}}$$

→ Galiba halişma noktasındaki ekip.



$$\Rightarrow g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} \cdot \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right]$$

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} \cdot \sqrt{\frac{I_{DSS}}{I_{DSS}}}$$

★ 2 tanesi formül vardır.

AC eşdeğer devresi

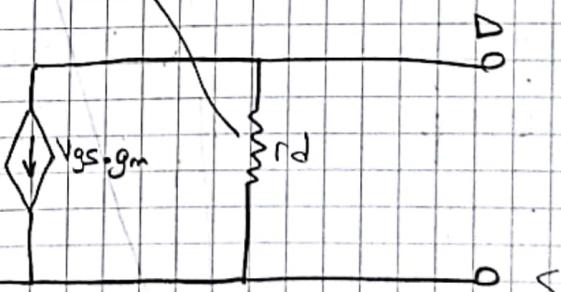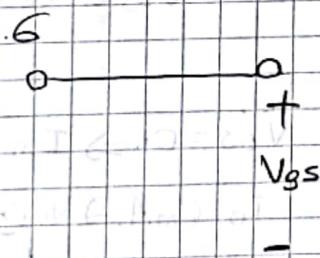! Bu direkt soruda verilirse hesapla verilmemesse sansız kabul et yani hesabda katma.




$$Y_{OS} = \frac{1}{rd}$$

Giriş
iletkenliği

Genelde soruda Y_{OS} verilir. Ama biz rd 'yi bulup buna göre işlem yapacağız.

Example:

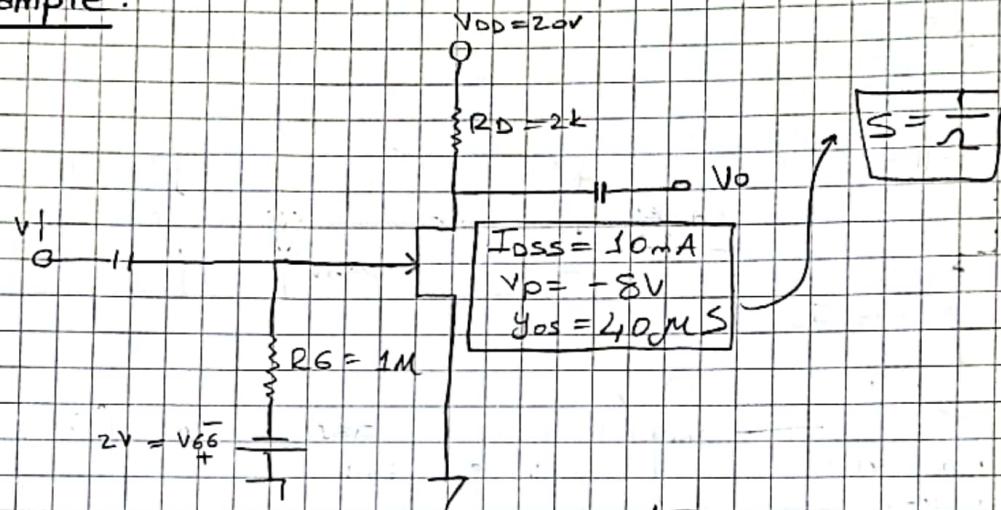


$$g_m = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{|V_P|} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$

DC Analysis: $V_{GSQ} = -2V$

$$g_m = \frac{2 \cdot 10mA}{|-8V|} = \left(1 - \frac{-2V}{-8V} \right) = 1,88mS$$

$$r_d = \frac{1}{Y_{OS}} \Rightarrow r_d = \frac{1}{400\mu S}$$

$$\Rightarrow r_d = 25k$$

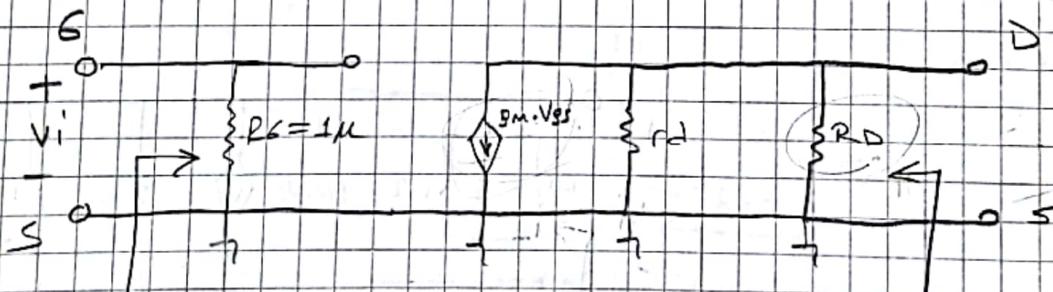

$$z_i = 1M$$

$$Vi = -V_{PS}$$

$$z_o = (r_d // R_D)$$


$$z_o = 1,85k$$

$$Av = \frac{V_o}{V_i} = -g_m \cdot (r_d // R_D) \Rightarrow Av = -3,478$$


$$\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$2 \times 2 \\ 5$$

*

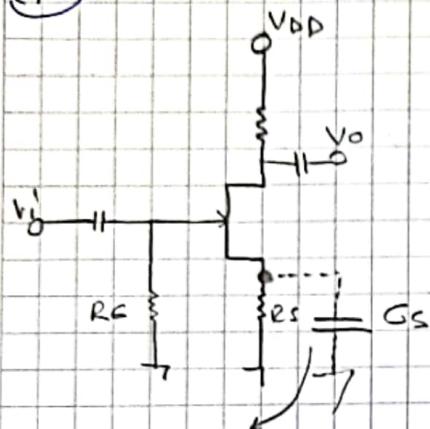


Eşdeğer

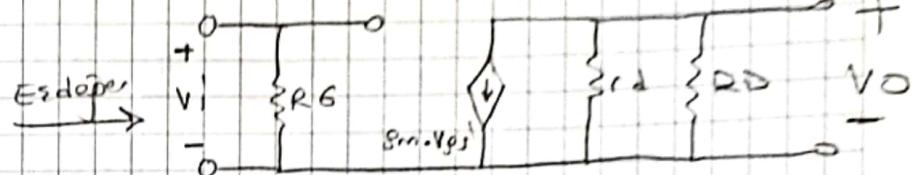


! AC analizinde kapasitörler
kısa devre olarak
işlem yapılır.

((Bir önceki dersle AC
analizleri aynı))

*

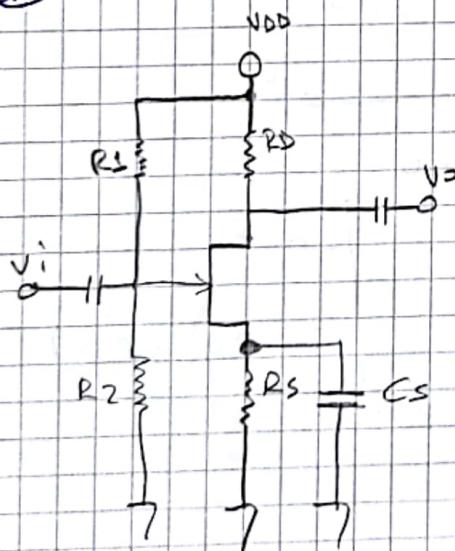

Eşdeğer

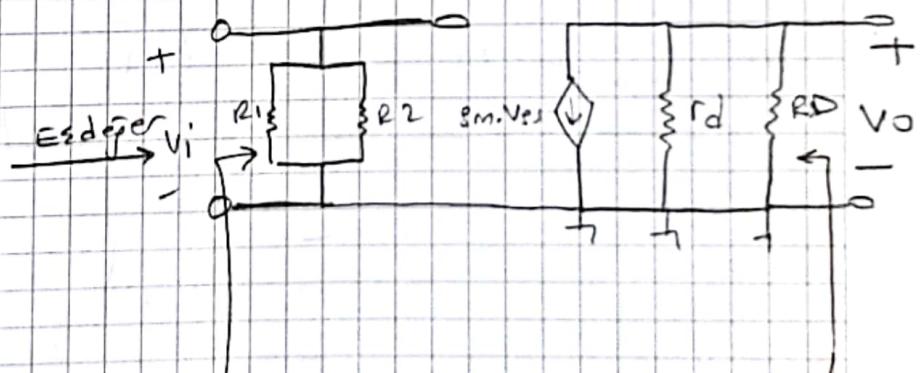


$$Z_i = R_1 // R_2$$

$$Z_o = r_d // R_D$$


(1)

(*)

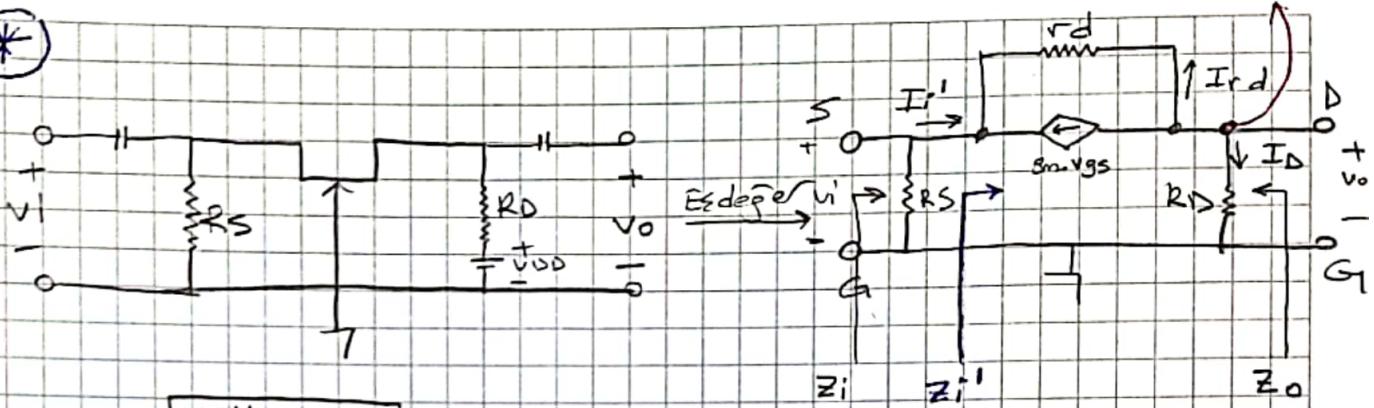

(*) Devreyi 2 parçaya ayırip böyle incele.


(Giriş ve çıkış direncini bulmak için)

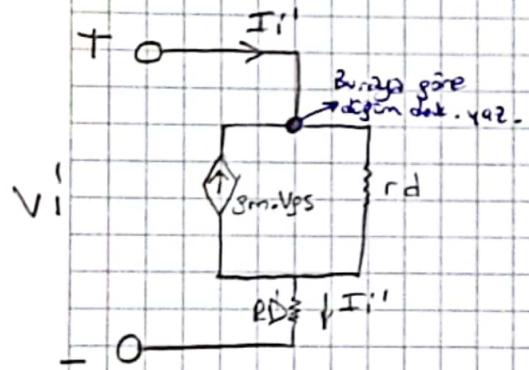

(Giriş direncini bulmak için)

(*) Z_i yi bulmak için Z_i' yi bul.

$$Z_i' = \frac{V_i'}{I_i''}$$

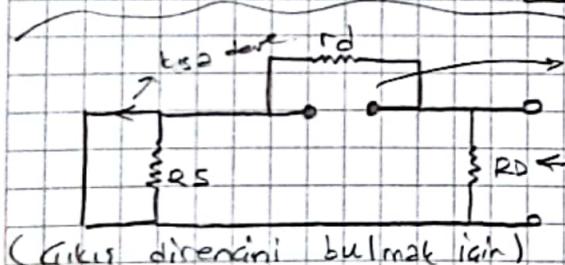

$$V_i = -V_{gs}$$

$$V_o = I_D \cdot R_D$$

$$V_{rd} = V_o - V_i$$

$$I_{rd} = \frac{V_{rd}}{r_d} = \frac{V_o - V_i}{r_d}$$

(1) noktasına göre doğrudur yazarak

$$\underbrace{I_D}_{V_i} + \underbrace{g_m \cdot V_{gs}}_{V_i} + \underbrace{I_{rd}}_{V_o - V_i} = 0$$

$$\frac{V_o}{R_D} - g_m \cdot V_i + \frac{V_o - V_i}{r_d} = 0$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m + \frac{1}{r_d}}{\frac{1}{R_D} + \frac{1}{r_d}}$$

- DÖNEM SONU -